

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CFC 251-Introdução aos Sistemas Lógicos Digitais

Primeiro Trabalho Prático

Código Morse


Cláudio Barbosa – 3492 Filipe Fonseca – 3502 Guilherme Corrêa – 3509 Isabella Ramos - 3474

Professor: José Augusto Miranda Nacif Monitor: Lucas Ferreira S. Duarte

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho visa colocar em prática e expandir os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, para tal, será utilizado o sistema de codificação utilizado no Padrão Internacional do Código Morse. O Código Morse consiste em um sistema binário utilizado para representação/comunicação de letras, números e também sinais de pontuação.

Figura 1: Representação numérica em Código Morse

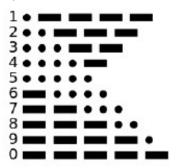

Será implementado um codificador Morse que seja capaz de converter um número (0 à 9) em seu sinal correspondente em Código Morse. Na figura 1 está representado o padrão de como a codificação numérica será feita.

2. IMPLEMENTAÇÃO

2.1. Objetivos

O objetivo principal é a implementação de dois módulos: número e transmissão, sendo que o resultado final deverá ser uma arquitetura que permita a leitura de um código binário e a exibição de seu valor equivalente em Morse.

Para tal serão utilizados software de simulação e implementação, sendo eles: Icarus Verilog para elaboração e simulação dos módulos em *Verilog*; *GTKWave* para visualização das formas de onda resultantes; *Logisim* para elaboração de circuitos com portas lógicas.

2.2. Elaboração

Para a elaboração deste trabalho foi utilizada lógica combinacional. Sendo assim o primeiro passo a ser realizado é o levantamento das equações booleanas de cada saída, que será possível com a representação da tabela verdade das mesmas (Tabela 1).

As equações obtidas foram:

M1: A'B'C'D + A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D + A'BC'D M2: A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D + A'BC'D + A'BCD' M3: A'B'CD + A'BC'D + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD M4: A'BC'D + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D' M5: A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D

De posse da tabela verdade o objetivo é sintetizar ao máximo as equações pois serão estas simplificações que iremos utilizar. Para tal é necessário utilizar lógica booleana e mapas de Karnaugh. Abaixo estão os mapas de cada uma das saídas: M1(), M2(), M3(), M4() e M5().

Tabela 1: Tabela verdade do módulo **número**.

A B C D	M1	M2	М3	M4	M5
0 0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 0 1	1	0	0	0	0
0 0 1 0	1	1	0	0	0
0 0 1 1	1	1	1	0	0
0 1 0 0	1	1	1	1	0
0 1 0 1	1	1	1	1	1
0 1 1 0	0	1	1	1	1
0 1 1 1	0	0	1	1	1
1 0 0 0	0	0	0	1	1
1 0 0 1	0	0	0	0	1
1 0 1 0	Х	Х	х	х	Х
1 0 1 1	Х	Х	Х	Х	Х
1 1 0 0	Х	Х	Х	Х	Х
1 1 0 1	Х	Х	Х	Х	Х
1 1 1 0	Х	Х	Х	Х	Х
1 1 1 1	Х	Х	Х	X	Х

Tabela 2: Mapa de Karnaugh para a saída M1

CD AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

Tabela 3: Mapa de Karnaugh para a saída M2

AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	1
11	Х	X	Х	X
10	0	0	X	X

Tabela 4: Mapa de Karnaugh para a saída M3

CD AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	Х	X	X	X
10	0	0	X	X

Tabela 5: Mapa de Karnaugh para a saída M4

AB CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

Tabela 6: Mapa de Karnaugh para a saída M5

read of a make a or real manager part at a carrier ma					
AB	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	
01	0	1	1	1	
11	Х	X	X	X	
10	1	1	X	X	

Realizando então as simplificações através do mapa de Karnaugh agrupando o máximo de 1's possíveis é possível obter as seguintes **equações simplificadas**:

M1: C'(D+B) + CA'B' M2: BC'+ A'B'C+CD'

M3: A'B+CD M4: A'B' + AC'D' M5: AC + DB + CB De posse das equações simplificadas é interessante realizar a representação em um circuito. O Logisim foi o software utilizado para representar como funcionará o circuito. Temos respectivamente as entradas/saídas M1 (Figura 2), M2 (Figura 3), M3 (Figura 4), M4 (Figura 5) e M5 (Figura 6).

Figura 2: Representação M1

Figura 3: Representação M2

Figura 4: Representação M3'

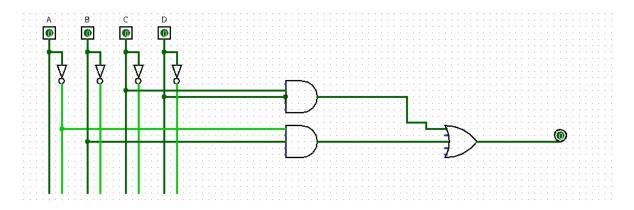


Figura 5: Representação M4


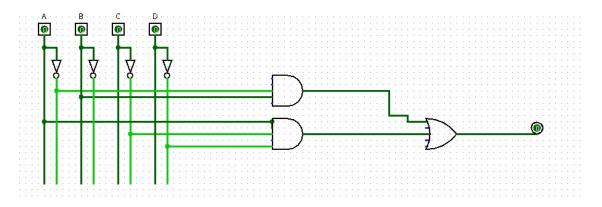


Figura 6: Representação M5

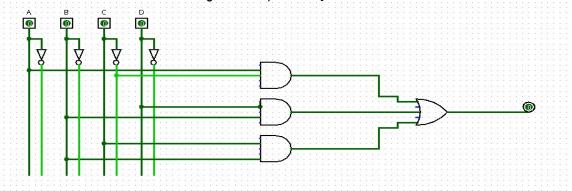

As **equações das formas canônicas** podem ser obtidas também pela tabela verdade presente na Tabela 1. Sendo elas:

a) Forma da soma dos produtos:

```
\begin{array}{lll} M1(A,B,C,D) = \Sigma m(1,2,3,4,5) + & \Sigma d(10,11,12,13,14,15) \\ M2(A,B,C,D) = \Sigma m(2,3,4,5,6) + & \Sigma d(10,11,12,13,14,15) \\ M3(A,B,C,D) = \Sigma m(3,4,5,6,7) + & \Sigma d(10,11,12,13,14,15) \\ M4(A,B,C,D) = \Sigma m(4,5,6,7,8) + & \Sigma d(10,11,12,13,14,15) \\ M4(A,B,C,D) = \Sigma m(5,6,7,8,9) + & \Sigma d(10,11,12,13,14,15) \end{array}
```

b) Forma de produto das somas:

```
 \begin{aligned} & \text{M1}(\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}) = \Pi \text{M}(0,6,7,8,9) + \Pi \text{D}(10,11,12,13,14,15) \\ & \text{M2}(\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}) = \Pi \text{M}(0,1,6,7,8) + \Pi \text{D}(10,11,12,13,14,15) \\ & \text{M3}(\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}) = \Pi \text{M}(0,1,2,8,9) + \Pi \text{D}(10,11,12,13,14,15) \\ & \text{M4}(\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}) = \Pi \text{M}(0,1,2,3,9) + \Pi \text{D}(10,11,12,13,14,15) \\ & \text{M5}(\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}) = \Pi \text{M}(0,1,2,3,4) + \Pi \text{D}(10,11,12,13,14,15) \end{aligned}
```

Outra representação que pode ser utilizada é a de mintermos e maxtermos:

a) Mintermos:

```
M1 = A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D' + A'BC'D+ A'B'C'D

M2 = A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D' + A'BC'D + A'BCD'

M3 = A'B'CD + A'BC'D' + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD

M4 = A'BC'D' + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D

M5 = A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D
```

b) Maxtermos:

```
M1 = (A+B+C+D) (A+B'+C'+D) (A+B'+C'+D') (A'+B+C+D) (A'+B+C+D')

M2 = (A+B+C+D) (A+B+C+D') (A+B'+C'+D') (A'+B+C+D) (A'+B+C+D')

M3 = (A+B+C+D) (A+B+C+D') (A+B+C'+D) (A'+B+C+D) (A'+B+C+D')

M4 = (A+B+C+D) (A+B+C+D') (A+B+C'+D) (A+B+C'+D') (A'+B+C+D')

M5 = (A+B+C+D) (A+B+C+D') (A+B+C'+D) (A+B+C'+D') (A+B'+C+D)
```

Todos os dados obtidos acima compõem a elaboração do modulo número, que é aquele que realiza a tradução dos sinais de entrada para sua saída em Código Morse. Para a elaboração e simulação dos módulos foi utilizado o software Icarus Verilog.

O código de implementação e simulação assim ficaram:

```
module m(a,b,c,d,m1,m2,m3,m4,m5,reset,ready);
                  input wire a,b,c,d, reset, ready;
                  output reg m1, m2, m3, m4, m5;
                  always @ (*) begin //*= todas as entradas
                                             if(reset) begin
                                                     m1=0;
                                                     m2=0;
                                                     m3=0;
                                                     m4 = 0;
                                                     m5=0;
                                             end
                                             else if (ready) begin
                                                    m1 = (b \& \sim c) | (\sim a \& \sim c \& d) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (\sim a \& \sim c \& d) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (\sim a \& \sim c \& d) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (\sim a \& \sim c \& d) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (\sim a \& \sim c \& d) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (c \& c) | (c \& \sim b); //\sim a \& ((b \& c)) | (c \& c) | (c
~c) | (~c & d) | (~b & c));
                                                     m2 = (b \& \sim c) | (\sim a \& \sim b \& c) | (c \& \sim d);
                                                     m3 = (~a \& b) | (c \& d);
                                                     m4 = (\addel{a} \& b) | (a \& \addel{a} \& \addel{a} \addel{a} \addel{a} \& \addel{a} \addel{a} \addel{a} ; \\ m5 = (a \& \addel{a} \& \addel{a} \addel{a}) | (c \& b);
                                             //m1<=1; não bloqueante = faz receber 1 ao mesmo tempo |
 apenas em clock
                                             //m1=1; bloqueante
                                             end
                  end
endmodule
Módulo para simulação:
 `include "m.v"
module testbench ();
                 reg a,b,c,d,reset,ready;
                 wire m1, m2, m3, m4, m5;
                 m instancial (.a(a), .b(b), .c(c), .d(d),
 .m1 (m1),.m2 (m2),.m3 (m3),.m4 (m4),.m5 (m5),.reset (reset),.ready (ready
));
                  initial begin
                                     $dumpfile("m.vcd");
                                    $dumpvars(0, testbench);
```

display("a b c d = m1 m2 m3 m4 m5");

```
$monitor("%b%b%b%b = %b %b %b %b
%b",a,b,c,d,m1,m2,m3,m4,m5);
    end
    //always @ ( * ) begin
    // #1; clock = ~clock;
    //end
    initial begin
        //#1; clock = 4'b1;
        //#1; reset = 1'b1;
        //#1; reset = 1'b0;
            reset =1;
        #1; reset =0;
        #1; ready=0; a=0; b=0; c=0; d=1; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=0; c=1; d=0; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=0; c=1; d=1; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=1; c=0; d=0; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=1; c=0; d=1; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=1; c=1; d=0; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=1; c=1; d=1; ready=1;
        #1; ready=0; a=1; b=0; c=0; d=0; ready=1;
        #1; ready=0; a=1; b=0; c=0; d=1; ready=1;
        #1; ready=0; a=0; b=0; c=0; d=0; ready=1;
        $finish;
    end
endmodule
```

Para verificar o comportamento do módulo em função das formas de onda, foi utilizado o código para simulação no software *GTKWave* que apresentou o seguinte resultado das entradas (a,b,c,d) e das saídas (m1,m2,m3,m4,m5):

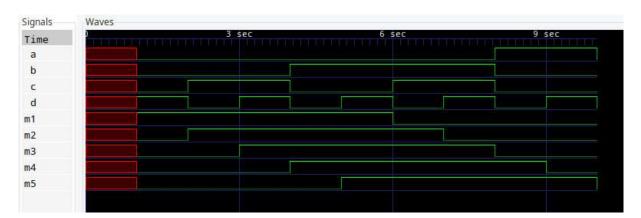


Figura 7: Representação das ondas x tempo (GTKWave)

3 Considerações finais

A realização deste trabalho permitiu a utilização dos conhecimentos em lógica combinacional, Verilog e apresentou softwares importantes e que são utilizados para a simulação e também implementação do código.

A representação de ondas obtida através do programa GTKWave permite visualizar o funcionamento durante o tempo de execução. Os resultados obtidos foram de acordo com o esperado sendo que uma segunda parte deste trabalho consistirá na implementação dos módulos em um sistema FPGA.