

CCF 251 – Introdução aos Sistemas Lógicos

Aula 07 – Lógica sequencial

Prof. José Augusto Nacif – jnacif@ufv.br



Lógica Sequencial


- ▶ Circuitos Sequencial
 - ▶ Circuito simples com realimentação
 - ▶ Latches
 - ▶ Flip-flops disparados por borda
- ▶ Metodologias de temporização
 - ▶ Flip-flops cascadeados para funcionamento adequado
 - ▶ Clock skew
- ▶ Entradas Assíncronas
 - ▶ Metaestabilidade e sincronização
- ▶ Registradores básicos
 - ▶ Registradores de deslocamento
 - ▶ Contadores simples
- ▶ Linguagem de descrição de hardware e lógica sequencial



Circuitos Sequenciais

▶ Circuitos com realimentação

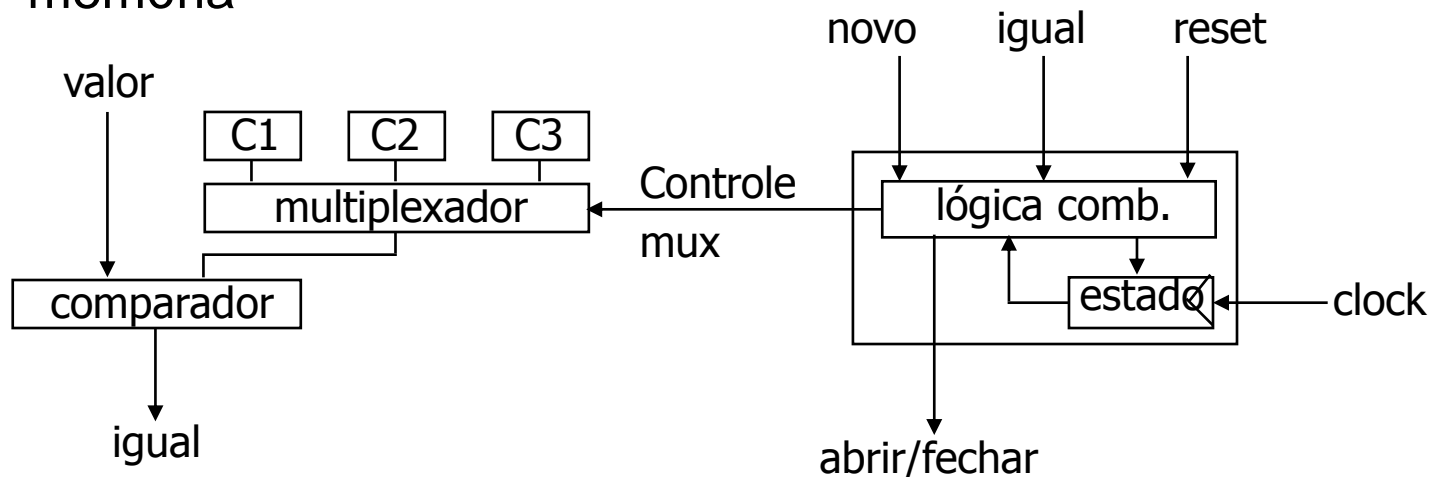- ▶ $\text{saidas} = f(\text{entrada}, \text{entradas passadas}, \text{saidas passadas})$
- ▶ Base para a construção dos circuitos lógico dentro da “memória”
- ▶ door combination lock é um exemplo de circuito sequencial
 - ▶ Estado é uma memória
 - ▶ Estado é uma “saída” e uma “entrada” para lógica combinacional
 - ▶ Elementos de armazenamento de combinação são também memória






Circuitos com realimentação

► Como controlar a realimentação?

 
- O que impede os valores de ciclos ao redor interminavelmente






Circuitos mais simples com feedback

 - ▶ Dois inversores formam uma célula de memória estática
 - ▶ Irá segurar valor, desde que tenha potência aplicada



 - ▶ Como obter um novo valor para a célula de memória?
 - ▶ Quebrar seletivamente o caminho feedback
 - ▶ Carregar um novo valor na célula







Memória com portas cross-coupled



▶ Portas NOR cross-coupled

  - ▶ Similar para pares invertidos, com capacidade para forçar saída para 0 (reset = 1) ou 1 (set = 1).





▶ Portas NAND cross-coupled

  - ▶ Similar para pares invertidos, com capacidade para forçar saída para 0 (reset = 0) ou 1 (set = 0).






Comportamento temporal

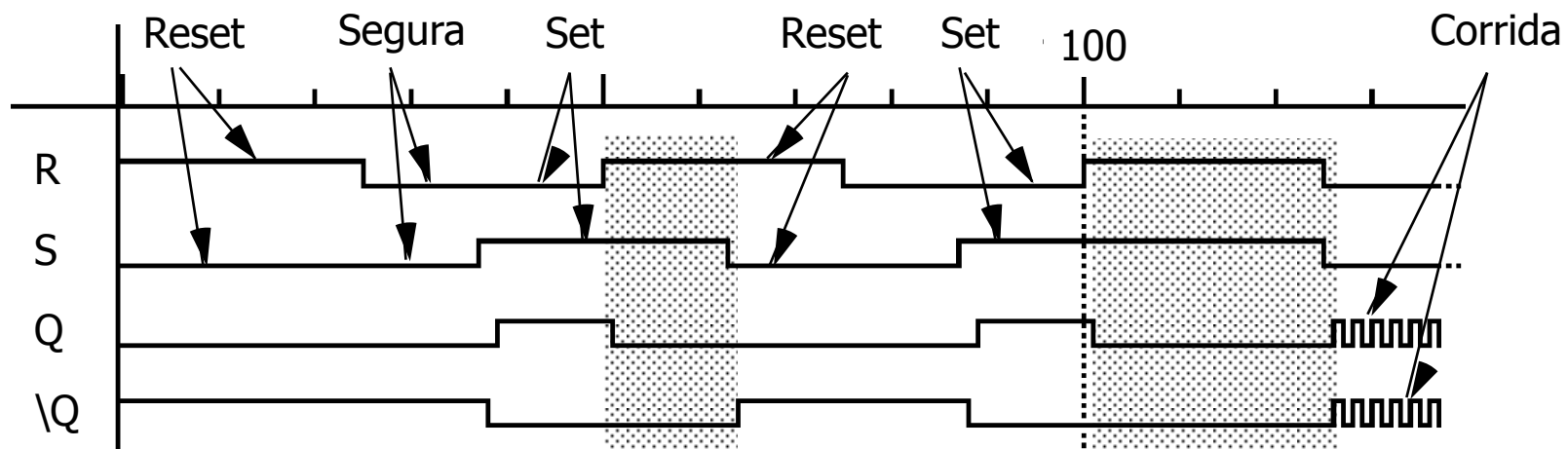 







Comportamento estado latch R-S

 


► Tabela verdade do comportamento latch R-S

S	R	Q
0	0	Segura
0	1	0
1	0	1
1	1	Instável

    




Teoria comportamento estado latch R-S

 

▶ Diagrama de estados

 - ▶ Estados: Valores possíveis
- ▶ Transações: Modificações baseado nas entradas





Possível oscilação
entre os estados 00 e 11



Observando comportamento latch R-S

 
 
- ▶ Muito difícil de observar latch R-S no estado 1-1
 - ▶ R ou S geralmente muda primeiro
- ▶ Ambiguamente retorna para o estado 0-1 or 1-0
 - ▶ Chamado "condição de corrida"
 - ▶ Ou transição não determinística





Análise latch R-S

► Quebrar caminho feedback

  


S	R	Q(t)	Q(t+Δ)	
0	0	0	0	Segura
0	0	1	1	
0	1	0	0	reset
0	1	1	0	
1	0	0	1	set
1	0	1	1	
1	1	0	X	Não permitido
1	1	1	X	

		S	
Q(t)	0	0	1
	1	0	1
		R	

Equação característica
 $Q(t+\Delta) = S + R' Q(t)$



Atividade: latch R-S usando portas NAND


 




Latch R-S fechado

▶ Quando o controle de entradas R e S importa

  
- ▶ Caso contrário, a menor falha em R ou S. Enquanto habilitada está baixa podendo causar modificações no valor armazenado





Clocks

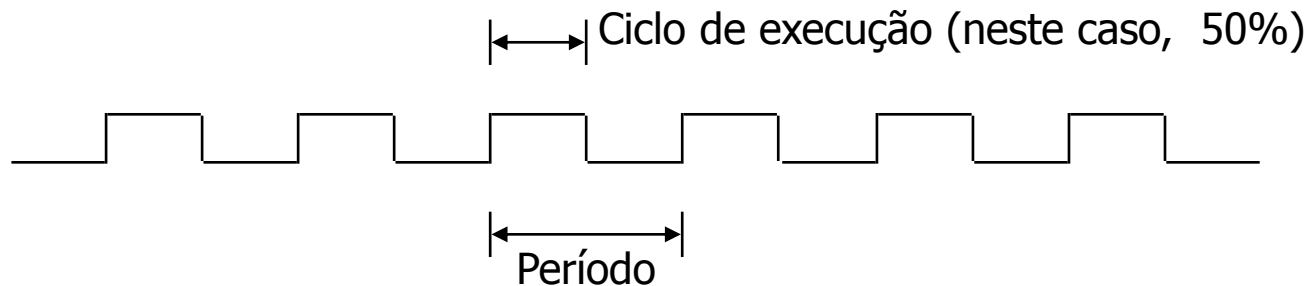
- ▶ Usado para manter o tempo
 - ▶ Espera o tempo suficiente para entradas (R 'e S') para resolver
 - ▶ em seguida, permite efeito sobre o valor armazenado
- ▶ Clocks são sinais de período regular
 - ▶ Período (tempo entre instantes)
 - ▶ Ciclo de execução (tempo de clock é alto entre instantes – expressado como % do período)





Clocks

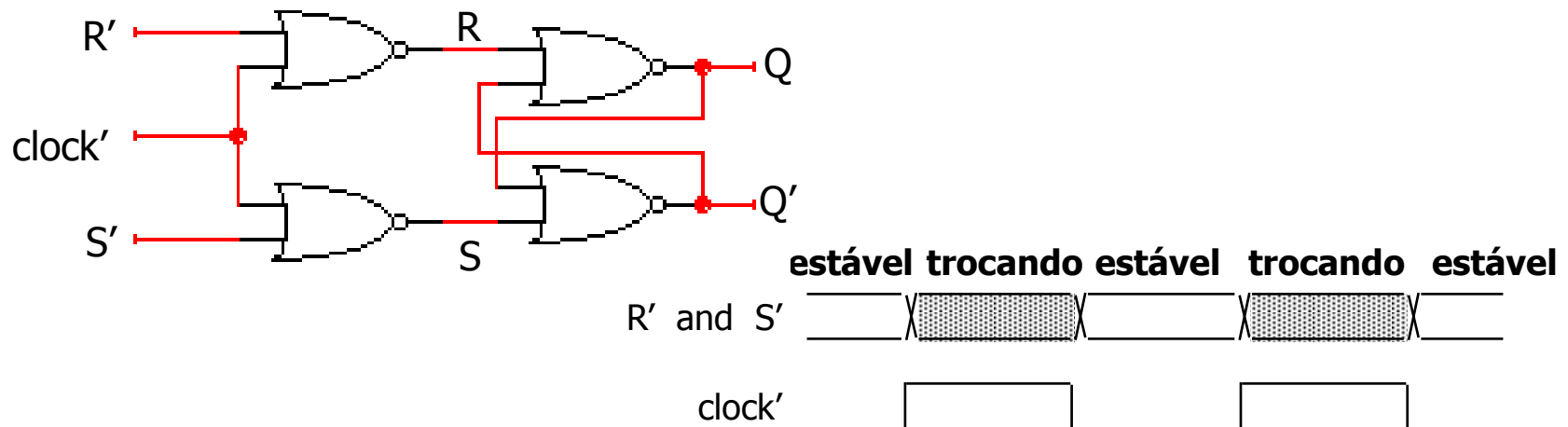
- ▶ Controlando um latch R-S com um clock
 - ▶ Não podemos deixar que R e S se altere enquanto o clock está ativo (permitindo R e S passar)
 - ▶ Só tem metade do período de clock para troca de sinais se propagar
 - ▶ Sinais precisam ser estáveis para a outra metade do período de clock.





Cascadeando latches

 
- ▶ Conecta a saída de um latch para entrada de outro
- ▶ Como parar as alterações das corridas através da **cadeia (chain)**?
 - ▶ Precisa ser capaz de controlar o fluxo de dados a partir de latch para o próximo
 - ▶ Move um latch por período de clock
 - ▶ Precisa se preocupar com a lógica entre latches (setas) que é muito rápido





Estrutura Master-slave



- ▶ Quebra o fluxo por modificação de clock (como um bloqueio de ar)
 - ▶ Usa clock positivo para entradas de latch dentro de um latch R-S
 - ▶ Usa clock negativo para alterar saídas com outro latch R-S
- ▶ Visualiza pares como uma unidade básica
 - ▶ Flip-flop master-slave
 - ▶ Duas vezes mais lógica
 - ▶ Saída alterar os atrasos na porta após a borda de descida do clock, mas não afeta os flip-flops em cascata

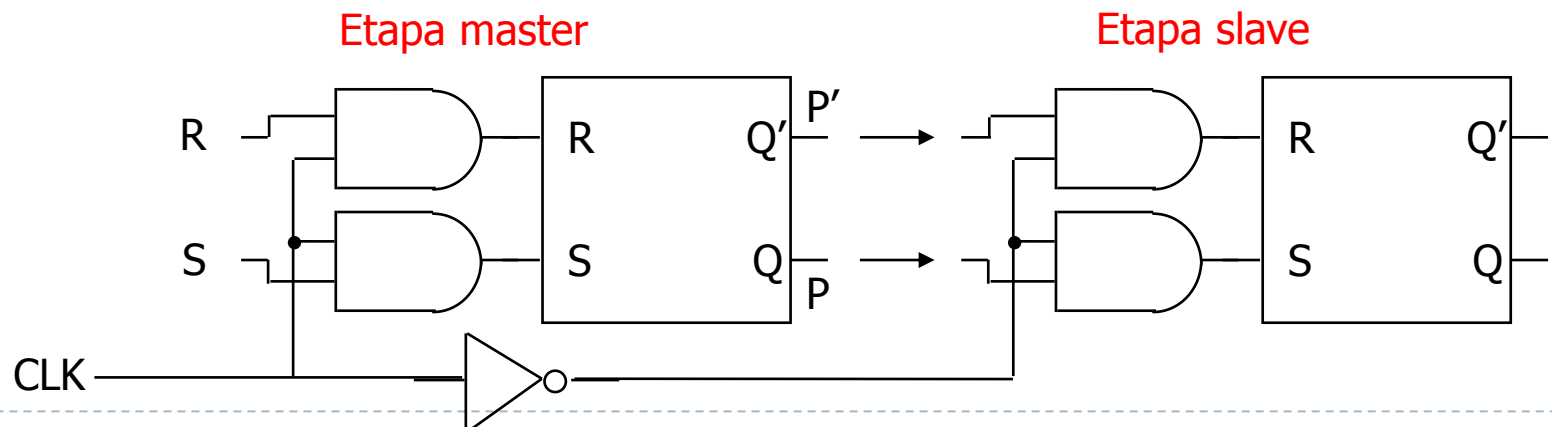



O problema catching 1s

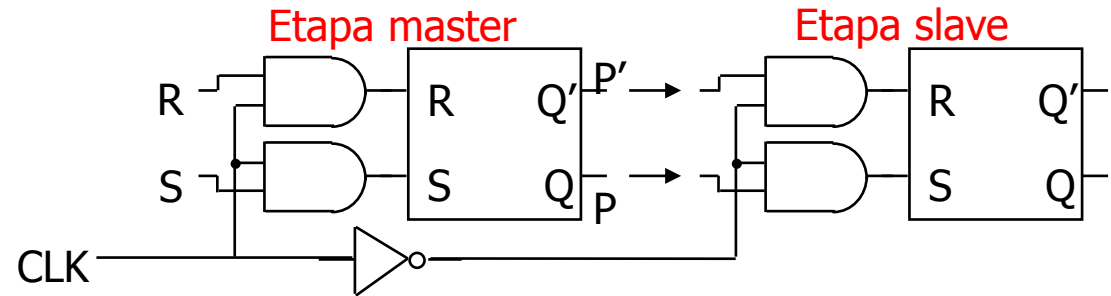 
- ▶ Na primeira etapa R-S do FF master-slave
 - ▶ 0-1-0 falha em R ou S, enquanto o clock está alto e é “capturado” pelo etapa master
 - ▶ Conduz restrições na lógica para se livrar do hazard





Flip-flop D

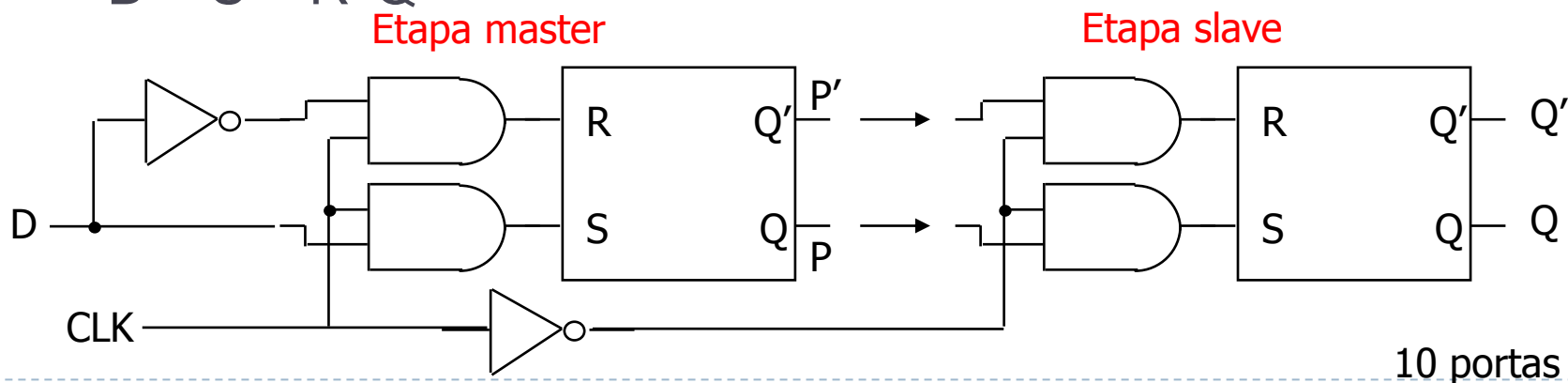
- ▶ Adiciona o complemento S e R uns dos outros
 - ▶ Elimina o problema catching 1s
 - ▶ Não pode simplesmente manter o valor anterior (precisa ler um novo valor a cada período de tempo)
 - ▶ Valor de somente D antes do clock vai para baixo e é armazenado no flip flop
 - ▶ Pode fazer um flip-flop R-S adicionando lógica para se fazer $D = S + R' Q$





Flip-flops disparados por borda

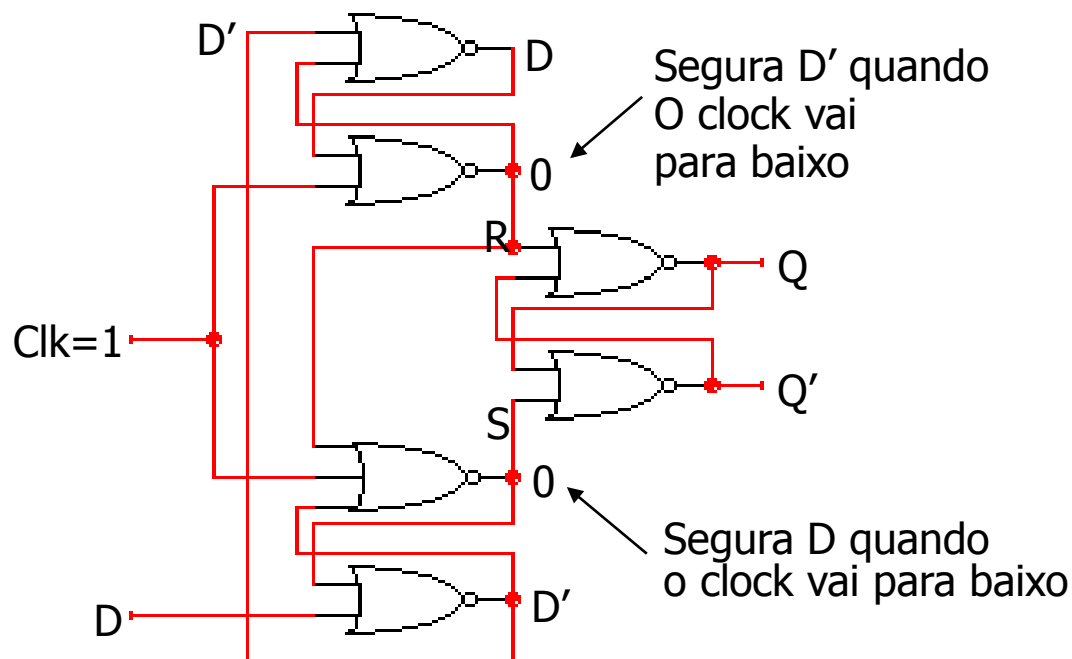- ▶ Mais eficiente solução: Somente 6 portas
 - ▶ Sensível a fatores de produção só próximo da borda do sinal de clock (não enquanto alto)




D disparado por borda negativa

flip-flop (D-FF)

Atrasos porta 4-5

 Precisa de uma respectiva configuração e segura a restrição de tempo para capturar a entrada com sucesso



Equação característica

$$Q(t+1) = D$$



The image displays two circuit diagrams illustrating the propagation of a clock signal ($\text{Clk}=0$) through a series of NAND gates. Both diagrams feature a central vertical line representing the clock signal, which branches out to the inputs of several NAND gates.

Left Diagram: This diagram shows the initial state of the circuit. The clock signal ($\text{Clk}=0$) is connected to the inputs of five NAND gates. The inputs are labeled D and D' . The outputs of these gates are labeled D , D' , R , S , and Q . The circuit is configured such that the clock signal propagates through the gates, with the output Q being the final result of the propagation.

Right Diagram: This diagram shows the state of the circuit after a clock transition. The clock signal ($\text{Clk}=0$) is now connected to the inputs of the same five NAND gates. The inputs are labeled D novo and D' . The outputs of these gates are labeled D , D' , R , S , and Q . The circuit is configured such that the clock signal propagates through the gates, with the output Q being the final result of the propagation.


D novo \neq D antigo

Quando o clock é baixo
o dado é retido



Flip-flops disparados por borda

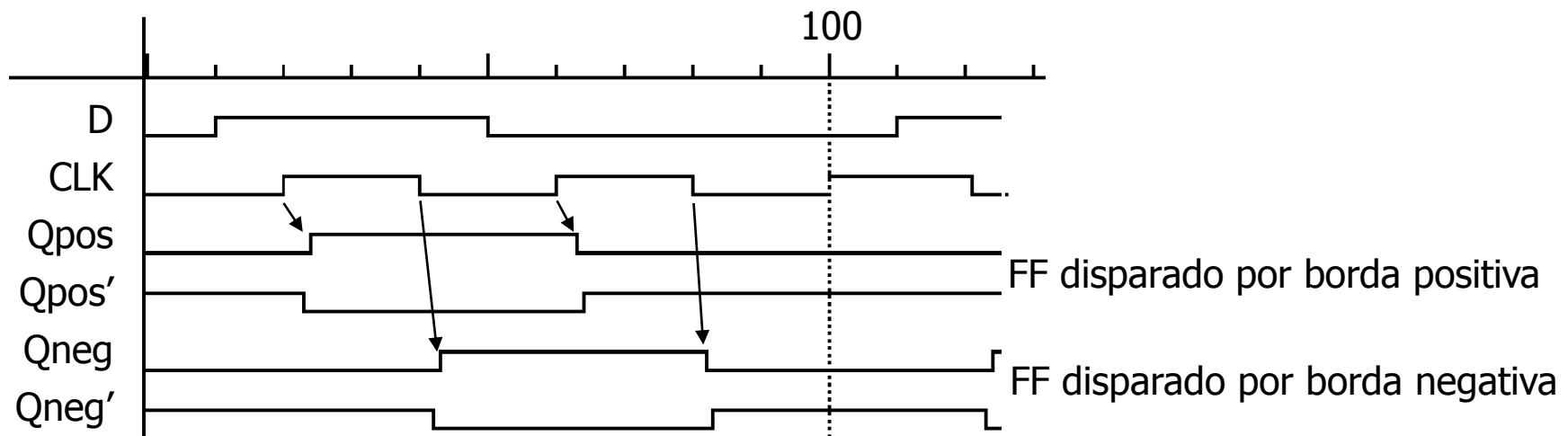- ▶ Disparado por borda de subida
 - ▶ Entradas mostradas na borda de subida; Saídas alteradas depois da borda de subida
- ▶ Flip-flops disparados por borda negativa
 - ▶ Entradas mostradas na borda de descida; Saídas alteradas depois da borda de descida





Metodologias de temporização


- ▶ Regras para componentes interconectados e clocks
 - ▶ Garante o funcionamento adequado do sistema quando estritamente seguido
- ▶ Abordagem depende da construção de blocos utilizados pelos elementos da memória
 - ▶ Vamos nos concentrar em sistemas com flip-flops disparados por borda
 - ▶ Encontrado em dispositivos lógicos programáveis
 - ▶ Muitos circuitos integrados costumam se concentrar em latches sensíveis de nível
- ▶ Regras básicas para temporização correta:
 - ▶ (1) Entradas corretas, com o respectivo tempo são fornecidas para os flip-flops
 - ▶ (2) Nenhum flip-flop altera o estado mais que uma vez por evento de ciclo de clock




Metodologias de temporização

► Definição de termos

 - clock: Evento periódico, causa a troca do estado do elemento de memória. Pode ser borda de subida ou descida ou nível alto ou nível baixo;
- Tempo de preparação: Tempo mínimo antes do evento de clock. A entrada precisa ser estável (T_{su}).
- Tempo de espera: Tempo mínimo depois do evento de clock até que a entrada se permaneça estável (T_h).




 Existe uma "janela" de tempo próxima ao evento de clock. Durante este evento a entrada precisa ser estável e não se alterar de ordem, para se reorganizar.







Comparação de latches e flip-flops

 

Flip-flop
disparado por borda

 

Transparente
latch
(Sensível por nível)

 

Comportamento é o mesmo, a menos se houver mudanças na entrada quando o clock for alto




Comparação de latches e flip-flops (cont'd)

<u>Tipo</u>	<u>Quando as entradas são mostradas</u>	<u>Quando a saída é válida</u>
Latch desbloqueado	Sempre	Atraso de propagação a partir da mudança da entrada
Latch Sensível por nível	Clock alto (Tsu/Th próximo a borda de descida do clock)	Atraso de propagação a partir da mudança da entrada ou borda de clock (O que ocorrer mais tarde)
Flip-flop Master – Slave	Clock alto (Tsu/Th próximo a borda de descida do clock)	Atraso de propagação a partir da borda de descida do clock
Flip-flop disparado por borda negativa	Transição do clock hi-para-lo (Tsu/Th próximo a borda de descida do clock)	Atraso de propagação a partir da borda de descida do clock



Especificações temporização típica

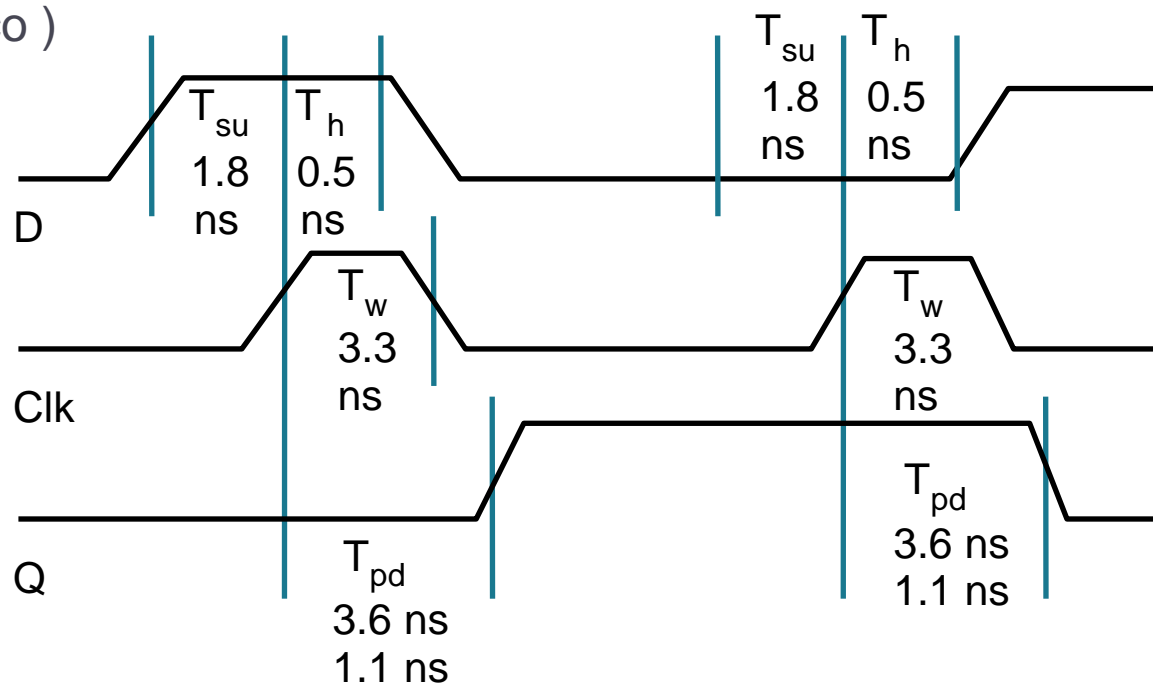- ▶ Flip-flop D disparado por borda positiva
 - ▶ Tempos de preparação e espera
 - ▶ Largura mínima do clock
 - ▶ Atrasos de propagação (Baixo para alto, alto para baixo, máximo e típico)




Todas as medições são feitas a partir do evento de clock (borda de subida do clock)



Flip-flops disparados por borda cascadeados

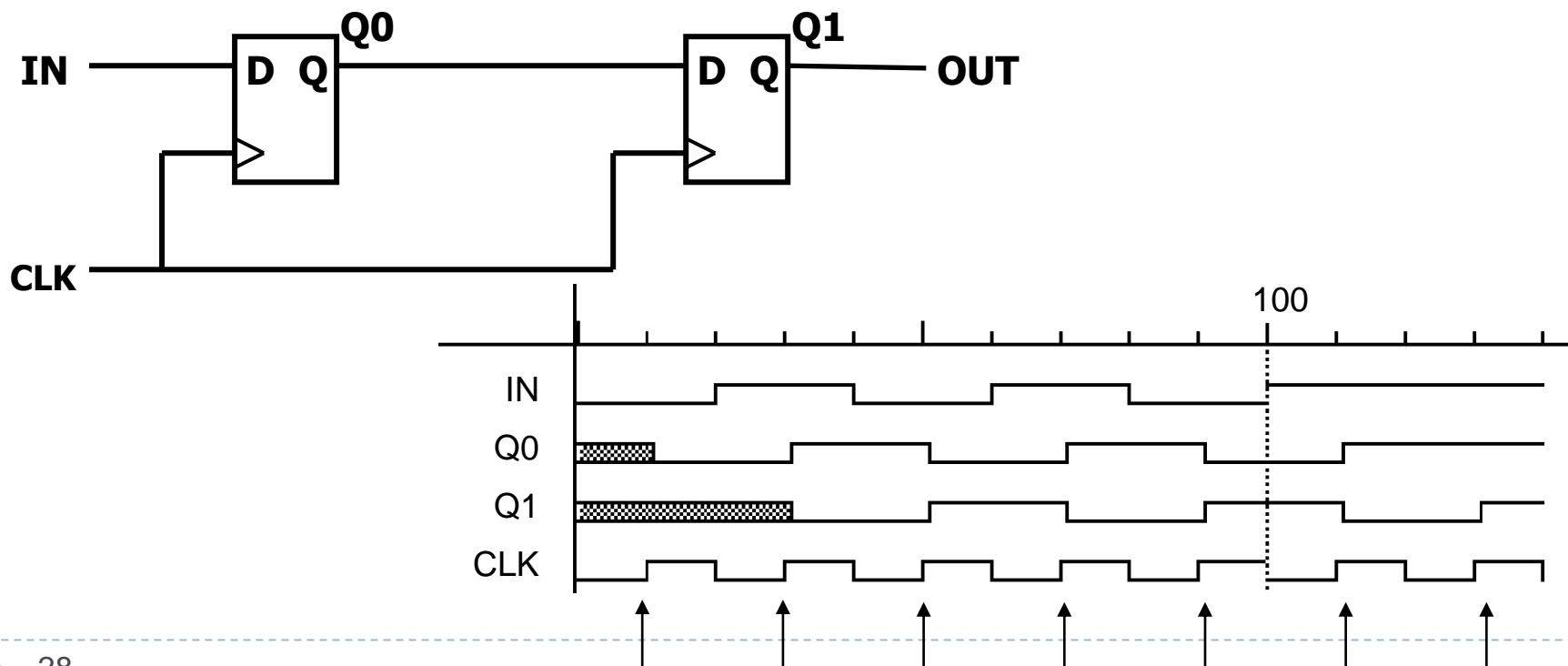
- ▶ Registrador de deslocamento
 - ▶ Novo valor entra no primeiro estágio
 - ▶ Enquanto o valor anterior da primeira fase entrar na segunda fase
 - ▶ Considerar o atraso de propagação/espera/preparação (propagação precisa ser maior > espera)





Flip-flops disparados por borda cascadeados

 - ▶ Por que isso funciona?
 - ▶ Atraso de propagação excede o tempo de espera
 - ▶ Restrição da largura do clock excede tempo de preparação
 - ▶ Isto garante que a etapa seguinte travará o valor atual antes de mudar para o novo valor




Restrições temporais
garantem a devida
operação dos
componentes em cascata

Assume infinitamente a
distribuição rápida do clock



Clock skew

 - ▶ O problema
 - ▶ Comportamento correto assume o próximo estado de todos os elementos de armazenamento determinado por todos os elementos de armazenamento ao mesmo tempo
 - ▶ Isto é difícil em sistemas de alto desempenho, porque o tempo para o clock chegar ao flip-flop é comparável aos atrasos através da lógica
 - ▶ Efeito do skew em flip-flops cascadeados:



Estado original: $IN = 0$, $Q0 = 1$, $Q1 = 1$

Devido ao skew, o próximo estado torna-se: $Q0 = 0$, $Q1 = 0$, and not $Q0 = 0$, $Q1 = 1$



Resumo de latches e flip-flops

- ▶ **Desenvolvimento do FF-D**
 - ▶ Sensível ao nível usado em circuitos integrados personalizados
 - ▶ Pode ser feita com 4 interruptores
 - ▶ Usado em dispositivos lógicos programáveis disparado por borda
 - ▶ Boa escolha para registrador de armazenamento de dados
- ▶ **Historicamente FF J-K foi mais popular mas nunca utilizado**
 - ▶ Similar ao R-S mas com 1-1 sendo usado para alternar a saída (estado complementar)
 - ▶ Bom em dias de TTL / SSI (mais com função de entrada complexo:
 $D = Q \oplus JQ + K'$)
 - ▶ Não é uma boa escolha para PALs / PLAs pois requer 2 entradas
 - ▶ Sempre pode ser implementado usando FF-D
- ▶ **Predefinido e contribuições claras são altamente desejáveis em flip-flops**
 - ▶ Utilizado no início ou para redefinir o sistema para um estado conhecido



Entradas metastability e assíncrona

▶ Circuitos síncronos cronometrados

- ▶ Entradas, estado, e saídas apresentadas ou alteradas em relação ao sinal de referência comum (chamado clock)
- ▶ Ex.: master/slave, disparada por borda

▶ Circuitos assíncronos

- ▶ Entradas, estado, e saídas apresentadas ou alteradas independentemente do sinal de referência comum (glitches/hazards são uma grande preocupação)
- ▶ Ex.: Latch R-S


▶ Entrada assíncrona para circuitos síncrono

- ▶ Entradas podem alterar qualquer tempo, não encontrará tempos preparação/espera
- ▶ Perigosas, entradas síncronas são muito preferidas
- ▶ Não pode ser evitado (Ex., sinal reset, espera memória, entrada usuário)




Falha de sincronização

 - ▶ Ocorre quando a entrada FF muda próximo a borda de clock
 - ▶ O FF pode entrar em um estado metastable – nem uma lógica 0 ou 1
 - ▶ Ele pode permanecer neste estado uma quantidade indefinida de tempo
 - ▶ Não é provável na prática, mas tem alguma probabilidade



 Pequeno, mas a probabilidade diferente de zero é que a saída FF vai ficar preso em um estado intermediário




Traços do osciloscópio demonstram falha do sincronizador e eventual deterioração do estado estacionário



Lidar com a falha de sincronização



- ▶ Probabilidade de falha nunca pode ser reduzido para 0, mas pode ser reduzido
 - ▶ (1) Atrasar o sistema de clock
Dá ao sincronizador mais tempo para decair em um estado estacionário;
Falha do sincronizador torna-se um grande problema para os sistemas de altíssima velocidade
 - ▶ (2) Use a tecnologia de lógica o mais rápido que possível no sincronizador, **this makes for a very sharp "peak" upon which to balance**
 - ▶ (3) Em cascata dois sincronizadores
Sincroniza efetivamente duas vezes (ambos terão de falhar)

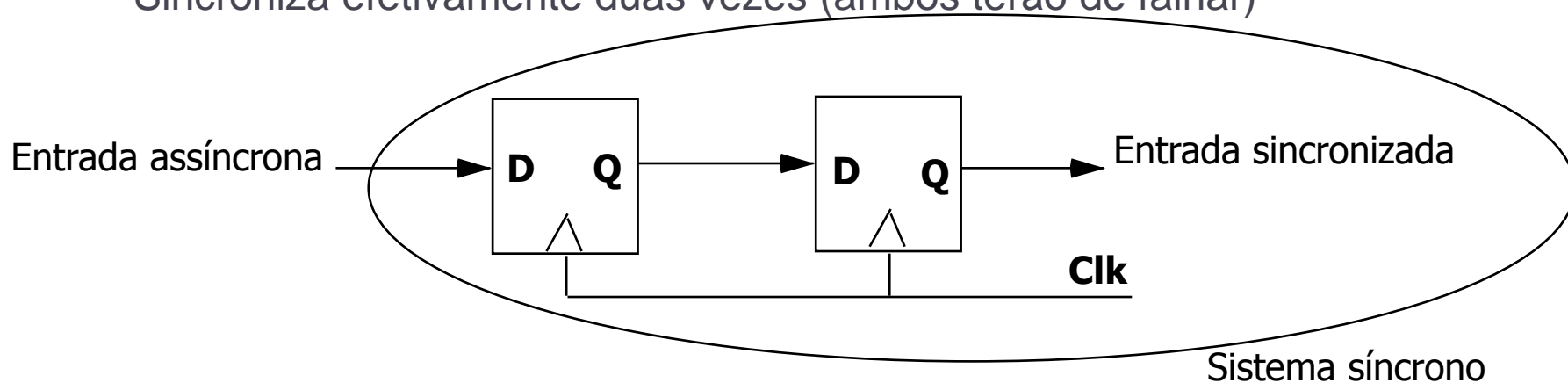



Manipulação de entradas assíncronas

  
- ▶ Nunca permite entradas assíncronas para fan-out para mais que um flip-flop
- ▶ Sincronizar o mais rápido que possível e, em seguida, tratar o sinal síncrono





Manuseio de entradas assíncronas (cont 'd)

 - ▶ O que pode dar errado?
 - ▶ Entrada muda muito próxima do clock (violando a restrição de tempo de preparação)






Características Flip-flop

- ▶ Reset (estado set para 0) – R
 - ▶ Síncrono: $D_{new} = R' \cdot D_{old}$ (quando chega próximo da borda de clock)
 - ▶ Assíncrono: não espera pelo clock, rápido, mas perigoso
- ▶ Preset or set (estado set para 1) – S (ou P as vezes)
 - ▶ Síncrono: $D_{new} = D_{old} + S$ (quando chega próximo da borda de clock)
 - ▶ Assíncrono : não espera pelo clock, rápido, mas perigoso
- ▶ Ambos reset e preset
 - ▶ $D_{new} = R' \cdot D_{old} + S$ (set-dominante)
 - ▶ $D_{new} = R' \cdot D_{old} + R'S$ (reset-dominant)
- ▶ Capacidade de entrada seletiva (entrada enable ou load) – LD or EN
 - ▶ Multiplexador na entrada: $D_{new} = LD' \cdot Q + LD \cdot D_{old}$
 - ▶ Pode carregar ou não pode sobrepor reset/set (usualmente R/S tem prioridade)
- ▶ Saídas complementares – Q e Q'



Registradores

 
- ▶ Coleção de flip-flops com controles similar e lógica
 - ▶ Valores armazenados de alguma forma relacionada (por exemplo, formam valor binário)
 - ▶ Clock compartilhado, reset, e linhas set
 - ▶ Lógica similar para cada etapa
- ▶ Exemplos
 - ▶ Registradores de deslocamento
 - ▶ Contadores





Registradores de deslocamento

 
- ▶ Armazena amostras de entrada
 - ▶ Armazenar os últimos 4 valores de entrada em sequência
 - ▶ Registrador de deslocamento 4-bit:





Registrador deslocamento universal

 - ▶ Retêm 4 valores
 - ▶ Entradas serial e paralelas
 - ▶ Saídas serial e paralelas
 - ▶ Permite deslocamento para esquerda e direita
 - ▶ Mudança de novos valores a partir da esquerda ou direita



Limpa o conjunto do conteúdo dos registradores e saída para 0

s1 e s0 determinam a função de deslocamento

s0	s1	função
0	0	estado de espera
0	1	deslocamento à direita
1	0	deslocamento à esquerda
1	1	carrega novo valor




Projeto registrador deslocamento universal

► Considera um dos quatro flip-flops

► Novo valor no próximo ciclo de clock:


limpar	s0	s1	novo valor
1	—	—	0
0	0	0	saída
0	0	1	valor da saída do FF para esquerda (shift right)
0	1	0	valor da saída do FF para direita (shift left)
0	1	1	entrada

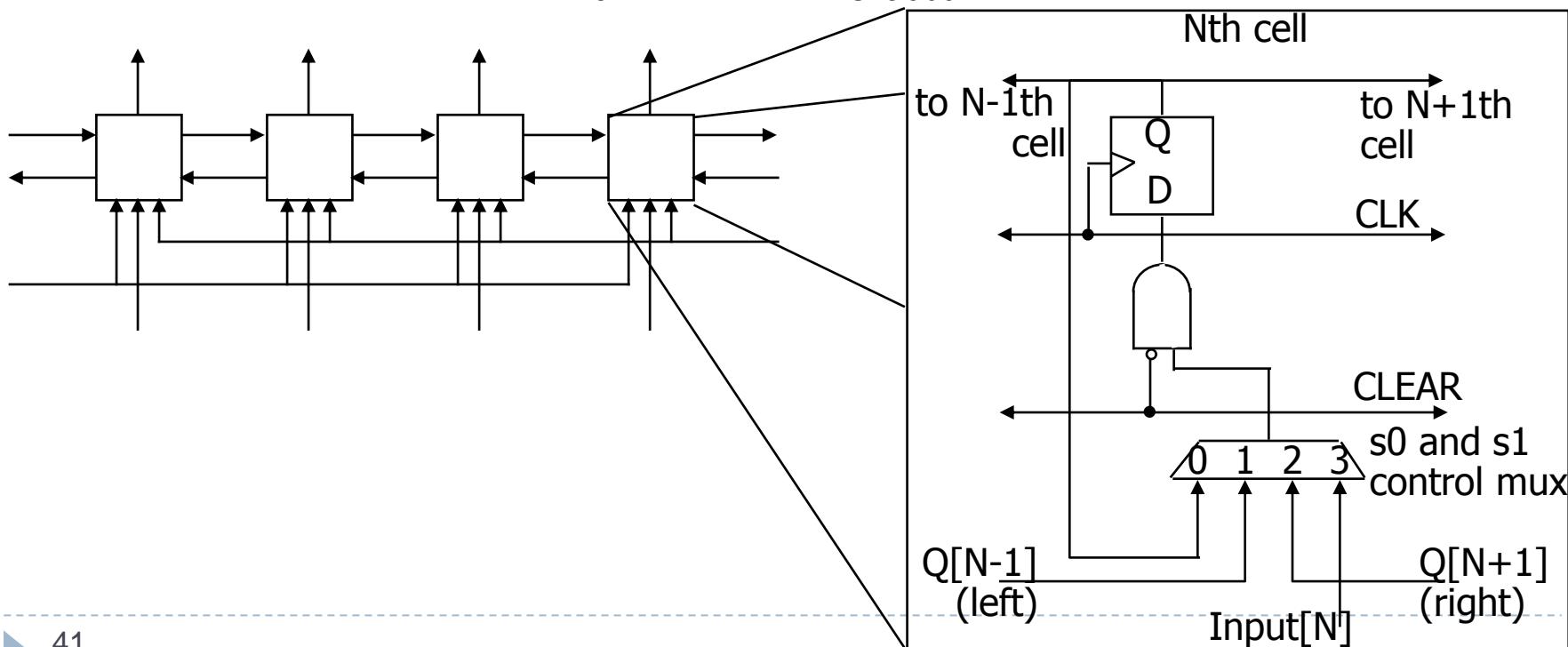



Aplicação registrador deslocamento

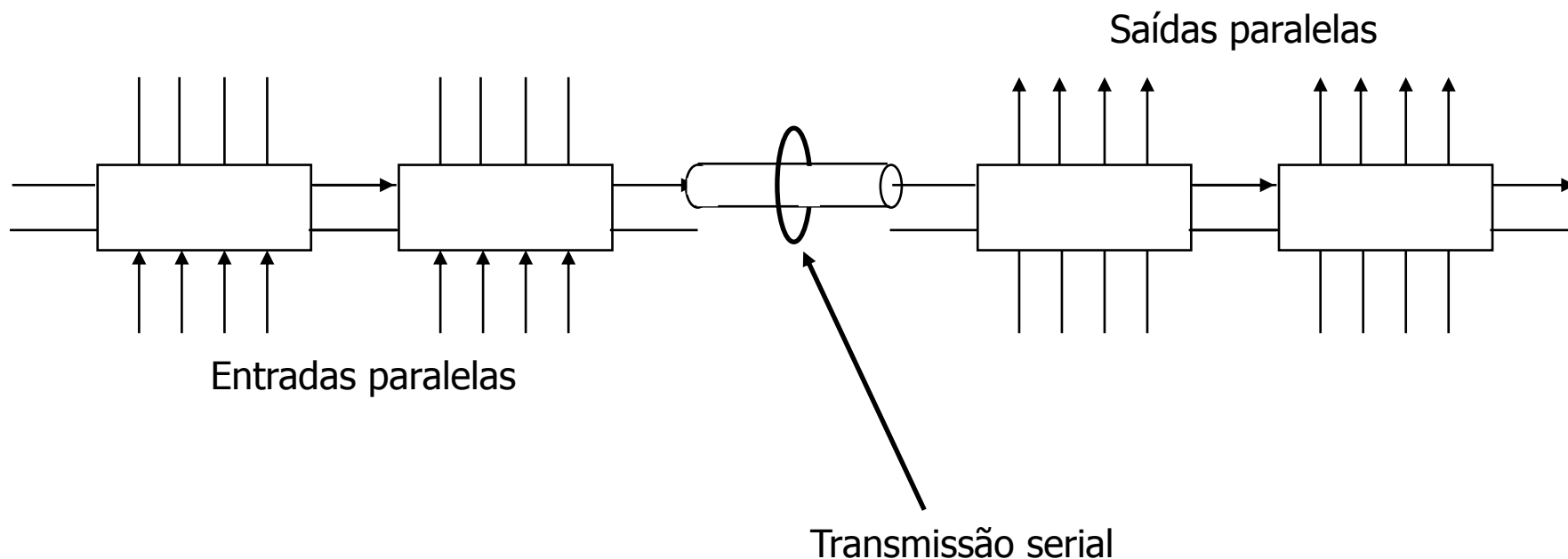
- Conversão paralelo em serial para transmissão serial





Padrão reconhecedor

 
- ▶ Função combinacional das amostras da entrada
 - ▶ Neste caso, reorganizando o padrão 1001 em um sinal de entrada simples





Contadores

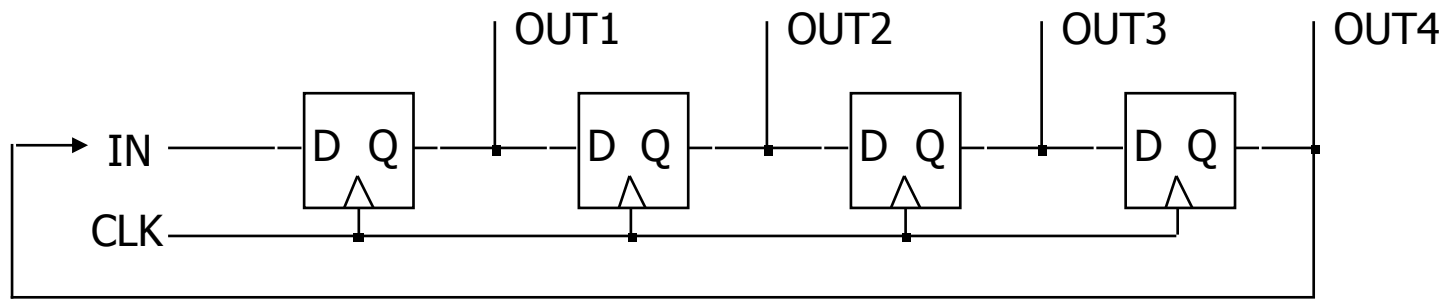
- ▶ Sequência através de um conjunto fixado de padrões
 - ▶ Neste caso, 1000, 0100, 0010, 0001
 - ▶ Se um dos padrões é o estado inicial (loading ou set/reset)





Atividade

- Como este contador funciona?

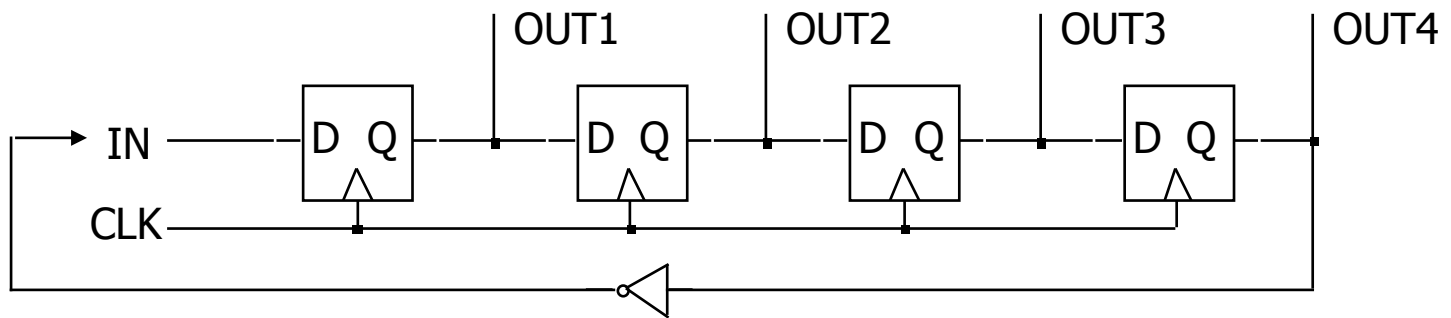




- [illegible]



Counter up síncrono binário de 4-bit

- ▶ Componente padrão com muitas aplicações
 - ▶ FFs disparados por borda positiva w/ synchronous load and clear inputs
 - ▶ Carregamento paralelo de dados a partir D, C, B, A
 - ▶ Entradas enable: precisa ser afirmado para habilitar a contagem
 - ▶ RCO: Saída ripple-carry utilizado para contadores em cascata
 - ▶ Alto quando o contador está no maior estado (1111)
 - ▶ Implementado usando uma porta AND

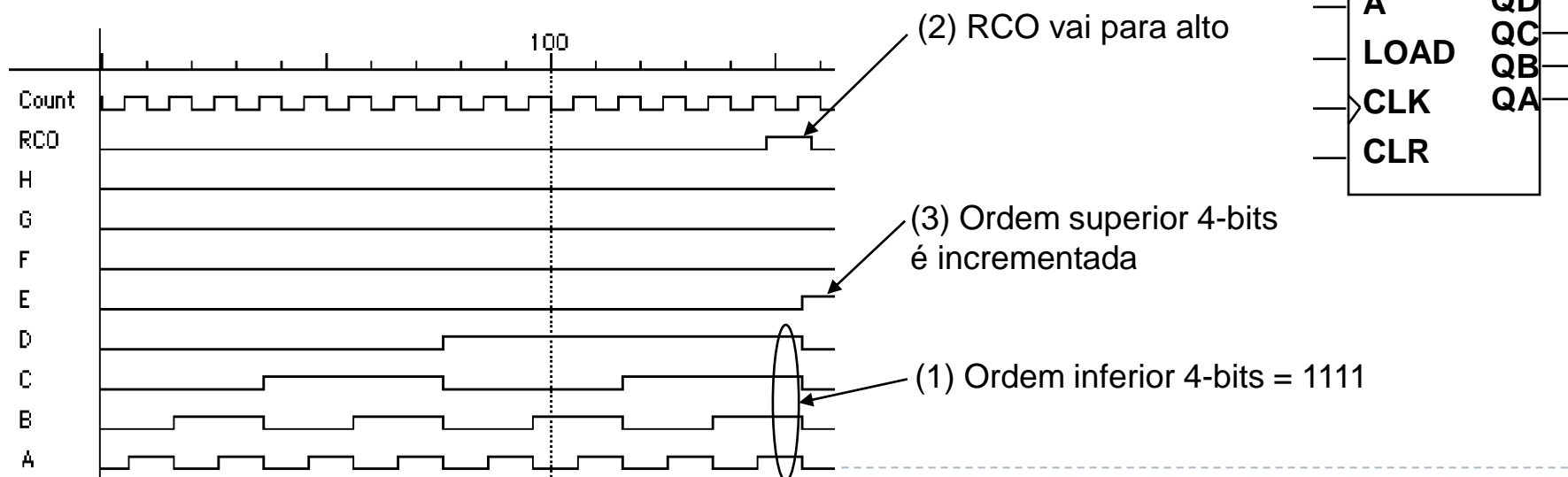




Contadores Offset



- ▶ Iniciando contadores offset – utiliza de load síncrono

 - ▶ Ex: 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1111, 0110, ...



- ▶ Finalizando contador offset – comparador para finalização do valor

  - ▶ Ex: 0000, 0001, 0010, ..., 1100, 1101, 0000



- ▶ Combinação dos de cima (valor de começo e parada)



Linguagem de descrição de hardware e lógica sequencial

- ▶ Flip-flops
 - ▶ Representação de clocks – temporização das mudanças do estado
 - ▶ Assíncrono vs. Síncrono
- ▶ Registrador de deslocamento
- ▶ Contadores simples



Flip-flop em Verilog

- ▶ Usa sempre lista de sensibilidade do bloco para esperar pela borda de clock.

```
module dff (clk, d, q);  
  
    input  clk, d;  
    output q;  
    reg    q;  
  
    always @(posedge clk)  
        q = d;  
  
endmodule
```



Mais Flip-flops

- ▶ Síncrono/assíncrono reset/set
 - ▶ Único segmento que aguarda o clock
 - ▶ Três segmentos paralelos - das quais apenas um espera pelo clock

Síncrono

```
module dff (clk, s, r, d, q);  
    input  clk, s, r, d;  
    output q;  
    reg    q;  
  
    always @(posedge clk)  
        if (r)      q = 1'b0;  
        else if (s) q = 1'b1;  
        else        q = d;  
  
endmodule
```

Assíncrono

```
module dff (clk, s, r, d, q);  
    input  clk, s, r, d;  
    output q;  
    reg    q;  
  
    always @(posedge r)  
        q = 1'b0;  
    always @(posedge s)  
        q = 1'b1;  
    always @(posedge clk)  
        q = d;  
  
endmodule
```



Flip-flop incorreto em Verilog

- Usa sempre lista de sensibilidade do bloco para esperar o clock mudar

```
module dff (clk, d, q);
```

```
    input  clk, d;
```

```
    output q;
```


```
    reg    q;
```

```
    always @(clk)
```

```
        q = d;
```

```
endmodule
```

 Incorreto! Q sempre será alterado pela mudança do clock, não apenas em uma borda.





Atribuição bloqueante e não bloqueante

- ▶ Atribuições bloqueantes ($X=A$)
 - ▶ Completa a atribuição antes de continuar a próxima instrução
- ▶ Atribuições não bloqueantes ($X<=A$)
 - ▶ Concluída em tempo zero e não altera o valor do alvo até um ponto de bloqueio (delay / espera) é encontrado
- ▶ Exemplo: swap

```
always @(posedge CLK)
begin
    temp = B;
    B = A;
    A = temp;
end
```

```
always @(posedge CLK)
begin
    A <= B;
    B <= A;
end
```



Atribuição em RTL (Register-transfer-level)

- ▶ Atribuição não bloqueante também é conhecida como uma atribuição RTL
 - ▶ Se usado em um bloco always disparado por uma borda de clock
 - ▶ Todos os flip-flops se modificarão juntos

```
// B,C,D todos irão obter o
// valor de A
always @(posedge clk)
begin
    B = A;
    C = B;
    D = C;
end
```

```
// implementado em um registrador
de deslocamento também
always @(posedge clk)
begin
    B <= A;
    C <= B;
    D <= C;
end
```



Contador Mobius em Verilog

```
initial
begin
    A = 1'b0;
    B = 1'b0;
    C = 1'b0;
    D = 1'b0;
end

always @(posedge clk)
begin
    A <= ~D;
    B <= A;
    C <= B;
    D <= C;
end
```



Contador binário em Verilog

```
module binary_counter (clk, c8, c4, c2, c1);
```

```
    input  clk;
    output c8, c4, c2, c1;
```

```
    reg [3:0] count;
```

```
    initial begin
        count = 0;
    end
```

```
    always @(posedge clk) begin
        count = count + 4'b0001;
    end
```

```
    assign c8 = count[3];
    assign c4 = count[2];
    assign c2 = count[1];
    assign c1 = count[0];
```

```
endmodule
```

```
module binary_counter (clk, c8, c4, c2, c1, rco);
```

```
    input  clk;
    output c8, c4, c2, c1, rco;
```

```
    reg [3:0] count;
    reg rco;
```

```
    initial begin . . . end
```

```
    always @(posedge clk) begin . . . end
```

```
    assign c8 = count[3];
    assign c4 = count[2];
    assign c2 = count[1];
    assign c1 = count[0];
    assign rco = (count == 4b'1111);
```

```
endmodule
```




Resumo lógica sequencial

- ▶ Construindo bloco de circuitos fundamental com estado
 - ▶ latch e flip-flop
 - ▶ Latch R-S, mestre/escravo R-S, mestre/escravo D, edge-triggered D flip-flop
- ▶ Metodologias de temporização
 - ▶ Utiliza de clocks
 - ▶ FFs cascadeados trabalham porque os atrasos de propagação excedem o tempo de espera
 - ▶ Cuidado com clock skew
- ▶ Entrada assíncrona e seus perigos
 - ▶ Falha sincronizador: o que é e como minimizar o seu impacto
- ▶ Registradores básicos
 - ▶ Registradores de deslocamento
 - ▶ Contadores
- ▶ Linguagem de descrição de hardware e lógica sequencial