

CCF 251 – Introdução aos Sistemas Lógicos

Aula 04 – Tecnologias lógica combinacional
Prof. José Augusto Nacif – jnacif@ufv.br



Tecnologias lógica combinacional

- ▶ **Portas padrão**
 - ▶ Circuitos integrados com poucas portas (10-100)
 - ▶ Disponíveis a partir da década de 60
 - ▶ Utilizados na prática de laboratório (74xx)
- ▶ **ROMs e PLAs/PALs**
 - ▶ ROMs para representar tabelas verdade, mas lentas
 - ▶ PLAs e PALs são soluções de menor custo
 - ▶ Fusíveis queimados para definir ligações de portas AND/OR
- ▶ **Circuitos integrados de aplicação específica**
 - ▶ *Gate array* generalizou PLAs e PALs
 - ▶ Células padrão permitiu desenvolvimento de circuitos mais complexos



Lógica aleatória

- ▶ Transistores integrados dentro de portas lógicas (1960s)
- ▶ Catálogo das portas comuns (1970s)
 - ▶ Livro Texas Instruments Logic Data – A bíblia amarela
 - ▶ Todos os pacotes comuns listados e caracterizados (atrasos, energia)
 - ▶ Pacotes típicos:
 - ▶ IC de 14-pin: 6-inversores, 4 portas NAND, 4 portas XOR
- ▶ Hoje, poucas partes são ainda utilizadas
- ▶ Contudo, partes das bibliotecas existem para projetos de chip
 - ▶ Projetistas já reutilizam portas lógicas caracterizadas em chips
 - ▶ Mesma razão que antes
 - ▶ A diferença está nas partes que não existem um inventário físico – criado se necessário



Lógica aleatória

- ▶ Também é difícil imaginar exatamente a saída de qual porta usar
 - ▶ Mapa a partir da lógica de redes NAND/NOR
 - ▶ Determinar o número mínimo de pacotes
 - ▶ Leve modificação nas funções lógicas, pode diminuir o custo
- ▶ Alterações dificultam a implementação
 - ▶ Precisa religar as partes
 - ▶ Pode precisar de partes novas
 - ▶ Projeto com partes sobressalentes (menos inversores extras e portas em toda placa)




Lógica regular

- ▶ Necessário fazer projetos mais rápidos
- ▶ Necessário fazer alterações na engenharia de modo mais fácil
- ▶ Simplificar para projetistas entenderem e mapear as funcionalidades
 - ▶ Difícil pensar em termos de portas específicas
 - ▶ Melhor pensar em termos de um grande bloco de multi propósitos




Fazendo conexões

 
- ▶ Conexões diretas ponto a ponto entre portas
 - ▶ Wires (fios) são vistos de modo distante
- ▶ Rotear uma de várias entradas em uma única saída --- Multiplexador
- ▶ Rotear uma única entrada para uma ou várias saídas --- demultiplexador



multiplexador

 

demultiplexador


 


switch 4x4



Mux e demux

  
- ▶ Implementação chave dos multiplexadores e demultiplexadores
 - ▶ Podem ser compostos para se fazer um tamanho arbitrário de redes chaveadas
 - ▶ Usado para implementar interconexões de múltiplas origens/ múltiplos destinos





Mux e demux

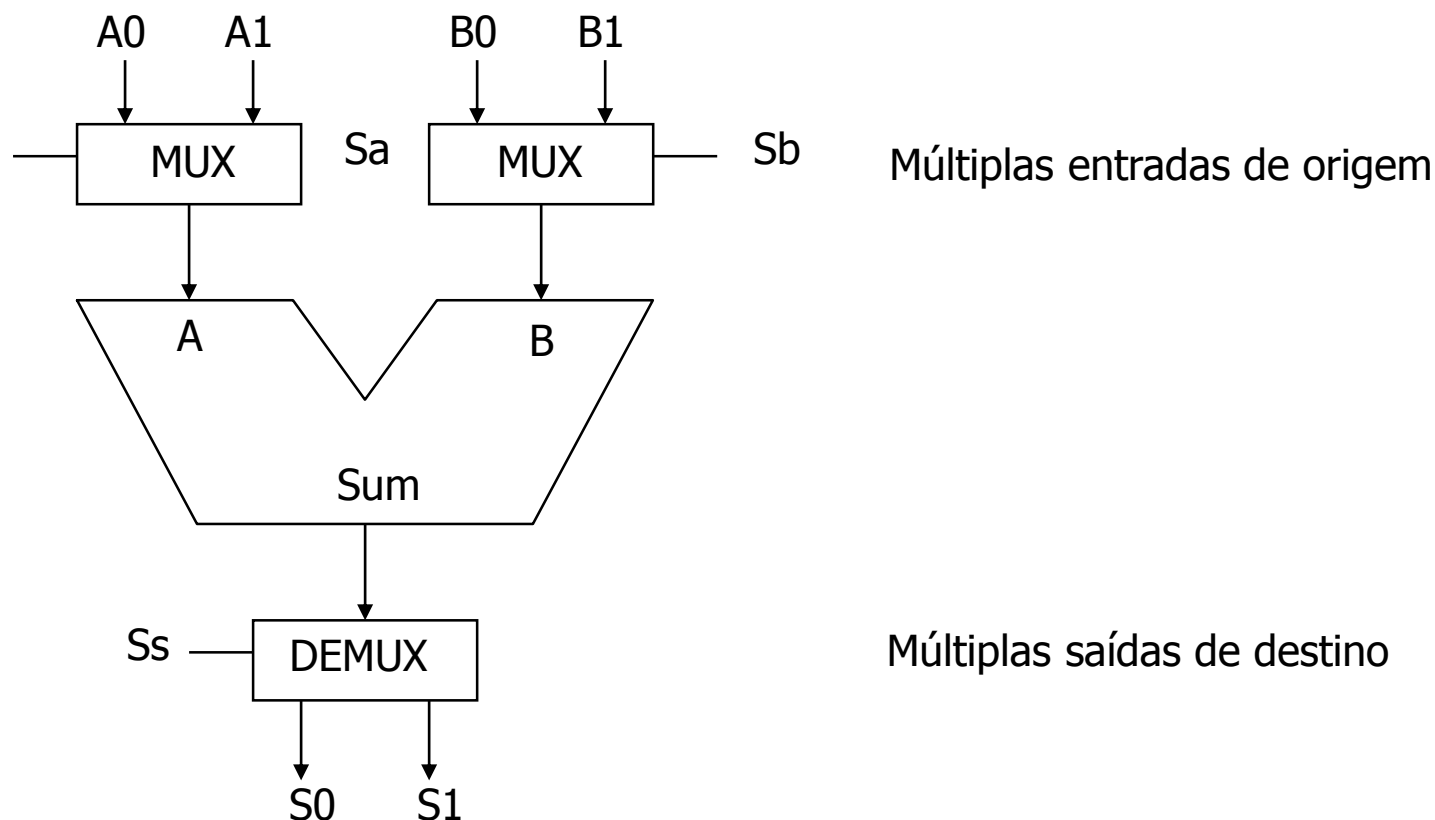- Uso de multiplexadores/demultiplexadores em conexões multi pontos





Multiplexadores/seletores

► Multiplexadores/seletores: Conceito geral

- 2^n entradas de dados, n entradas de controle (chamadas “seletores”), 1 saída
- Usado para conectar 2^n pontos para um único ponto
- O padrão de sinal de controle constitui um índice binário de entrada ligada à saída

$$Z = A' I_0 + A I_1$$

A	Z
0	I_0
1	I_1

Forma funcional

Forma lógica

I_1	I_0	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Duas formas alternativas
Tabela verdade para um Mux 2:1






Multiplexadores / seletores

- ▶ mux 2:1: $Z = A'I_0 + AI_1$
- ▶ mux 4:1: $Z = A'B'I_0 + A'BI_1 + AB'I_2 + ABI_3$
- ▶ mux 8:1: $Z = A'B'C'I_0 + A'B'CI_1 + A'BC'I_2 + A'BCI_3 + AB'C'I_4 + AB'CI_5 + ABC'I_6 + ABCI_7$

- ▶ Em geral: $Z = \sum_{k=0}^{2^n - 1} (m_k I_k)$

  
 
- ▶ Mintermo forma curta para um Mux $2^n:1$







Implementação porta de nível multiplexadores

► mux 2:1

  


► mux 4:1

  



Cascadeamento multiplexadores

 
- ▶ Grandes multiplexadores podem ser construídos com cascadeamentos menores



Sinais de controle B e C. Simultaneamente se escolhe um dos I0, I1, I2, I3 e um dos I4, I5, I6, I7

Sinal de controle A escolhe qual das saídas do Mux's alta ou baixa para a porta e para Z

Implementação alternativa

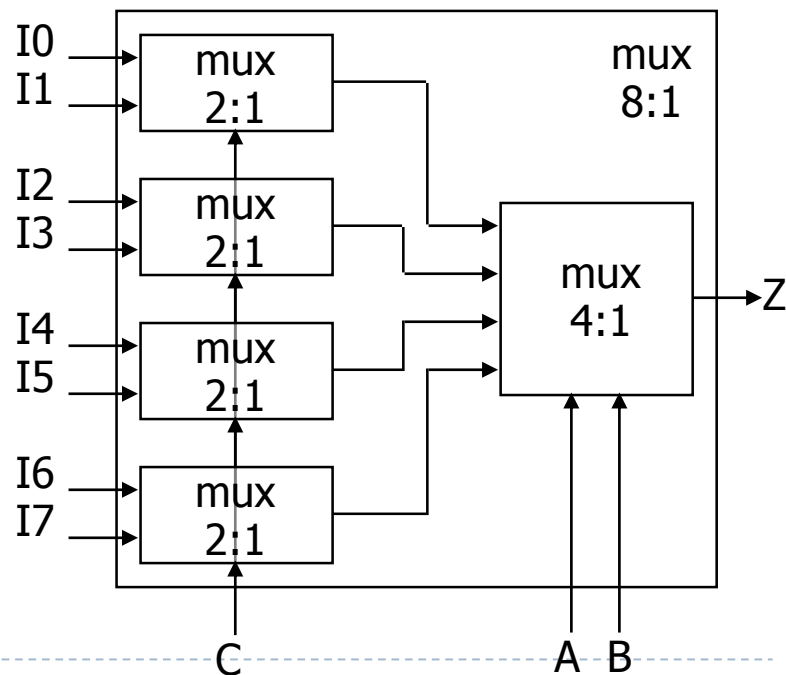




Multiplexadores como lógica de propósito geral

- ▶ Um multiplexador $2^n:1$ pode implementar qualquer função de n variáveis
 - ▶ Com as variáveis utilizadas como entradas de controle e
 - ▶ As entradas de dados vinculadas em 0 ou 1
 - ▶ Em essência, uma tabela de pesquisa

- ▶ Exemplo:

- ▶
$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= m_0 + m_2 + m_6 + m_7 \\ &= A'B'C' + A'BC' + ABC' + ABC \\ &= A'B'C'(1) + A'B'C(0) \\ &\quad + A'BC'(1) + A'BC(0) \\ &\quad + AB'C'(0) + AB'C(0) \\ &\quad + ABC'(1) + ABC(1) \end{aligned}$$

 
$$Z = A'B'C'I_0 + A'B'CI_1 + A'BC'I_2 + A'BCI_3 + \\ AB'C'I_4 + AB'CI_5 + ABC'I_6 + ABCI_7$$






Multiplexadores como lógica de propósito geral

 - ▶ Um multiplexador $2^n:1$ pode implementar qualquer função de n variáveis
 - ▶ Com $n-1$ variáveis utilizadas como entradas de controle e
 - ▶ As entradas de dados vinculadas à última variável ou seu complemento
- ▶ Exemplo:
 - ▶ $F(A,B,C) = m_0 + m_2 + m_6 + m_7$
 $= A'B'C' + A'BC' + ABC' + ABC$
 $= A'B'(C') + A'B(C') + AB'(0) + AB(1)$



A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 



Multiplexadores como lógica de propósito geral

Generalização

Variável de controle
mux n-1

Variável de dados
Mux único


I_0	I_1	\dots	I_{n-1}	I_n	F
.	.	.	.	0	0 0 1 1
.	.	.	.	1	0 1 0 1
					↓ ↓ ↓ ↓
					0 I_n I_n' 1

Quatro configurações possíveis das linhas da tabela verdade podem ser expressadas como uma função de I_n

Exemplo: $G(A,B,C,D)$ pode ser realizada por um MUX 8:1

Escolher A,B,C como variáveis de controle

A	B	C	D	G
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

 



Atividade

- ▶ Perceba $F = B'CD' + ABC'$ com um multiplexador 4:1 e um mínimo de outras portas:



Demultiplexadores / decodificadores

- ▶ Decodificadores/demultiplicadores: conceito geral
 - ▶ Entrada de dados única, n entradas de controle, 2^n saídas
 - ▶ Entradas de controle (chamadas “seletores” (S)) representam um índice binário de saída para qual entrada está conectada
 - ▶ Entrada de dados usualmente chamada de “enable” (G)

Decodificador 1:2

$$O0 = G \bullet S'$$

$$O1 = G \bullet S$$

Decodificador 2:4

$$O0 = G \bullet S1' \bullet S0'$$

$$O1 = G \bullet S1' \bullet S0$$

$$O2 = G \bullet S1 \bullet S0'$$

$$O3 = G \bullet S1 \bullet S0$$

Decodificador 3:8

$$O0 = G \bullet S2' \bullet S1' \bullet S0'$$

$$O1 = G \bullet S2' \bullet S1' \bullet S0$$

$$O2 = G \bullet S2' \bullet S1 \bullet S0'$$

$$O3 = G \bullet S2' \bullet S1 \bullet S0$$

$$O4 = G \bullet S2 \bullet S1' \bullet S0'$$

$$O5 = G \bullet S2 \bullet S1' \bullet S0$$



$$O6 = G \bullet S2 \bullet S1 \bullet S0'$$

$$O7 = G \bullet S2 \bullet S1 \bullet S0$$





Implementação nível de porta de demultiplexadores

► Decodificador 1:2

  


► Decodificador 2:4

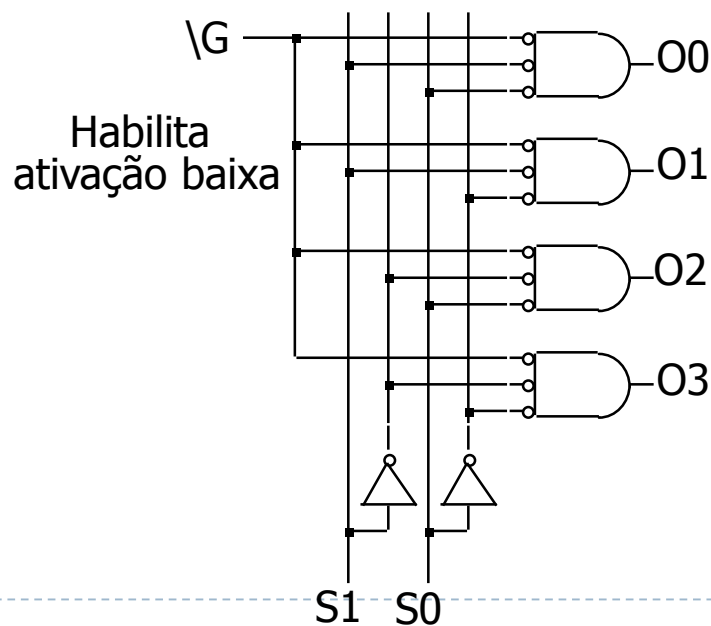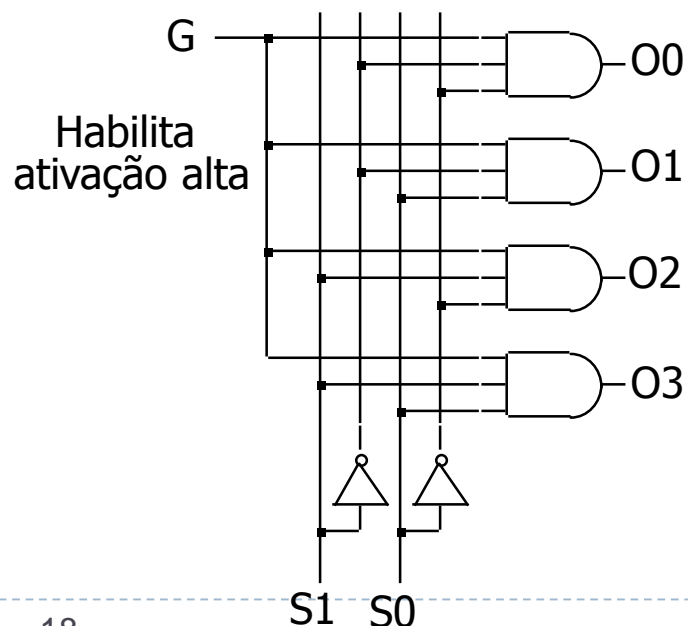



Demultiplexadores como lógica de propósito geral

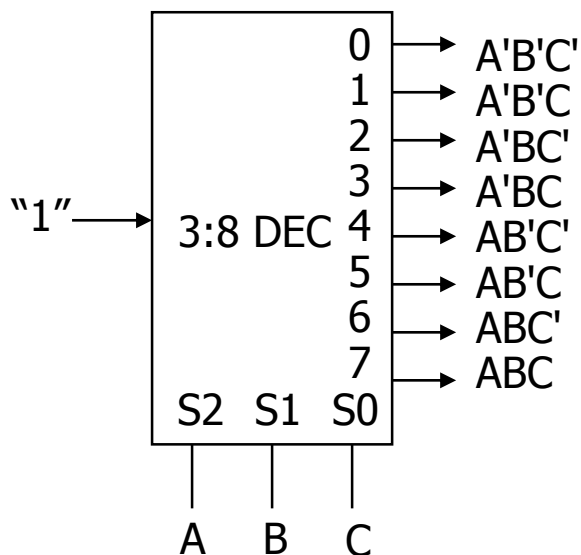- ▶ Um decodificador $n:2^n$ pode implementar qualquer função de n variáveis
 - ▶ Com as variáveis utilizadas como entradas de controle
 - ▶ E entradas habilitadas e vinculadas em 1
 - ▶ As abordagens mintermos resumidas para formar a função




Demultiplexador gera abordagens mintermo baseado em sinais de controle ("decodifica" sinais de controle)



Demultiplexadores como lógica de propósito geral

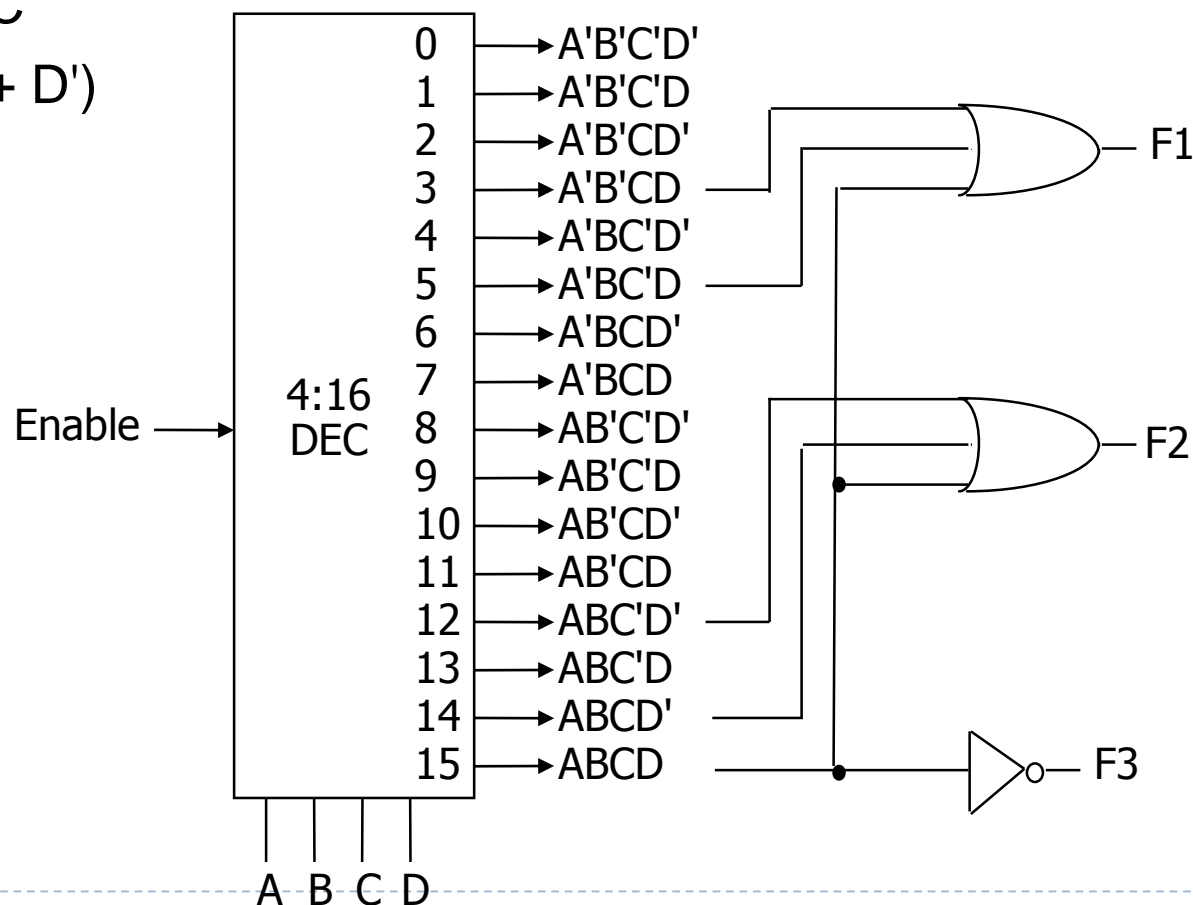- ▶ $F1 = A'BC'D + A'B'CD + ABCD$
- ▶ $F2 = ABC'D' + ABC$
- ▶ $F3 = (A' + B' + C' + D')$






Cascadeando decodificadores

► Decodificador 5:32

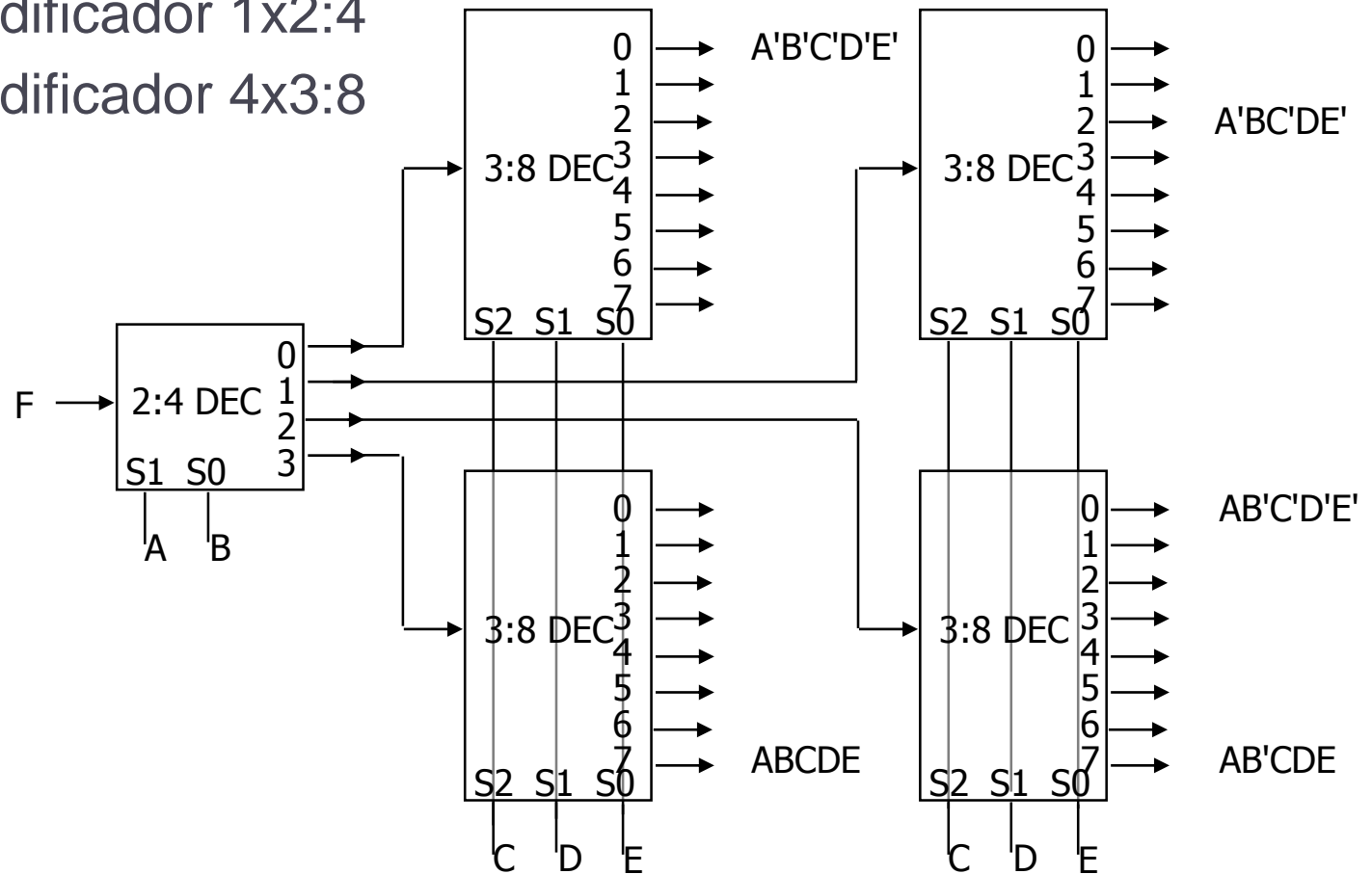
- Decodificador 1x2:4
- Decodificador 4x3:8





Array lógico programável

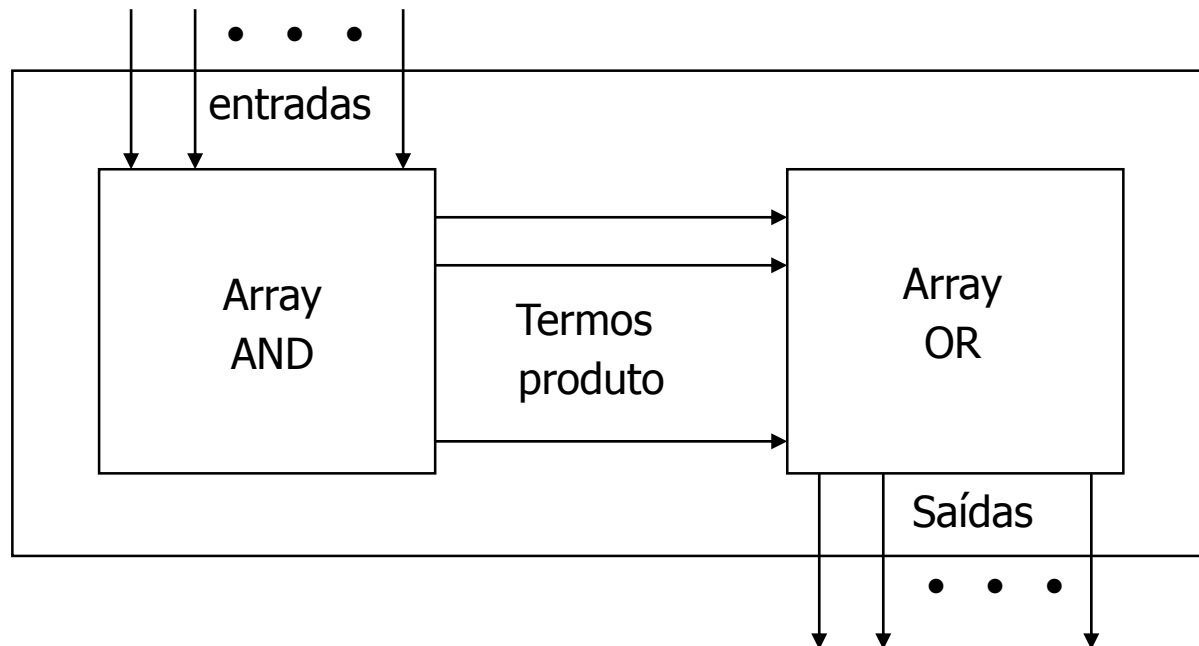- ▶ Bloco pré-fabricado construído de muitas portas AND/OR
 - ▶ Na realidade NOR ou NAND
 - ▶ “personalizado” fazendo/dividindo conexões entre as portas
 - ▶ Diagrama de bloco *array* programável para formar a soma de produtos





Conceito

► Compartilhar termos produto entre saídas

Exemplo:

$$F0 = A + B' C'$$

$$F1 = A C' + A B$$

$$F2 = B' C' + A B$$

$$F3 = B' C + A$$

Matriz personalizada

Termo produto	entradas			saídas			
	A	B	C	F0	F1	F2	F3
AB	1	1	–	0	1	1	0
B'C	–	0	1	0	0	0	1
AC'	1	–	0	0	1	0	0
B'C'	–	0	0	1	0	1	0
A	1	–	–	1	0	0	1

Lado entrada:

1 = não complementa o termo

0 = complementa o termo

– = Não participa

Lado saída:

1 = termo conectado com a saída


0 = nenhuma conexão com a saída

Reutilização de termos



Antes da programação

 
- ▶ Todas as possíveis conexões estão disponíveis antes da “programação”
- ▶ Na realidade, todas as portas AND e OR são NANDs





Depois da programação

 - ▶ Conexões indesejadas são queimadas
 - ▶ fuse (normalmente conectado, quebra os indesejados)
 - ▶ anti-fuse (normalmente desconectado, faz conexões desejadas)






Representação alternativa para estruturas com fan-in alto

► Notação simplificada

 
- Não é necessário desenhar todos os fios
- × significa que uma conexão está presente e o sinal perpendicular está em uma entrada da porta



Notação para implementação

$$F0 = A B + A' B'$$

$$F1 = C D' + C' D$$

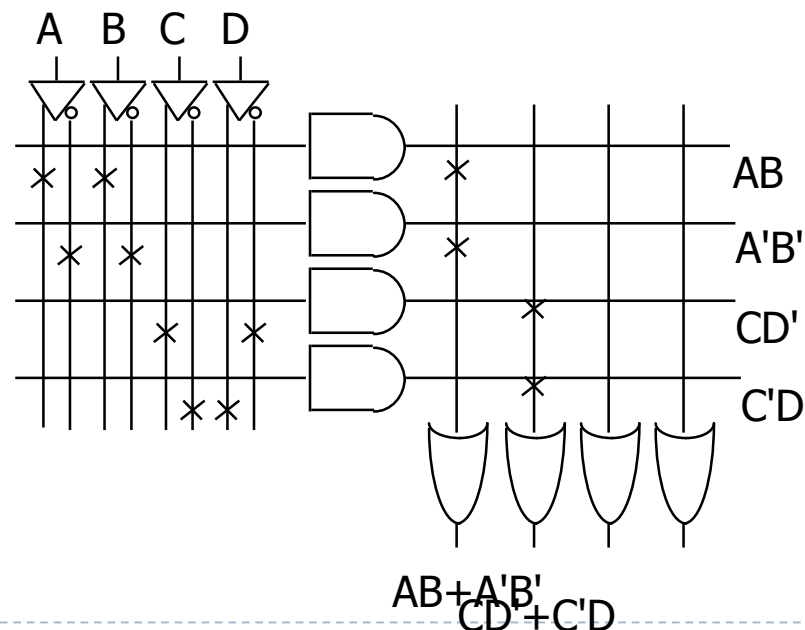




Array lógico programável

Exemplo

► Funções múltiplas de A, B, C

- $F1 = A B C$
- $F2 = A + B + C$
- $F3 = A' B' C'$
- $F4 = A' + B' + C'$
- $F5 = A \text{ xor } B \text{ xor } C$
- $F6 = A \text{ xnor } B \text{ xnor } C$

A	B	C	F1	F2	F3	F4	F5	F6
0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1

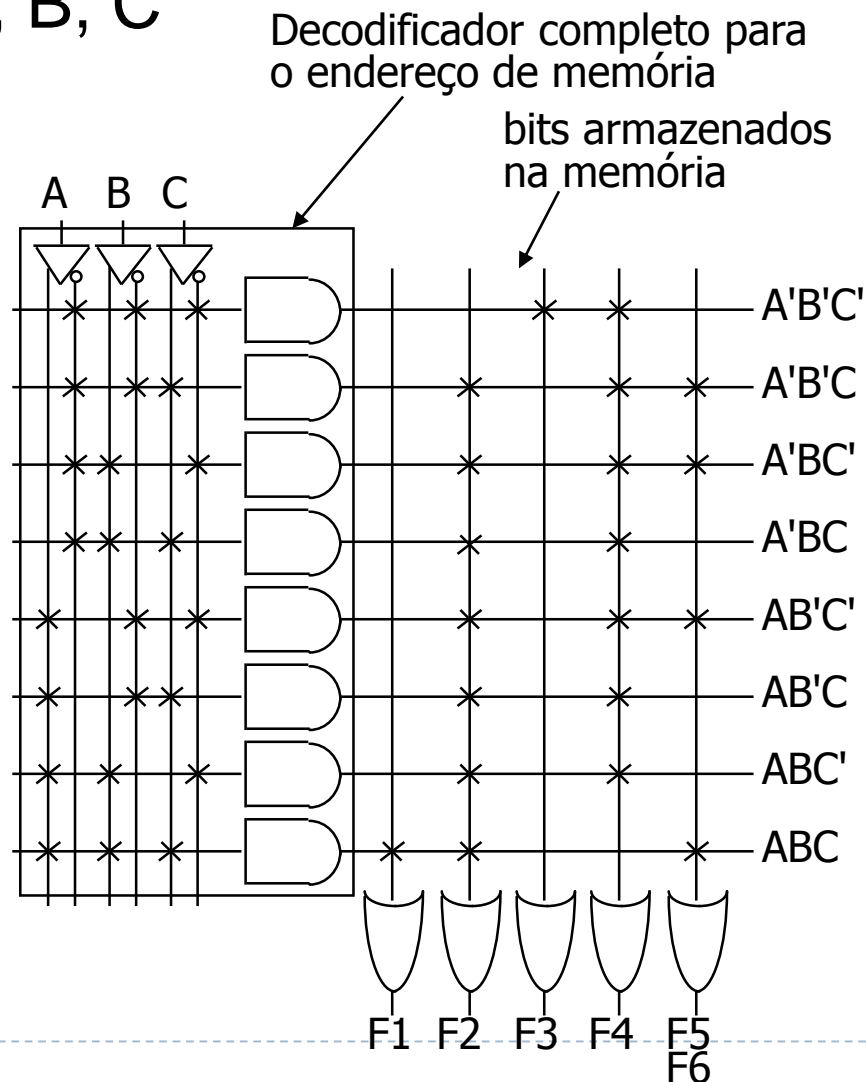




PALs e PLAs

- ▶ Array lógico programável (PLA)
 - ▶ O que vimos até agora
 - ▶ Arrays AND e OR são genéricos e totalmente irrestritos
- ▶ Array lógico programável (PAL)
 - ▶ Topologia restrita do array OR
 - ▶ Inovação por memórias monolíticas
 - ▶ Plano OR mais rápido e menor

 Uma dada coluna do array OR tem acesso apenas a um subconjunto dos possíveis termos do produto





PALs e PLAs: Exemplo projeto

► Conversor BCD para código Gray

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—

Função minimizada:

$$W = A + BD + BC$$

$$X = BC'$$

$$Y = B + C$$

$$Z = A'B'C'D + BCD + AD' + B'CD'$$



PALs e PLAs: Exemplo projeto

► Código conversor: PLA programado

Funções minimizadas:

$$W = A + BD + BC$$


$$X = B C'$$

$$Y = B + C$$

$$Z = A'B'C'D + BCD + AD' + B'CD'$$

Não é um bom candidato particularmente para implementações PAL/PLA, pois, nenhum termo é compartilhado entre as saídas

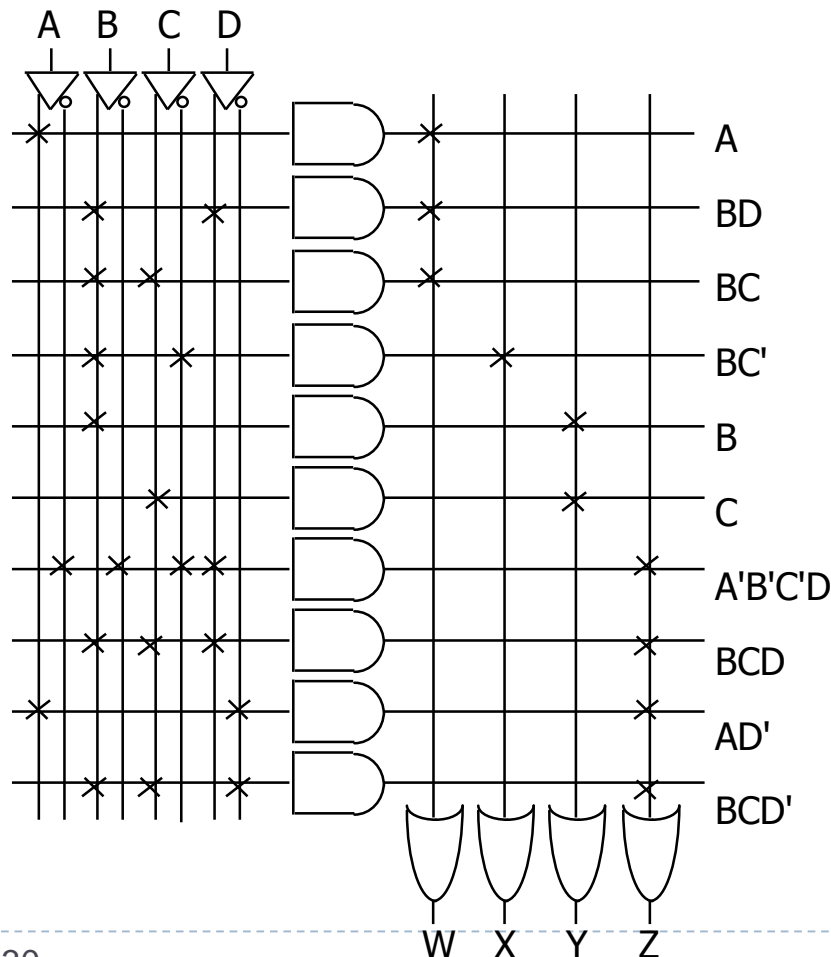No entanto, é uma implementação muito mais compacta e regular quando comparado com portas AND e OR discretas






PALs e PLAs: Exemplo projeto

► Código conversor: PAL programado



4 termos de produto
por porta OR

 



PALs e PLAs: Exemplo projeto

  - ▶ Código conversor: Implementação porta NAND
- ▶ Perda ou regularidade, mais difícil para entender
- ▶ Mais difícil para fazer alterações





PALs e PLAs: Outro exemplo de projeto

► Comparador de magnitude

A	B	C	D	EQ	NE	LT	GT
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0


Funções minimizadas:

$$EQ = A'B'C'D' + A'BC'D + ABCD + AB'CD'$$

$$LT = A'C + A'B'D + B'CD$$

$$NE = AC' + A'C + B'D + BD'$$

$$GT = AC' + ABC + BC'D'$$

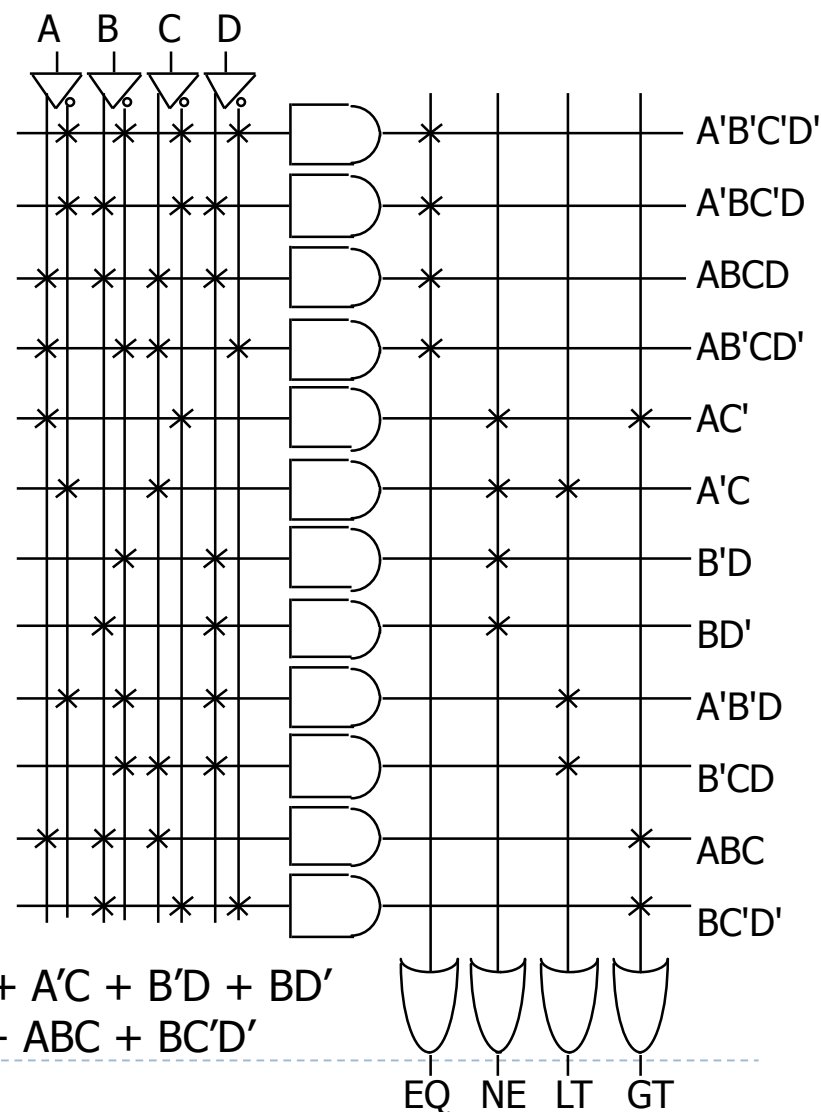




Atividade

► Mapear as seguintes funções para o PLA abaixo:

► $W = AB + A'C' + BC'$

► $X = ABC + AB' + A'B$

► $Y = ABC' + BC + B'C'$

 



Atividade

- ▶ 9 termos não irão caber em 7 termos do PLA
 - ▶ pode aplicar o teorema consensus para simplificar:

$$W = AB + A'C'$$

- ▶ 8 termos não irão caber em 7 termos do PLA

- ▶ Observe que $AB = ABC + ABC'$
- ▶ Pode rescrever W para reutilizar os termos:


$$W = ABC + ABC' + A'C'$$

- ▶ Agora se encaixa

- ▶ $W = ABC + ABC' + A'C'$
- ▶ $X = ABC + AB' + A'B$
- ▶ $Y = ABC' + BC + B'C'$

- ▶ Isto é chamado de tecnologia de mapeamento

 - ▶ manipulação de funções lógicas para se usar os recursos disponíveis






Memórias somente leitura

- ▶ Dois arrays dimensionais de 1s e 0s
 - ▶ Entrada (linha) é chamada de “palavra”
 - ▶ Largura da linha = tamanho da palavra
 - ▶ Índice é chamado de um “endereço”
 - ▶ Endereço é uma entrada
 - ▶ selecionar palavras é uma saída

Organização interna

 



ROMs e lógica combinacional

- Implementação de lógica combinacional (forma canônica dois níveis) usando uma ROM

$$F0 = A' B' C + A B' C' + A B' C$$

$$F1 = A' B' C + A' B C' + A B C$$

$$F2 = A' B' C' + A' B' C + A B' C'$$

$$F3 = A' B C + A B' C' + A B C'$$

A	B	C	F0	F1	F2	F3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

Tabela verdade


 


Diagrama de bloco

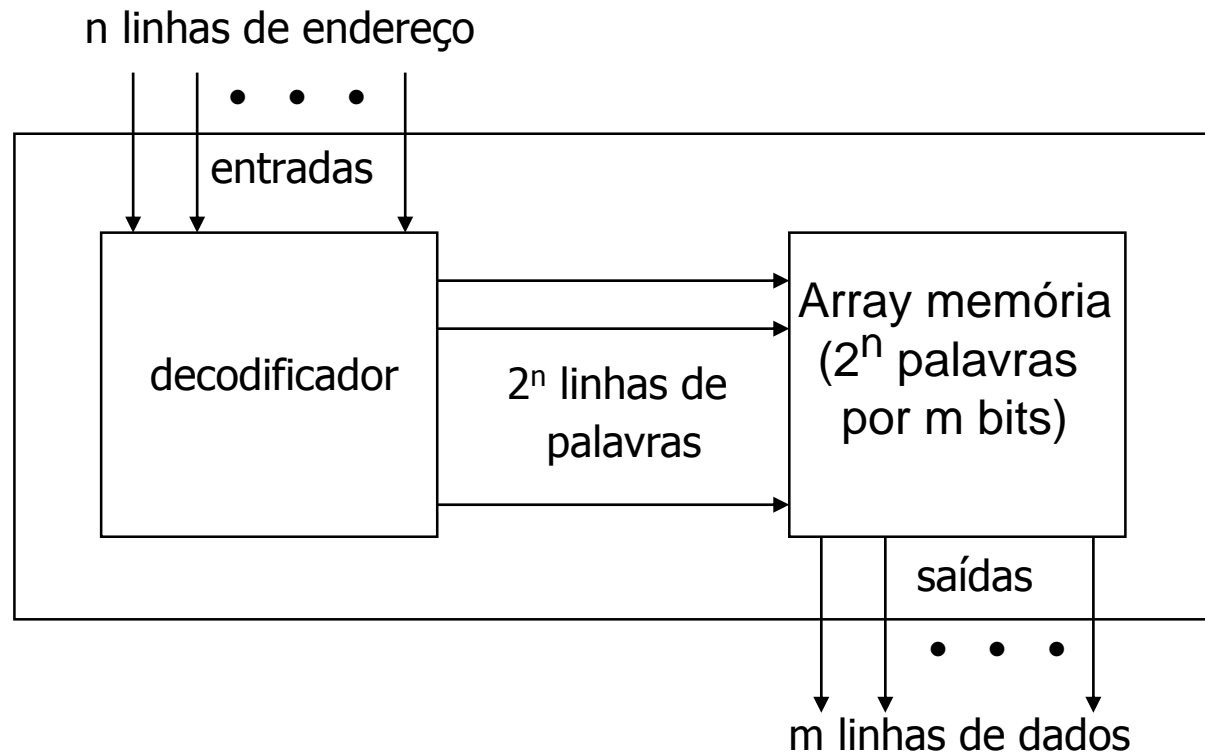

Estrutura ROM

- ▶ Similar a estrutura do PLA, mas com um array AND completamente decodificado
- ▶ Array OR completamente flexível (ao contrário do PAL)





ROM vs. PLA

- ▶ Abordagem ROM vantajosa quando
 - ▶ Tempo do projeto é curto (não precisa minimizar as funções da saída)
 - ▶ A maioria das entradas combinacionais são necessárias (e.g., código conversor)
 - ▶ Pouco compartilhamento de termos de produto entre as funções de saída
- ▶ Problemas ROM
 - ▶ Tamanho dobra para cada entrada adicional
 - ▶ Não pode explorar don't cares



ROM vs. PLA

- ▶ Abordagem PLA vantajosa quando
 - ▶ Ferramentas de projeto estão disponíveis para minimização de multi saídas
 - ▶ Existem relativamente menos combinações mintermo únicas
 - ▶ Muitos mintermos são compartilhados entre as funções de saída

- ▶ Problemas PAL
 - ▶ Restrições fan-ins em plano OR



Estrutura lógica regular para lógica dois níveis

- ▶ ROM – Plano AND completo, Plano OR Genérico
 - ▶ Barato (componente de alto volume)
 - ▶ Pode implementar qualquer função de n entradas
 - ▶ Velocidade média
- ▶ PAL – Plano AND programável, Plano OR fixo
 - ▶ Custo intermediário
 - ▶ Pode implementar funções limitadas pelo número de termos
 - ▶ Velocidade alta (apenas um plano programável que é muito menor que o decodificador da ROM)
- ▶ PLA – Planos AND e OR programáveis
 - ▶ Muito caro (mais complexo o projeto, precisa de mais ferramentas sofisticadas)
 - ▶ Pode implementar qualquer função para um limite do termo do produto
 - ▶ Lento (dois planos programáveis)



Estrutura lógica regular para lógica dois níveis

- ▶ Difícil de encontrar uma estrutura regular para conexões arbitrárias entre um grande conjunto de diferentes tipos de portas
- ▶ Preocupações de eficiência/velocidade para cada estrutura
- ▶ Em 467 você irá aprender sobre arranjo de portas programáveis de campo que são apenas estruturas multi níveis programáveis
 - ▶ Multiplexadores programáveis para wiring
 - ▶ Tabelas de buscas para funções lógicas (programação de preenchimento da tabela)
 - ▶ Células multi propósitos (utilização é **uma grande questão**)
- ▶ Uso de múltiplos níveis de PALs/PLAs/ROMs
 - ▶ Resultado da saída intermediária
 - ▶ Faz uma entrada ser utilizada em mais lógica



Resumo tecnologias lógica combinacional

- ▶ **Lógica aleatória**
 - ▶ Portas únicas ou em grupos
 - ▶ Conversão para redes NAND-NAND e NOR-NOR
 - ▶ Transição a partir de portas simples para portas mais complexas construídas com blocos
 - ▶ Redução quantidade portas, fan-ins, potencialmente mais rápida
 - ▶ Mais níveis, projeto mais difíceis
- ▶ **Tempo de resposta em redes combinacionais**
 - ▶ Atraso porta e tempo formas de onda
 - ▶ **hazards/glitches** (O que são e porque eles acontecem)
- ▶ **Lógica Regular**
 - ▶ Multiplexadores/Decodificadores
 - ▶ ROMs
 - ▶ PLAs/PALs
 - ▶ Vantagens/Desvantagens de cada