

CCF 251 – Introdução aos Sistemas Lógicos

Aula 06 – Estudos de caso de projeto de lógica
combinacional

Prof. José Augusto Nacif – jnacif@ufv.br



Projeto lógica combinacional

estudo de casos

- ▶ Procedimento de projeto geral
- ▶ Estudo de casos
 - ▶ BCD para controlador display 7 segmentos
 - ▶ Unidade de função lógica
 - ▶ Controlador de linha de processo
 - ▶ Subsistema calendário
- ▶ Circuitos aritméticos
 - ▶ Representações inteiras
 - ▶ Adição/subtração
 - ▶ Unidades aritméticas/lógicas






Procedimento de projeto geral para a lógica combinacional

- ▶ 1. Entenda o problema
 - ▶ O que o circuito deveria fazer?
 - ▶ Anotar entradas (dados, controle) e saídas
 - ▶ Desenhar diagrama de blocos ou outra imagem
- ▶ 2. Formular o problema usando uma representação de projeto apropriado
 - ▶ Tabela verdade ou diagrama de formas de onda são típicos
 - ▶ Pode exigir a codificação de entradas e saídas simbólicas
- ▶ 3. Escolha o alvo da implementação
 - ▶ ROM, PAL, PLA
 - ▶ mux, decodificador e porta OR
 - ▶ Portas discretas
- ▶ 4. Siga o procedimento de execução
 - ▶ K-maps para dois níveis, multi níveis
 - ▶ Ferramentas de projeto e linguagem de descrição de hardware (por exemplo, Verilog)



BCD para controlador display 7 segmentos

   - ▶ Compreender o problema
 - ▶ Entrada é um dígito BCD de 4 bits (A, B, C, D)
 - ▶ Saída são os sinais de controle para o display (7 saídas C0 – C6)
- ▶ Diagrama de bloco





Formalizar o problema

- ▶ Tabela verdade
 - ▶ Mostra don't cares
- ▶ Escolha do alvo da implementação
 - ▶ se ROM, nós faremos
 - ▶ don't cares implica em PAL/PLA, pode ser atrativo
- ▶ Siga o procedimento de implementação
 - ▶ Minimização usando K-maps

A	B	C	D	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—



- Figure 1 shows seven 4x4 Karnaugh maps for a 4-variable function $F(A, B, C, D)$. The maps are labeled C_0 through C_6 . Each map has columns labeled A and B , and rows labeled C and D . The maps are arranged in two rows: C_0 through C_4 on top, and C_5 and C_6 on the bottom.

The maps are as follows:

 - C_0 : $\begin{matrix} 1 & 0 & X & 1 \\ 0 & 1 & X & 1 \\ 1 & 1 & X & X \\ 1 & 1 & X & X \end{matrix}$
 - C_1 : $\begin{matrix} 1 & 1 & X & 1 \\ 1 & 0 & X & 1 \\ 1 & 1 & X & X \\ 1 & 0 & X & X \end{matrix}$
 - C_2 : $\begin{matrix} 1 & 1 & X & 1 \\ 1 & 1 & X & 1 \\ 1 & 1 & X & X \\ 0 & 1 & X & X \end{matrix}$
 - C_3 : $\begin{matrix} 1 & 0 & X & 1 \\ 0 & 1 & X & 0 \\ 1 & 0 & X & X \\ 1 & 1 & X & X \end{matrix}$
 - C_4 : $\begin{matrix} 1 & 0 & X & 1 \\ 0 & 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & X & X \\ 1 & 1 & X & X \end{matrix}$
 - C_5 : $\begin{matrix} 1 & 1 & X & 1 \\ 0 & 1 & X & 1 \\ 0 & 0 & X & X \\ 0 & 1 & X & X \end{matrix}$
 - C_6 : $\begin{matrix} 0 & 1 & X & 1 \\ 0 & 1 & X & 1 \\ 1 & 0 & X & X \\ 1 & 1 & X & X \end{matrix}$

The corresponding Boolean expressions for each map are:

 - $C_0 = A + B D + C + B' D'$
 - $C_1 = C' D' + C D + B'$
 - $C_2 = B + C' + D$
 - $C_3 = B' D' + C D' + B C' D + B' C$
 - $C_4 = B' D' + C D'$
 - $C_5 = A + C' D' + B D' + B C'$
 - $C_6 = A + C D' + B C' + B' C$



Implementação com S-o-P minimizado

► Pode fazer melhor

- 9 termos de produtos exclusivos (em vez de 15)
- Compartilhar termos entre saídas
- Cada saída não está necessariamente na forma minimizada

	A			
C2	1	1	X	1
	1	1	X	1
C	1	1	X	X
	0	1	X	X
	B			


	A			
C2	1	1	X	1
	1	1	X	1
C	1	1	X	X
	0	1	X	X
	B			

$$\begin{aligned}C0 &= A + B D + C + B' D' \\C1 &= C' D' + C D + B' \\C2 &= B + C' + D \\C3 &= B' D' + C D' + B C' D + B' C \\C4 &= B' D' + C D' \\C5 &= A + C' D' + B D' + B C' \\C6 &= A + C D' + B C' + B' C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C0 &= B C' D + C D + B' D' + B C D' + A \\C1 &= B' D + C' D' + C D + B' D' \\C2 &= B' D + B C' D + C' D' + C D + B C D' \\C3 &= B C' D + B' D + B' D' + B C D' \\C4 &= B' D' + B C D' \\C5 &= B C' D + C' D' + A + B C D' \\C6 &= B' C + B C' + B C D' + A\end{aligned}$$



Implementação PLA

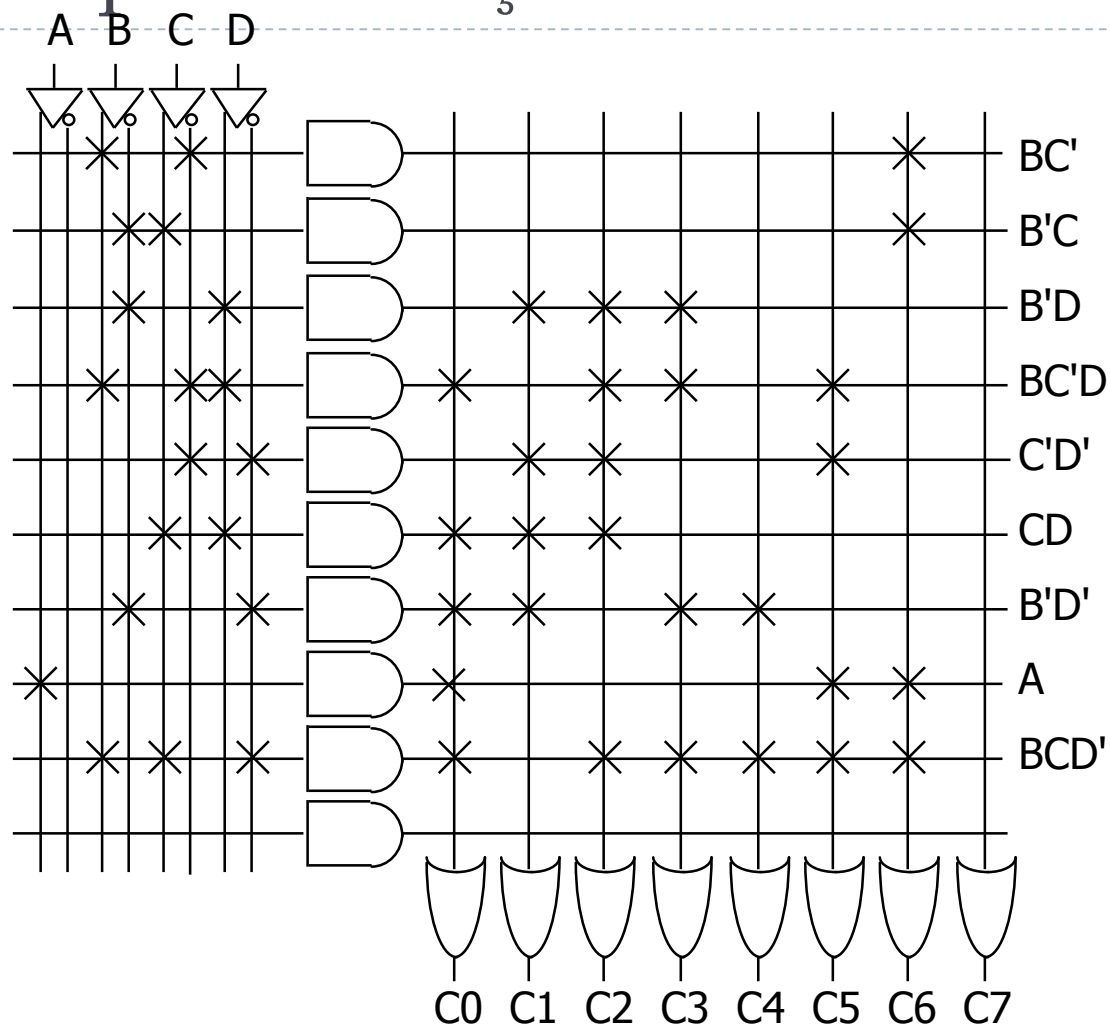



Implementação PAL vs. porta discreta

- ▶ Limite de 4 termos de produto por saída
 - ▶ Decomposição de funções com maior número de termos
 - ▶ Não compartilham termos em PAL de qualquer maneira (embora existam alguns com termos comuns)

$$C2 = B + C' + D$$

$$C2 = B' D + B C' D + C' D' + C D + B C D'$$

$$C2 = B' D + B C' D + C' D' + W$$
$$W = C D + B C D'$$

Necessário outra entrada e outra saída

- ▶ Decomposição em lógica multi níveis (suporte CAD)
 - ▶ Encontrar subexpressões comuns entre funções

$$C0 = C3 + A' B X' + A D Y$$

$$C1 = Y + A' C5' + C' D' C6$$

$$C2 = C5 + A' B' D + A' C D$$

$$C3 = C4 + B D C5 + A' B' X'$$

$$C4 = D' Y + A' C D'$$

$$C5 = C' C4 + A Y + A' B X$$

$$C6 = A C4 + C C5 + C4' C5 + A' B' C$$

$$X = C' + D'$$

$$Y = B' C'$$



Unidade de função lógica

- ▶ **Bloco de função Multi propósitos**
 - ▶ 3 entradas de controle para especificar a operação a realizar em operandos
 - ▶ 2 entradas de dados para operandos
 - ▶ 1 saída do mesmo bit de largura como os operandos

C0	C1	C2	Função	Comentários
0	0	0	1	sempre 1
0	0	1	$A + B$	lógica OR
0	1	0	$(A \bullet B)'$	lógica NAND
0	1	1	$A \text{ xor } B$	lógica xor
1	0	0	$A \text{ xnor } B$	lógica xnor
1	0	1	$A \bullet B$	lógica AND
1	1	0	$(A + B)'$	lógica NOR
1	1	1	0	sempre 0


3 entradas de controle: C0, C1, C2
2 entradas de dados: A, B
1 saída: F



Formalizar o problema

C0	C1	C2	A	B	F
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

 Escolher a tecnologia de implementação
 5 variáveis K-map para portas discretas
 Implementação multiplexador





Controle de linha de produção


- ▶ Variando o comprimento das hastes ($\pm 10\%$). Viajar na correia transportadora
 - ▶ Braço mecânico empurra hastes dentro das especificações ($\pm 5\%$) para um lado
 - ▶ Segundo braço empurra hastes muito tempo para outro lado
 - ▶ Hastes que são curtas ficam na correia
 - ▶ 3 barreiras de luz (fonte de luz + fotocélulas) como sensores
 - ▶ Projetar lógica combinacional para ativação dos braços
- ▶ Compreender o problema
 - ▶ Entradas são três sensores
 - ▶ Saídas são dois sinais de controle do braço
 - ▶ Assumir sensor lê "1" quando desarmado, "0" caso contrário,
 - ▶ Chama sensore A, B, C



Esboço do problema

► Posição de sensores

 - Distância A para B = especificação - 5%
- Distância A para C = especificação + 5%





Formalizar o problema

► Tabela verdade

- mostra don't cares

A	B	C	Função
0	0	0	faz nada
0	0	1	faz nada
0	1	0	faz nada
0	1	1	faz nada
1	0	0	muito curto
1	0	1	don't care
1	1	0	Em espec.
1	1	1	muito longo

implementação lógica, agora simples
usar apenas três 3 portas AND de 3 entradas

"Muito curto" = $AB'C'$
(somente o primeiro sensor disparado)

"Em especificação" = $A B C'$
(primeiros dois sensores desarmados)

"Muito longo" = $A B C$
(todos os três sensores desarmados)



Subsistema Calendário

- ▶ Determinar o número de dias em um mês (para controlar o display do relógio)
 - ▶ Usado no controle do display de um screen LCD de relógio de pulso
- ▶ Entradas: mês, flag ano bissexto
- ▶ Saídas: número de dias
- ▶ Uso de implementação software para ajudar a entender o problema

```
integer number_of_days ( month, leap_year_flag) {  
    switch (month) {  
        case 1: return (31);  
        case 2: if (leap_year_flag == 1)  
                then return (29)  
                else return (28);  
        case 3: return (31);  
        case 4: return (30);  
        case 5: return (31);  
        case 6: return (30);  
        case 7: return (31);  
        case 8: return (31);  
        case 9: return (30);  
        case 10: return (31);  
        case 11: return (30);  
        case 12: return (31);  
        default: return (0);  
    }  
}
```




Formalizar o problema

► Codificação:

- Número binário para mês: 4 bits
- 4 fios para 28, 29, 30, e 31
one-hot – Somente 1 verdadeiro em qualquer tempo

► Diagrama de bloco:

 

Mês	bissexto	28	29	30	31
0000	–	–	–	–	–
0001	–	0	0	0	1
0010	0	1	0	0	0
0010	1	0	1	0	0
0011	–	0	0	0	1
0100	–	0	0	1	0
0101	–	0	0	0	1
0110	–	0	0	1	0
0111	–	0	0	0	1
1000	–	0	0	0	1
1001	–	0	0	1	0
1010	–	0	0	0	1
1011	–	0	0	1	0
1100	–	0	0	0	1
1101	–	–	–	–	–
111–	–	–	–	–	–



Escolher a implementação alvo e realizar o mapeamento

► Portas discretas

► $28 = m8' m4' m2 m1' \text{ bissexto}'$

► $29 = m8' m4' m2 m1' \text{ bissexto}$

► $30 = m8' m4 m1' + m8 m1$

► $31 = m8' m1 + m8 m1'$

► Pode se traduzir para SoP ou PoS

Mês	bissexto	28	29	30	31
0000	—	—	—	—	—
0001	—	0	0	0	1
0010	0	1	0	0	0
0010	1	0	1	0	0
0011	—	0	0	0	1
0100	—	0	0	1	0
0101	—	0	0	0	1
0110	—	0	0	1	0
0111	—	0	0	0	1
1000	—	0	0	0	1
1001	—	0	0	1	0
1010	—	0	0	0	1
1011	—	0	0	1	0
1100	—	0	0	0	1
1101	—	—	—	—	—
111—	—	—	—	—	—



Flag ano bissexto

- ▶ Determinar o valor da flag ano bissexto de acordo com o respectivo ano
 - ▶ Para anos depois de 1582 (reformulação calendário Gregoriano),
 - ▶ Anos bissextos são todos os anos divisíveis por 4,
 - ▶ Exceto os anos divisíveis por 100, não são anos bissextos,
 - ▶ Mas os anos divisíveis por 400 são anos bissextos.
- ▶ Codificação ano:
 - ▶ Binário – fácil para anos divisíveis por 4, mas difícil para 100 e 400 (não para potências de 2)
 - ▶ BCD – fácil para 100, mais difícil para 4, sobre 400?
- ▶ Partes:
 - ▶ Construir um circuito que determina se o ano é divisível por 4
 - ▶ Construir um circuito que determina se o ano é divisível por 100
 - ▶ Construir um circuito que determina se o ano é divisível por 400
 - ▶ Combinar os resultados das três etapas anteriores para se obter a flag do ano bissexto



Atividade: Circuito divisível por 4



Circuitos divisíveis por 100 e por 400

- ▶ Divisível por 100 requer apenas verificar se todos os dois dígitos de ordem baixa são todos 0:

$$YT8' YT4' YT2' YT1' \cdot YO8' YO4' YO2' YO1'$$

- ▶ Divisível por 400 combina com os circuitos divisível por 4 (aplicado tanto nos dígitos do milhar e centena) e divisível por 100.

$$(YM1' YH2' YH1' + YM1 YH2 YH1')$$

$$(YT8' YT4' YT2' YT1' \cdot YO8' YO4' YO2' YO1')$$




Combinando para determinar flag ano bissexto

- ▶ Rótulo resultados dos três circuitos anteriores: D4, D100, e D400

$$\begin{aligned}\text{leap_year_flag} &= D4 (D100 \cdot D400') ' \\ &= D4 \cdot D100' + D4 \cdot D400 \\ &= D4 \cdot D100' + D400\end{aligned}$$



Implementação da flag ano bissexto

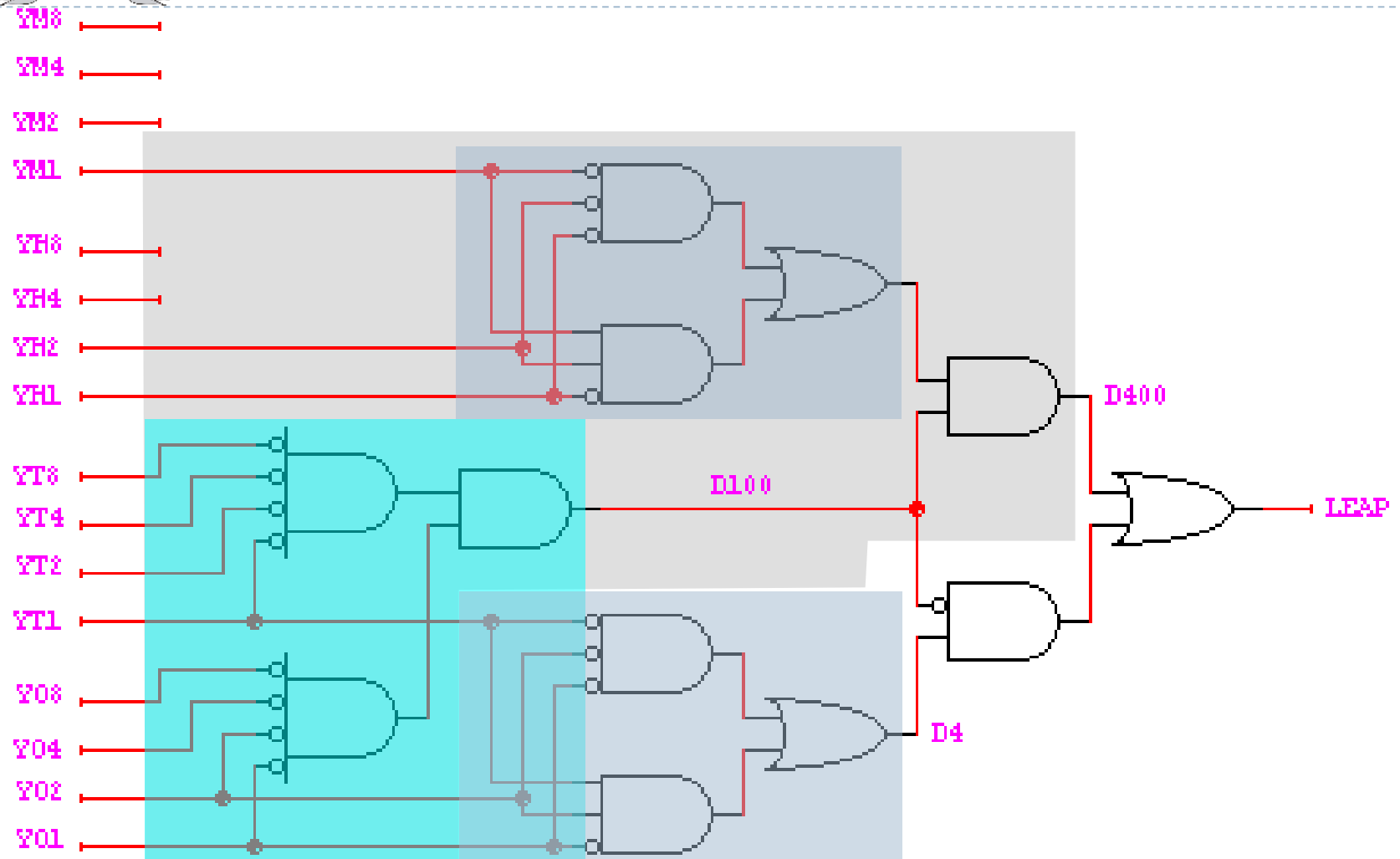



Circuitos aritméticos



- ▶ Excelentes exemplos de projeto de lógica combinacional
- ▶ Compromisso entre velocidade e tamanho
 - ▶ Fazer coisas mais rápido pode exigir mais lógica e, portanto, mais espaço
 - ▶ Exemplo: Lógica *carry lookahead*
- ▶ Unidades aritméticas e lógicas
 - ▶ Blocos construídos como propósito geral
 - ▶ Componentes críticos do caminho de dados do processador
 - ▶ Usado dentro da maioria das instruções do computador



Implementação do somador completo

► Abordagem padrão


- 6 portas
- 2 XORs, 2 ANDs, 2 ORs

  

$$\text{Cout} = A B + \text{Cin} (A \text{ xor } B) = A B + B \text{ Cin} + A \text{ Cin}$$

► Alternativa de implementação

 
- 5 portas
- Meio somador é uma porta XOR e uma porta AND
- 2 XORs, 2 ANDs, 1 OR





Somador/subtrador

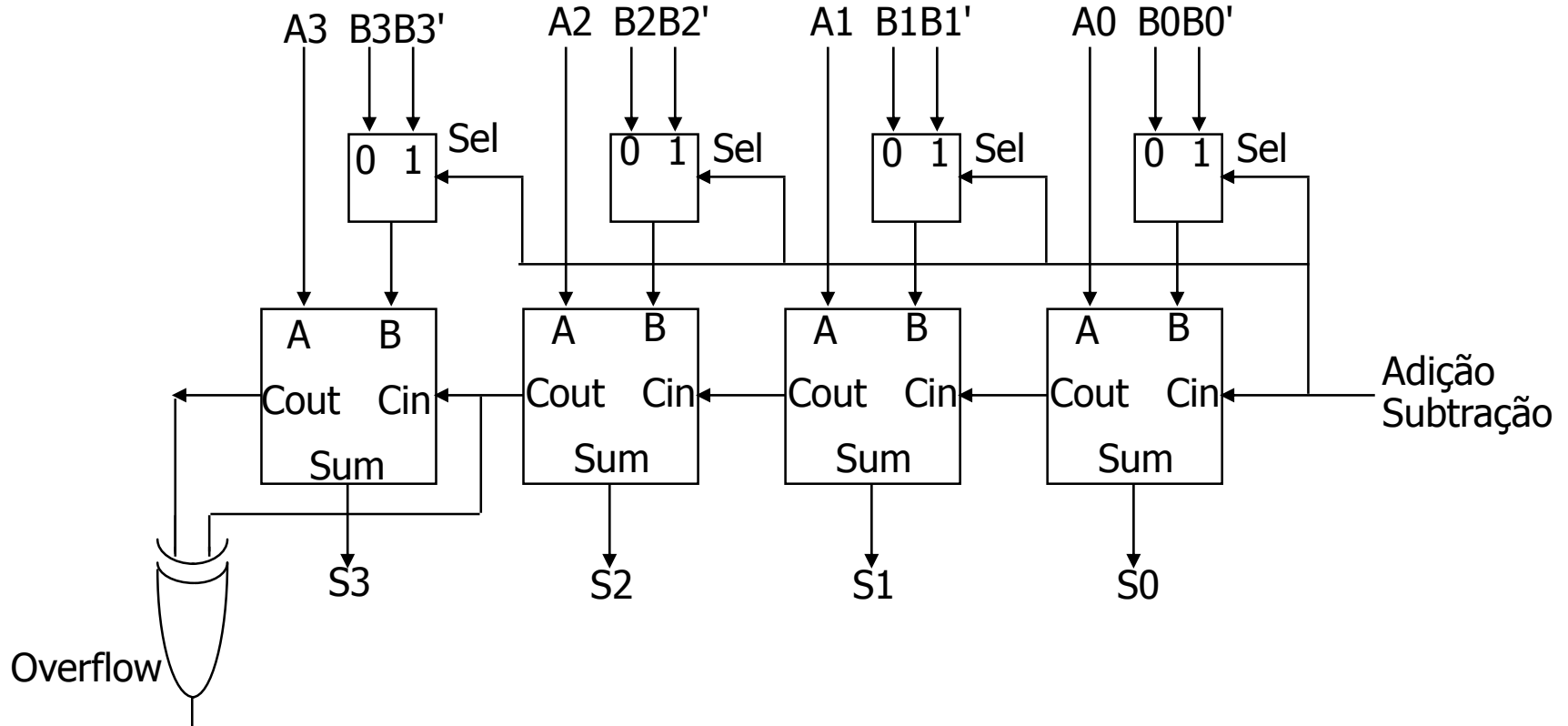- ▶ Usa um somador para fazer uma subtração graças a representação do complemento de 2
 - ▶ $A - B = A + (-B) = A + B' + 1$
 - ▶ Sinal de controle seleciona B ou o complemento de 2 de B







Somador ripple-carry

► Atraso crítico

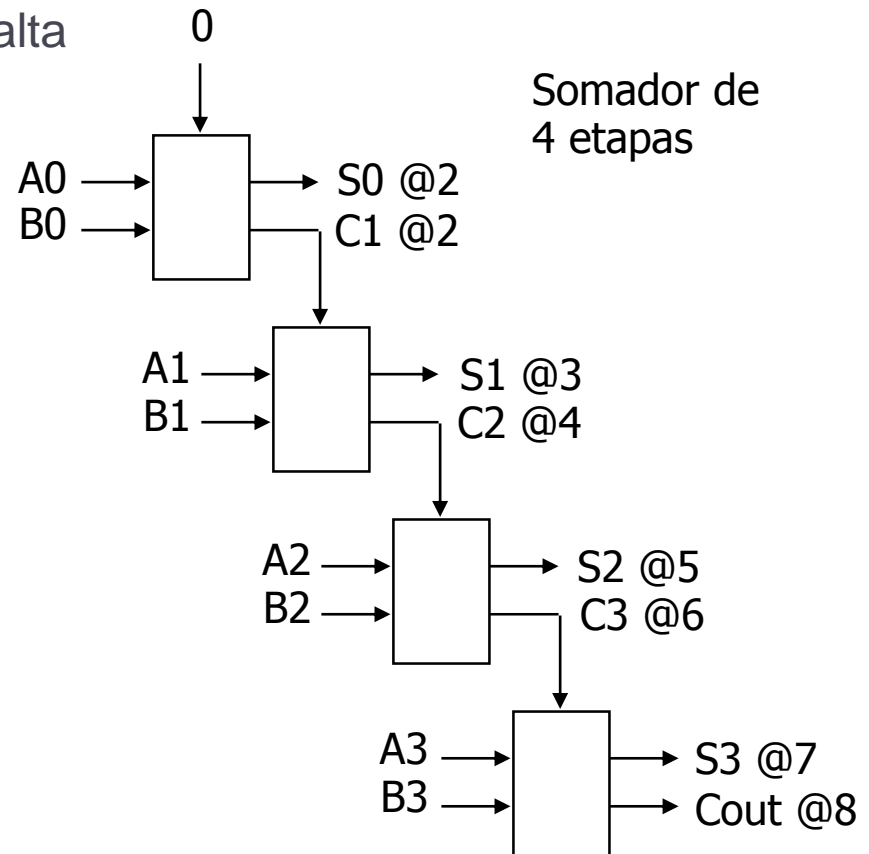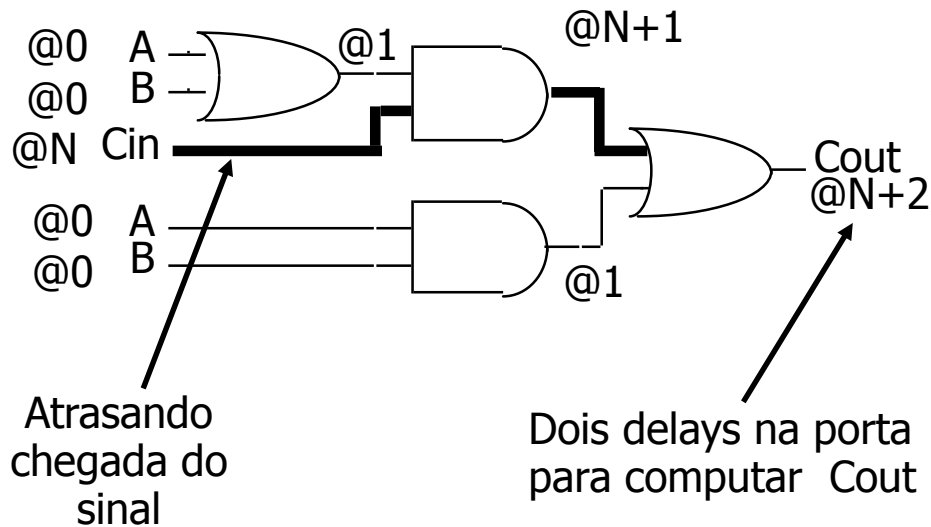
- A propagação de carry de baixa para alta em ordem de etapas





Somador ripple-carry

 - ▶ Atraso crítico
 - ▶ A propagação de carry de baixa para alta em ordem de etapas
 - ▶ 1111 + 0001 é o pior caso na adição
 - ▶ carry precisa propagar através de todos os bits





Lógica carry-lookahead

- ▶ Geração do carry: $G_i = A_i B_i$
 - ▶ Precisa gera carry quando $A = B = 1$
- ▶ Propagação do carry: $P_i = A_i \text{ xor } B_i$
 - ▶ carry-in será igual a carry-out aqui
- ▶ Sum e Cout podem ser re-expressos em termos da geração/propagação:
 - ▶ $S_i = A_i \text{ xor } B_i \text{ xor } C_i$
 $= P_i \text{ xor } C_i$
 - ▶ $C_{i+1} = A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i$
 $= A_i B_i + C_i (A_i + B_i)$
 $= A_i B_i + C_i (A_i \text{ xor } B_i)$
 $= G_i + C_i P_i$







Lógica carry-lookahead

- ▶ Re-expressar a lógica carry da seguinte maneira:
 - ▶ $C_1 = G_0 + P_0 C_0$
 - ▶ $C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$
 - ▶ $C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$
 - ▶ $C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$
- ▶ Cada uma das equações carry pode ser implementada com lógica de dois níveis
 - ▶ Todas as entradas são agora diretamente derivadas de entradas de dados e não a partir de carry intermediários
 - ▶ Isto permite computar todas as saídas da soma para um procedimento em paralelo




Implementação carry-lookahead

    ► Somador com saídas propagação e geração




 
Cada vez mais complexo
lógica para carries





Implementação carry-lookahead

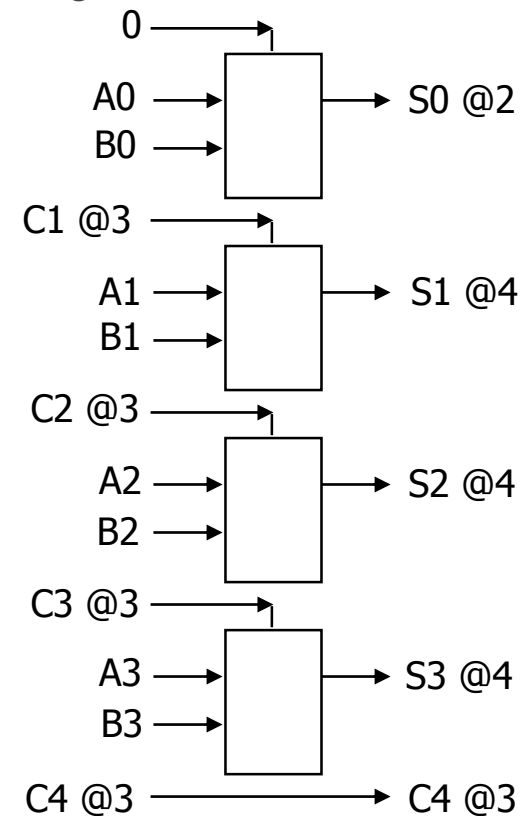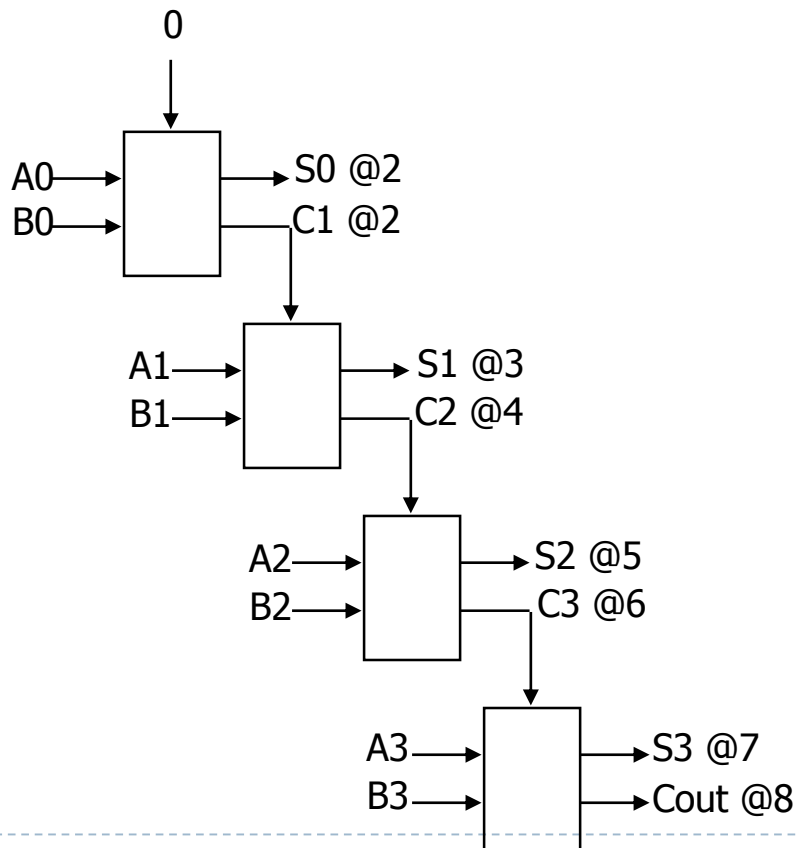
- ▶ Lógica carry-lookahead gera carries individuais
 - ▶ Somas computadas muito mais rapidamente em paralelo
 - ▶ No entanto, o custo da lógica carry aumenta com mais estágios





Somador carry-select

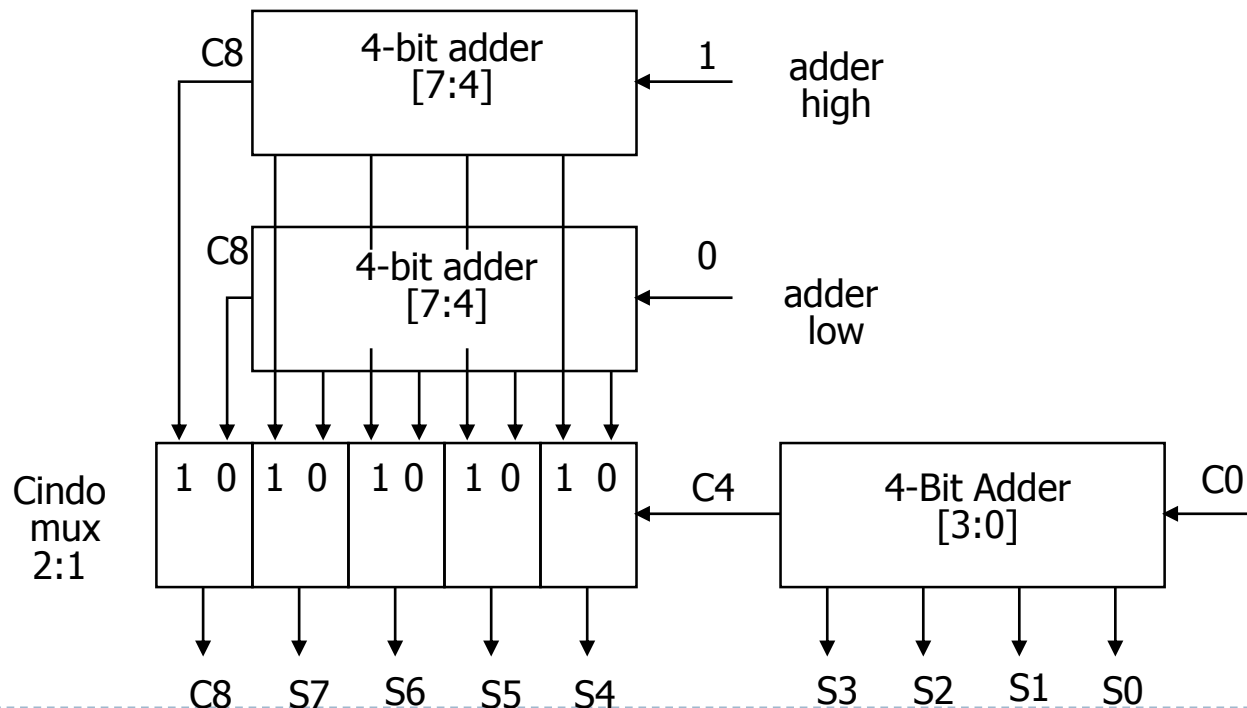- ▶ Hardware redundante para fazer cálculo carry ir mais rápido
 - ▶ Computar duas somas de alta ordem em paralelo enquanto espera por carry-in
 - ▶ Assumindo um carry-in de 0 e outro carry-in de 1
 - ▶ Selecionar o resultado correto apenas quando carry-in é finalmente calculado





Especificação projeto unidade lógica aritmética

M = 0, Operações bitwise lógicas

S1	S0	Função	Comentários
0	0	$F_i = A_i$	entrada A_i transferida para saída
0	1	$F_i = \text{not } A_i$	complemento de A_i transferida para saída
1	0	$F_i = A_i \text{ xor } B_i$	computação XOR de A_i, B_i
1	1	$F_i = A_i \text{ xnor } B_i$	computação XNOR de A_i, B_i

M = 1, C0 = 0, operações aritméticas

0	0	$F = A$	entrada A passada para saída
0	1	$F = \text{not } A$	complemento de A passado para saída
1	0	$F = A \text{ mais } B$	soma de A e B
1	1	$F = (\text{not } A) \text{ mais } B$	soma de B e complemento de A

M = 1, C0 = 1, operações aritméticas

0	0	$F = A \text{ mais } 1$	incrementa A
0	1	$F = (\text{not } A) \text{ mais } 1$	complemento de dois de A
1	0	$F = A \text{ mais } B \text{ mais } 1$	incrementa soma de A e B
1	1	$F = (\text{not } A) \text{ mais } B \text{ mais } 1$	B menos A

Operações lógicas e aritméticas

Nem todas as operações parecem úteis, mas **"fall out"** de lógica interna



Projeto unidade lógica aritmética


► Amostra ALU – Tabela verdade

M	S1	S0	Ci	Ai	Bi	Fi	Ci+1
0	0	0	X	0	X	0	X
			X	1	X	1	X
			X	0	X	1	X
			X	1	X	0	X
			X	0	0	0	X
	1	0	X	0	1	1	X
			X	1	0	1	X
			X	1	1	0	X
			X	0	1	0	X
			X	1	0	0	X
1	0	0	X	1	1	1	X
			0	0	X	0	X
			0	1	X	1	X
			0	0	X	0	X
			0	1	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0
			0	1	0	1	0
			0	1	1	0	1
			0	0	1	0	1
			0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0
			0	0	1	0	1
			0	1	0	1	0
			0	0	0	1	0
			0	1	1	0	1
	1	1	0	1	1	1	1
			0	0	0	0	1
			0	1	1	1	1
			0	1	0	1	0
			0	1	1	0	1



Projeto unidade lógica aritmética

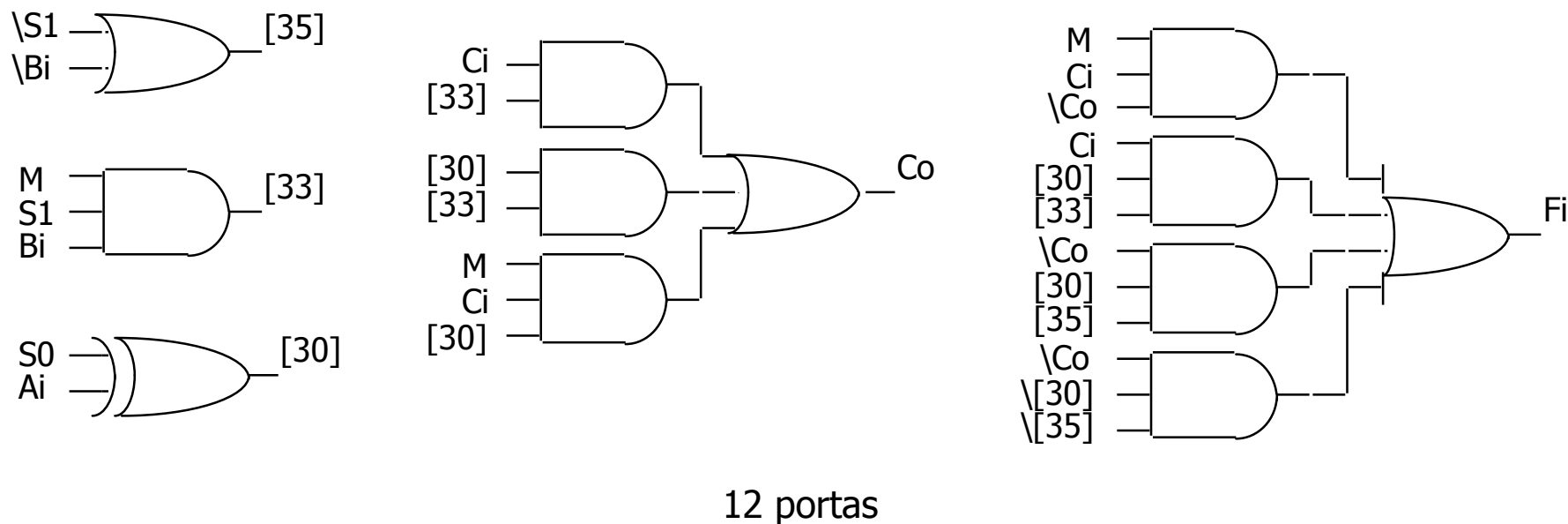
- ▶ Amostra ALU – implementação porta lógica multi nível discreta





Projeto unidade lógica aritmética

 ► Amostra ALU – implementação multi nível inteligente



Primeiro nível de portas

Usa S0 para complementar Ai

S0 = 0 caso a porta X1 passe por Ai

S0 = 1 caso a porta X1 passe por Ai'

Usa S1 para bloquear Bi

S1 = 0 caso a porta A1 faça Bi encaminhar o valor 0
(Não quer Bi para operações com somente A)

S1 = 1 caso a porta A1 passe para Bi

Usa M para bloquear Ci

M = 0 caso a porta A2 faça Ci encaminhar o valor 0
(Não quer Ci para operações lógicas)

M = 1 caso a porta A2 passe para Ci

Outras portas

Para M=0 (operações lógicas, Ci é ignorado)

$F_i = S_1 B_i \text{ xor } (S_0 \text{ xor } A_i)$

$= S_1'S_0' (A_i) + S_1'S_0 (A_i') +$

$S_1 S_0' (A_i B_i' + A_i' B_i) + S_1 S_0 (A_i' B_i' + A_i B_i)$

Para M=1 (operações aritméticas)

$F_i = S_1 B_i \text{ xor } ((S_0 \text{ xor } A_i) \text{ xor } C_i) =$

$C_i + 1 = C_i (S_0 \text{ xor } A_i) + S_1 B_i ((S_0 \text{ xor } A_i) \text{ xor } C_i) =$

Somente um somador completo com entradas S0 xor Ai, S1 Bi, e Ci



Resumo para exemplos de lógica combinacional

- ▶ **Processo de projeto de lógica combinacional**
 - ▶ Formalizar problema: codificação, tabela verdade, equações
 - ▶ Escolher tecnologias de implementação (ROM, PAL, PLA, portas discreta)
 - ▶ Implementar seguindo o procedimento de projeto para que a tecnologia
- ▶ **Representação número binário**
 - ▶ Números positivos
 - ▶ Diferença na forma como os números negativos são representados
 - ▶ Complemento de 2 mais fácil de manusear: Uma representação para zero, complementação pouco complicado, simples adição
- ▶ **Circuitos para adição binária**
 - ▶ Básico half-adder (meio somador) e full-adder (somador completo)
 - ▶ Lógica carry lookahead
 - ▶ Carry-select
- ▶ **Projeto ALU**
 - ▶ Especificação, implementação