

# CCF 251 – Introdução aos Sistemas Lógicos

Aula Verilog – Parte 2

Prof. José Augusto Nacif – [jnacif@ufv.br](mailto:jnacif@ufv.br)



# Revisão

---


- ▶ Lógica Combinacional
  - ▶ Os componentes não armazenam valor;
  - ▶ As saídas não dependem das entradas;
  - ▶ Ex: Mux e ALU;
- ▶ Lógica Sequencial
  - ▶ Os componentes armazenam valor;
  - ▶ As saídas dependem tanto das entradas e dos estados internos;
  - ▶ Ex: Memória, banco de Registradores.



# Flip Flops
 
## ▶ O que é um Flip Flop ?

- ▶ É um circuito digital capaz de servir como uma memória de 1 bit;
- ▶ É composto por duas entradas (E1 e E2), um sinal de controle (Clock) e duas saídas (Q e Q');
- ▶ Possui basicamente dois estados:
  - ▶  $Q = 0$  e  $Q' = 1$ ;
  - ▶  $Q = 1$  e  $Q' = 0$ ;
- ▶ Principais FFs:
  - ▶ RS (Reset - Set);
  - ▶ J-K;
  - ▶ D (Delay);
- ▶ Podem ser utilizados em contadores, registradores, FSM e etc...






# Flip Flop RS (Reset – Set)

- ▶ Este circuito irá mudar de estado apenas no instante em que mudam as variáveis de entrada (R e S).
- ▶ A entrada S é denominada Set, pois quando acionada (nível 1), passa a saída para 1;
- ▶ A entrada R é denominada Reset, pois quando acionada (nível 1), passa a saída para 0 (Zerando o flip-flop);

S	R	QAtual	Qfuturo
0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0
0	1	0	0
1	1	x	x

 

**Circuito**



# Flip Flop RS (Reset – Set)

---

## ► Verilog


```
module ff_rs (s, r, q);  
    input s, r;  
    output q;  
    reg q;  
    always @(s or r) begin  
        if (s & r) q = 0;  
        else if (~s & r) q = 0;  
        else if (s & ~r) q = 1;  
    end  
endmodule
```



# Flip Flop RS com entrada clock

- ▶ Quando a entrada de clock for igual a zero, o flip flop irá permanecer no seu estado mesmo que variem as entradas R e S.
- ▶ Quando a entrada de clock assumir o valor 1, o flip flop irá comportar-se como um flip flop RS básico;

CLK	QFuturo
0	QAtual
1	RS básico

 

**Circuito**



# Flip Flop RS com entrada clock

---

## ► Verilog


```
module ff_rs (clk, s, r, q);  
    input clk, s, r;  
    output q;  
    reg q;  
    always @(posedge clk) begin  
        if (s & r) q = 0;  
        else if (~s & r) q = 0;  
        else if (s & ~r) q = 1;  
    end  
endmodule
```



# Flip Flop JK

- ▶ Aprimora o funcionamento do flip flop RS interpretando a condição R e S igual a 1;
  - ▶  $J = 1$  e  $K = 0$  ativa o set;
  - ▶  $J = 0$  e  $K = 1$  ativa o reset;
  - ▶  $J = 1$  e  $K = 1$   $Q_{\text{futuro}} = Q'_{\text{Atual}}$

J	K	Qfuturo
0	0	Qatual
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'Atual

 

**Circuito**





# Flip Flop JK

---

## ▶ Verilog


```
module jkff(J, K, clk, Q);  
    input J, K, clk;  
    output Q;  
    reg Q;  
    reg Qm;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if(J == 1 && K == 0) Qm <= 1;  
        else if(J == 0 && K == 1) Qm <= 0;  
        else if(J == 1 && K == 1) Qm <= ~Qm;  
  
        Q <= Qm;  
    end  
endmodule
```



# Flip Flop D

- ▶ Possui apenas uma entrada que é ligado diretamente na saída;
- ▶ Quando ocorre a borda de subida de clock a saída recebe o valor da entrada;

Clk	D	Q
0	0	0
1	1	1
0	0	1
1	0	0

 



# Flip Flop D

---

## ► Verilog

```
module ff_D (D, Clk, Q);  
    input D, Clk;  
    output Q;  
    reg Q;  
  
    always @Clk begin  
        if (Clk)  
            Q = D;  
    end  
endmodule
```



# Registrador

---

- ▶ Conjunto de FFs D que são controlados pelo mesmo sinal de clock e reset. Por exemplo, Registrador de 8 bits.

```
module reg_8b
```

```
(
```

```
  input wire clk, reset,
```

```
  input wire [7:0] d ,
```

```
  output reg [7:0] q
```

```
);
```

```
// body
```

```
always@(posedge clk, posedge reset) begin
```

```
  if (reset)
```

```
    q <= 0 ;
```

```
  else
```

```
    q <= d;
```

```
end
```

```
endmodule
```



# Registrador

---

## ► Registrador de deslocamento

```
module reg_shift #(parameter N=4) (a, clk, r_l);
```

```
    input clk;
```

```
    input r_l;
```

```
    output [N-1:0] a;
```

```
    reg [N-1:0] a;
```

```
    always@(negedge clk) begin
```

```
        a = (r_l) ? (a>>1'b1) : (a<<1'b1);
```

```
    end
```

```
endmodule
```



# Exemplos

---

## ▶ Contador Up / Down

- ▶ Conta de 0 a N. N é um número de 4 bits;
- ▶ Incrementado/Decrementado na borda de descida do clock;
- ▶ Inputs
  - ▶ Clear
    - Reseta contador;
  - ▶ UP/Down
    - 1: Contagem crescente;
    - 0: Contagem decrescente;



# Exemplos

---

## ► Contador Up

```
module counter_up #(parameter T=4) (a, clk, N);  
    input clk;  
    input [T-1:0] N;  
    output [T-1:0] a;  
    reg [T-1:0] a;  
  
    always@(negedge clk) begin  
        a = (a==N) ? 4'b0000 : a + 1'b1;  
    end  
  
endmodule
```



# Exemplos

---

## ► Contador Down

```
module counter_down #(parameter T=4) (a, clk, N);
```

```
  input clk;
```

```
  input [T-1:0] N;
```

```
  output [T-1:0] a;
```

```
  reg [T-1:0] a;
```

```
  always@(negedge clk) begin
```

```
    a = (a==4'b0000) ? N : a - 1'b1;
```

```
  end
```

```
endmodule
```





# Exemplos

---

## ► Contador UP/Down

```
module counter_up_down #(parameter T=4) (a, clk, N, up_down);  
    input clk;  
    input [T-1:0] N;  
    output [T-1:0] a;  
    reg [T-1:0] a;  
  
    always@(negedge clk) begin  
        a = (u_d) ? (= (a==N) ? 4'b0000 : a + 1'b1) : ((a==4'b0000) ? N : a - 1'b1);  
    end  
  
endmodule
```



# Etapas Programação FSM


---

- ▶ 1º) Definir entradas e saídas;
- ▶ 2º) Definir e codificar os estados;
- ▶ 3º) Definir transações entre estados;



# Exemplo programação FSM

- Objetivo: Receber valor 1 nas saídas.

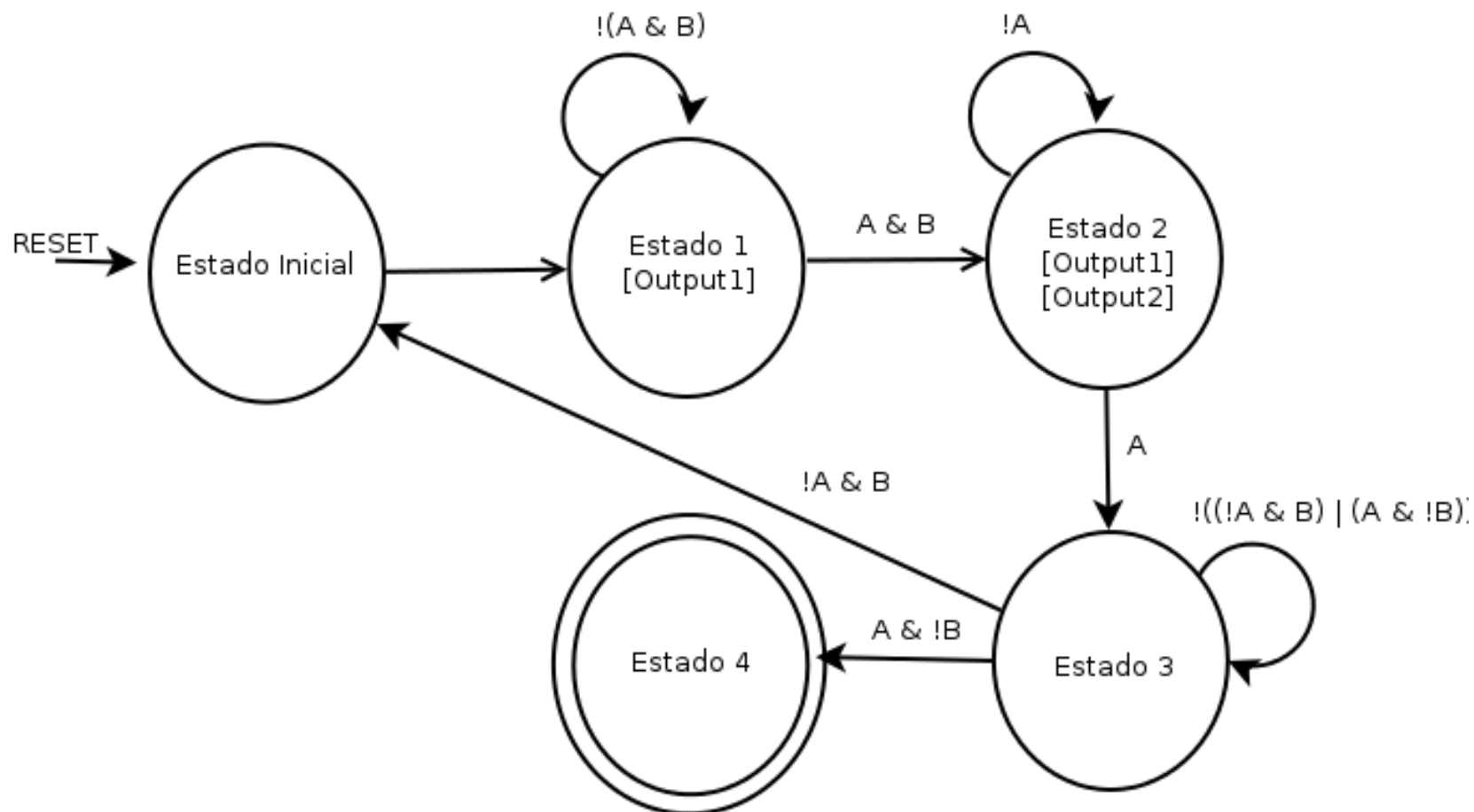



# Exemplo programação FSM

---

- ▶ Definir entradas e saídas

```
module FSM (
```

```
//Inputs
```

```
input clk, input reset,
```

```
input A, input B,
```

```
// Outputs
```

```
output Output1,
```

```
output Output2,
```

```
output reg [2:0] Status
```

```
);
```

```
assign Output1 = ( estado_atual == estado_1 ) | ( estado_atual == estado_2 ) ;
```

```
assign Output2 = ( estado_atual == estado_2 ) ;
```



# Exemplo programação FSM

---

- ▶ Declarar e codificar estados

```
localparam estado_inicial = 3 ' d000,  
          estado_1      = 3 ' d001,  
          estado_2      = 3 ' d010,  
          estado_3      = 3 ' d011,  
          estado_4      = 3 ' d100;
```



# Exemplo programação FSM

---

- ▶ Transações entre estados
  - ▶ É necessário criar dois regs para se armazenar o estado atual e o próximo estado.

reg [2:0] estado\_atual;

reg [2:0] prox\_estado;



# Exemplo programação FSM

---

- ▶ Transações entre estados – Parte Sequencial

```
always@ ( posedge clk ) begin
    if ( reset )
        estado_atual <= estado_inicial;
    else
        estado_atual <= prox_estado;
end
```



# Exemplo programação FSM

- Transações entre estados – Parte Combinacional

```
always@ ( * ) begin
    prox_estado = estado_atual;
    case ( estado_atual )
        estado_inicial : begin
            prox_estado = estado_1;
        end
        estado_1: begin
            if ( A & B ) prox_estado = estado_2;
        end
        estado_2: begin
            if ( A ) prox_estado = estado_3;
        end
    end
```

```
estado_3 : begin
    if ( ! A & B )
        prox_estado = estado_inicial;
    else if ( A & ! B )
        prox_estado = estado_4;
    end
estado_4: begin
    prox_estado = estado_inicial;
end
endcase
end
```





# Exercícios

---

- ▶ Criar um contador em verilog para calcular a sequência de Fibonacci. Realizar a sequência até que o termo seja menor 9999, reiniciar quando o termo for maior. Se o sinal de reset for ativo a sequência deve ser reiniciada.
- ▶ Implementar em verilog uma máquina de estados para verificar se o número é par ou ímpar.