

CCF 251 – Introdução aos Sistemas Lógicos

Aula 08 – Máquinas de estado finito

Prof. José Augusto Nacif – jnacif@ufv.br




Máquinas de estado finito

- ▶ Circuitos sequenciais
 - ▶ Elementos sequenciais primitivos
 - ▶ Lógica combinacional
 - ▶ Modelos de representação de circuitos sequenciais
 - ▶ Máquinas de estado finito (Moore e Mealy)
 - ▶ Revisão de circuitos sequenciais básicos
 - ▶ Registradores de deslocamento
 - ▶ Contadores
 - ▶ Processo de desenvolvimento
 - ▶ Diagramas de estado
 - ▶ Tabela de transição de estados
 - ▶ Funções de próximo estado
-
- ▶²Linguagens de descrição de hardware



Abstração de elementos de estado

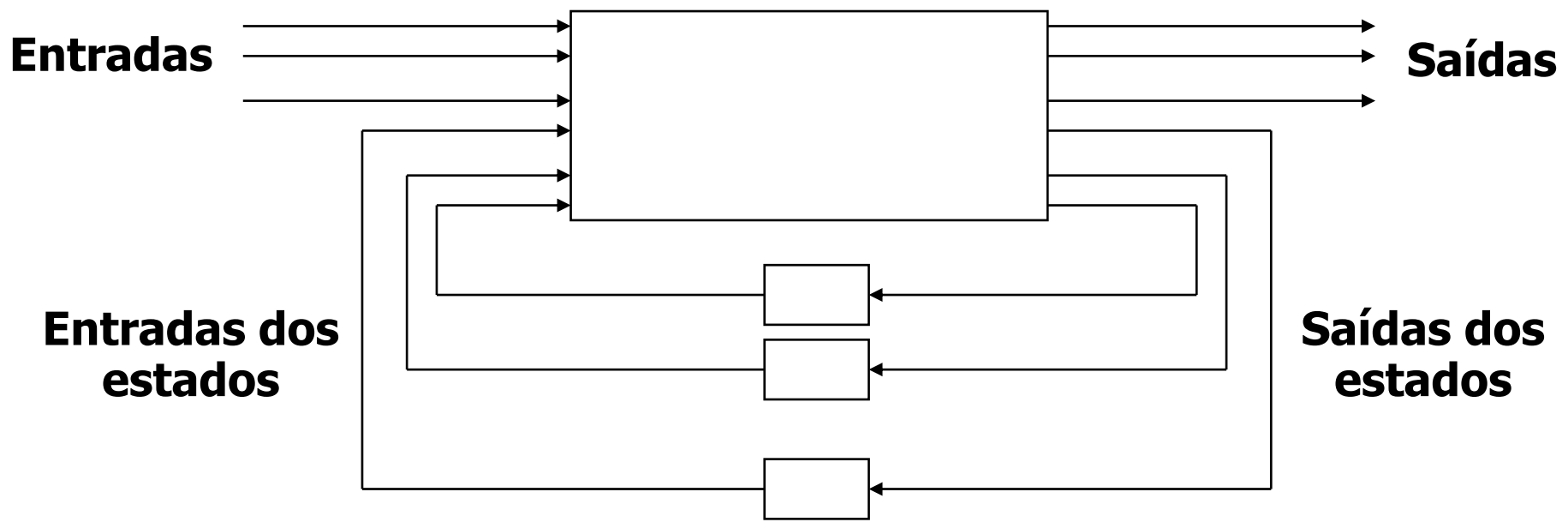- ▶ Divide o circuito em lógica combinacional e estados
- ▶ Identifica os laços de realimentação facilitando a quebra em ciclos
- ▶ Implementação dos elementos de armazenamento leva a várias formas de lógica sequencial



Elementos de armazenamento





Formas de lógica sequencial

▶ Lógica sequencial assíncrona

- ▶ Mudanças de estado ocorrem quando as entradas de estado se alteram

▶ Lógica sequencial síncrona

  
- ▶ Mudanças de estado ocorrem nas transições do clock dos elementos de armazenamento





Representações de máquinas de estado finito

 
- ▶ Os **estados** são determinados pelos valores dos elementos de armazenamento
- ▶ As **transições** são mudanças de estado
- ▶ O **clock** define quando cada estado pode mudar utilizando os elementos de armazenamento
- ▶ Lógica sequencial
 - ▶ Sequencia de séries de estados
 - ▶ Baseados na sequencia de valores de entrada de sinais
 - ▶ Período de clock define elementos da sequencia





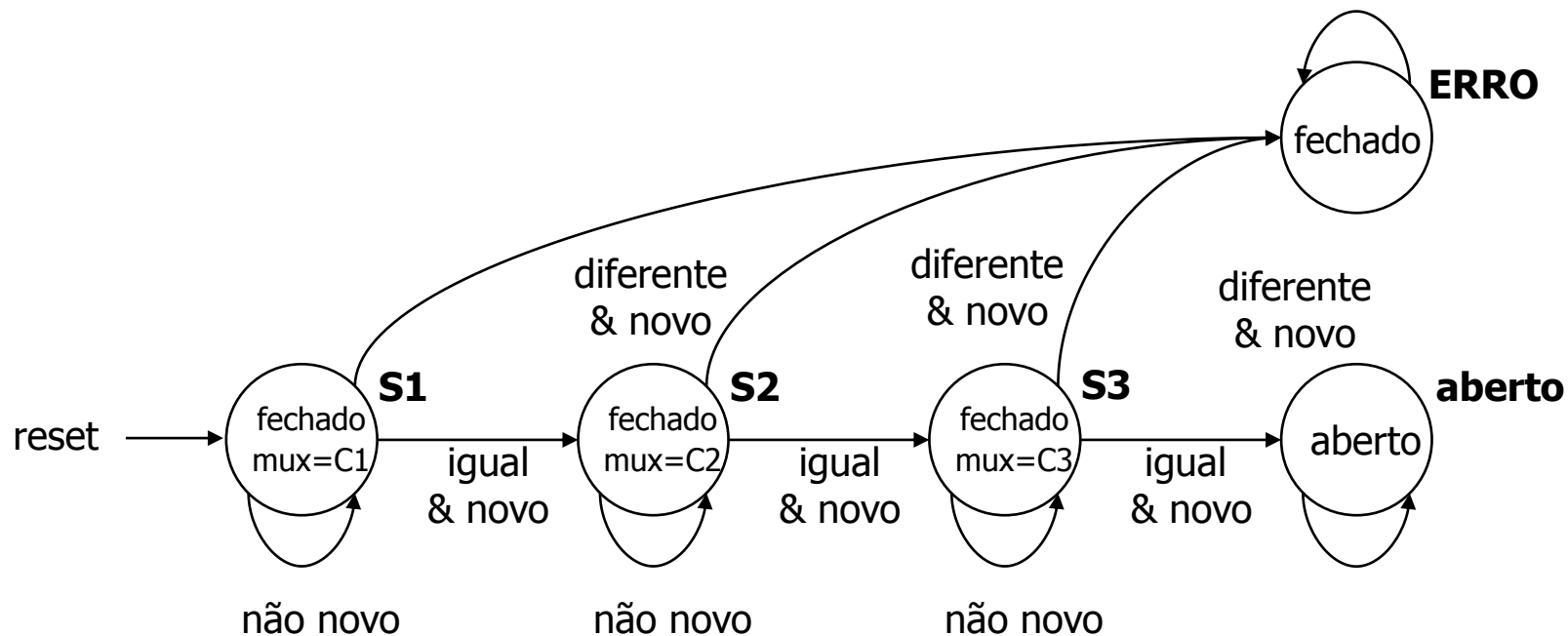Exemplos de máquinas de estado finito

- ▶ 5 estados
- ▶ 5 transições para o próprio estado
- ▶ 6 transições para outros estados
- ▶ 1 transição de reset de todos os estados para o estado S1





Contadores são máquinas de estados finitos simples

▶ Contadores


- ▶ Executam sequencia pré-definida de estados em após habilitação
- ▶ Vários tipos de contadores: binário, BCD, Código Gray

▶ Contador de 3 bits up

- ▶ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, ...

▶ Contador de 3 bits down

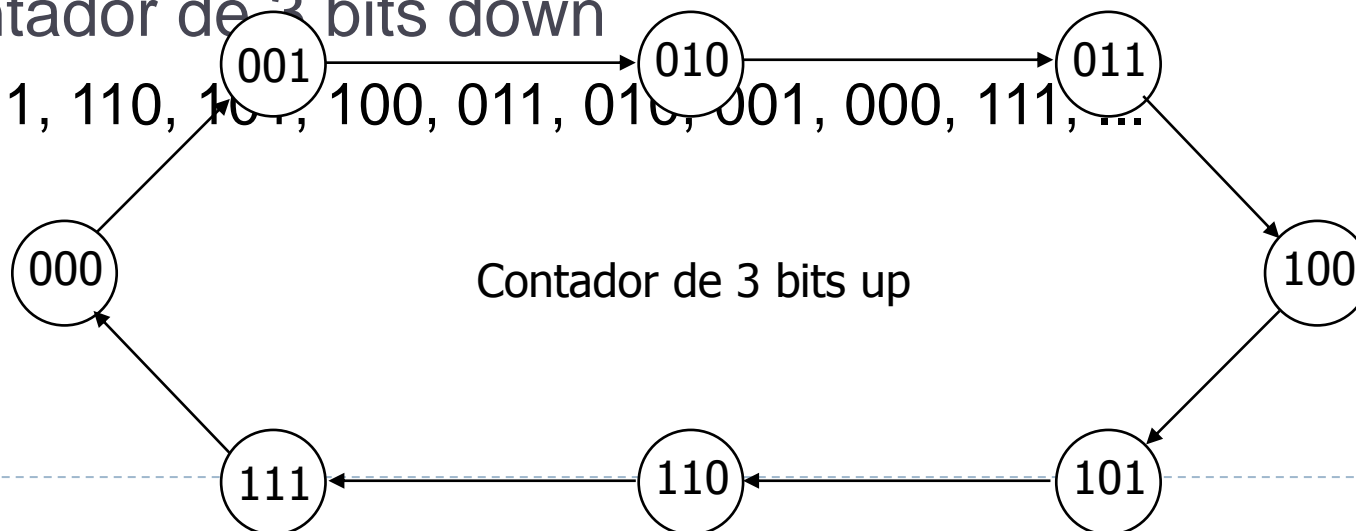- ▶ 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000, 111, ...






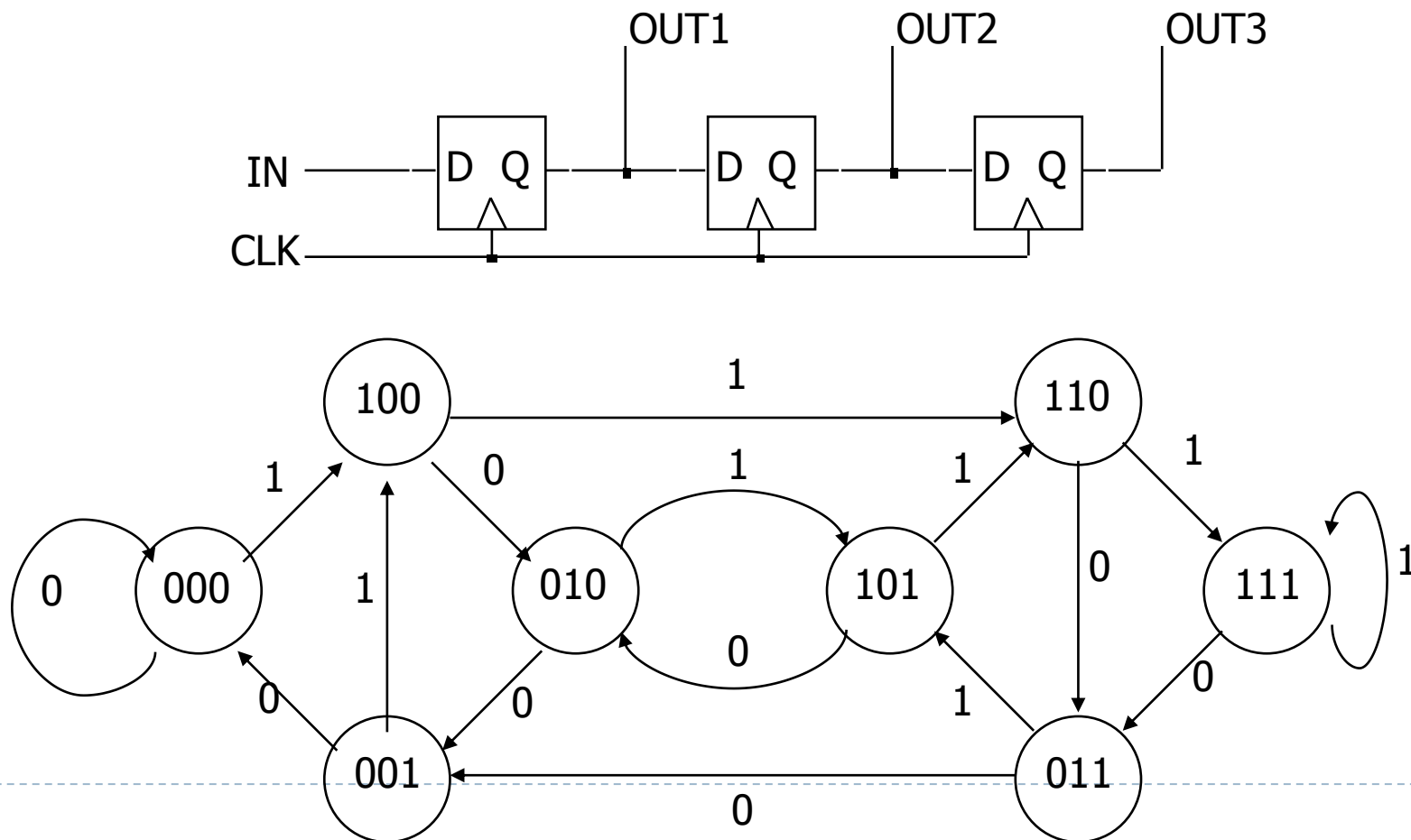Exemplos de máquinas de estado finito

► Registrador de deslocamento

- Valor de entrada apresentado nas transições
- Valor da saída é apresentado no nó de estado






Como transformar um diagrama de estados em lógica?

► Contador

 - 3 flip-flops armazenam o estado
- Lógica para calcular o próximo estado
- Sinal de clock controla quando o flip-flop pode mudar
 - Deve esperar a lógica combinacional calcular o próximo estado
 - Não espera muito para degradar o desempenho






Projeto de máquinas de estado finito

- ▶ **Contadores são simples**
 - ▶ Saída é o próprio estado
 - ▶ Escolha do próximo estado é baseada na entrada
- ▶ **Diagrama de estados e tabela de transição de estados**
 - ▶ Similar a uma tabela-verdade
- ▶ **Codificação dos estados**
 - ▶ Define forma de representar os estados
 - ▶ Para contadores é simples, o próprio valor
- ▶ **Implementação**
 - ▶ 1 flip-flop para cada bit de estado
 - ▶ Lógica combinacional baseada na codificação



Projeto de máquinas de estado finito

 
- ▶ Transição do diagrama de estados para a tabela de transição de estados codificada
 - ▶ Similar a uma tabela-verdade
 - ▶ Codificação de estados
 - ▶ Para contadores é o próprio estados



Estado atual		Próximo estado	
0	000	001	1
1	001	010	2
2	010	011	3
3	011	100	4
4	100	101	5
5	101	110	6
6	110	111	7
7	111	000	0




- ## Notação de Verilog para representar a entrada de um Flip-Flop D
 
$$\begin{aligned} A+ &\leq A' \\ B+ &\leq AB' + A'B \\ &\leq A \underline{\text{xor}} B \\ C+ &\leq ABC' + A'C + B'C \\ &\leq (AB)C' + (A' + B')C \\ &\leq (AB)C' + (AB)'C \\ &\leq (AB) \underline{\text{xor}} C \end{aligned}$$




► Circuito final

 





Registrador de deslocamento

- ▶ Entrada determina o próximo estado

In	C1	C2	C3	N1	N2	N3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

 


N1 <= In
N2 <= C1
N3 <= C2

 



 Exemplo mais complexo

- ▶ Contador mais complexo
 - ▶ Repete 5 estados em sequencia
 - ▶ Não é uma representação binária
- ▶ Passo 1: Derivar o diagrama de estados
 - ▶ Sequencia de contagem: 000, 010, 011, 101, 110
- ▶ Passo 2: Derivar a tabela de transição de estados a partir do diagrama estados



Estado atual			Próximo estado		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	—	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	—	—	—
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

Observe que condições de don't care são causadas por códigos de estado não utilizados



Exemplo mais complexo

- Passo 3: mapas K para funções de próximo estado

C+		C	
	0	0	X
A	X	1	1
		B	

B+		C	
	1	1	X
A	X	0	1
		B	

A+		C	
	0	1	X
A	X	1	0
		B	

$$C+ \leq A$$


$$B+ \leq B' + A'C'$$

$$A+ \leq BC'$$



Exemplo mais complexo

► Circuito final

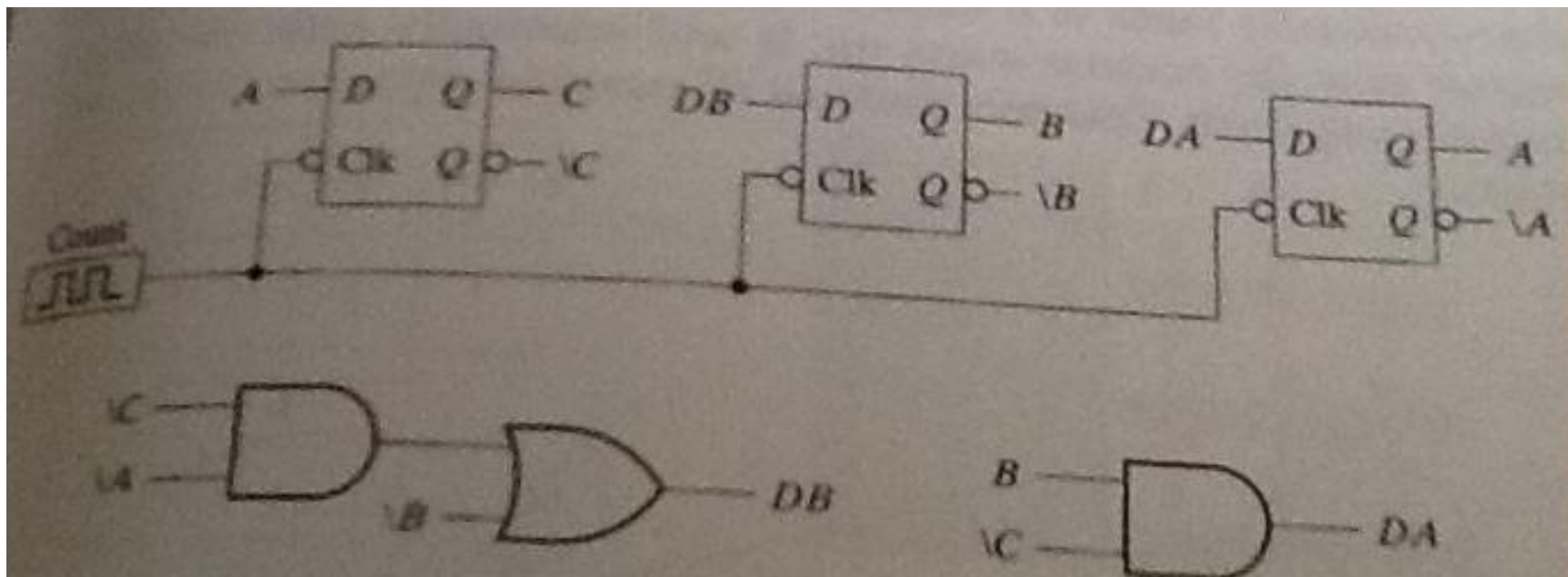





Contadores auto iniciáveis

► Inicialização

- Contador pode estar em um estado não usado ou inválido
- Projetista deve garantir que o contador entrará em um estado válido

► Solução auto iniciável

  - Contador deve prever transições de estados inválidos para estados válidos
- Pode limitar a utilização de don't cares





Contadores auto iniciáveis


- Refazendo a parte combinacional do contador utilizando a nova tabela verdade

C+		C	
		0	0
		0	0
		0	0
A		1	1
	B	1	1

B+		C	
		1	1
		0	1
		0	1
A		1	0
	B	0	1

A+		C	
		0	1
		0	0
		0	0
A		0	1
	B	0	0

Estado atual			Próximo estado		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

 



Atividade

- ▶ Contador crescente-decrescente de 2 bits
 - ▶ Direção
 - ▶ $D = 0$
 - Contagem crescente
 - ▶ $D = 1$
 - Contagem decrescente
 - ▶ Contagem
 - ▶ $C = 0$
 - Para contagem
 - ▶ $C = 1$
 - Continua a contagem



Atividade

▶ Contador crescente-decrescente de 2 bits


▶ Direção

- ▶ $D = 0$
 - Contagem crescente
- ▶ $D = 1$
 - Contagem decrescente

▶ Contagem

- ▶ $C = 0$
 - Para contagem
- ▶ $C = 1$
 - Continua a contagem

▶ Diagrama de estados

 



Atividade

▶ Contador crescente-decrescente de 2 bits

▶ Direção

▶ $D = 0$

- Contagem crescente

▶ $D = 1$

- Contagem decrescente

▶ Contagem

▶ $C = 0$

- Para contagem

▶ $C = 1$

- Continua a contagem

▶ Tabela de transição de estados

S1	S0	C	D	N1	N0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0



Atividade

▶ Contador crescente-decrescente de 2 bits

▶ Transição de estados

S1	S0	C	D	N1	N0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0

▶ Mapas de Karnaugh e equações booleanas simplificadas

		S1			
		0	0	1	1
		0	0	1	1
C		1	0	1	0
		0	1	0	1
		S0			

$$\begin{aligned}
 N1 &= C'S1 \\
 &+ CDS0'S1' + CDS0S1 \\
 &+ CD'S0S1' + CD'S0'S1 \\
 &= C'S1 \\
 &+ C(D'(S1 \oplus S0) + D(S1 \equiv S0))
 \end{aligned}$$


		S1			
		0	1	1	0
		0	1	1	0
C		1	0	0	1
		1	0	0	1
		S0			

$$N0 = CS0' + C'S0$$



Atividade

 ► Contador crescente-decrescente de 2 bits




$$\begin{aligned}
 N1 &= C'S1 \\
 &+ CDS0'S1' + CDS0S1 \\
 &+ CD'S0S1' + CD'S0'S1 \\
 &= C'S1 \\
 &+ C(D'(S1 \oplus S0) + D(S1 \equiv S0))
 \end{aligned}$$

$$N0 = CS0' + C'S0$$



Modelo de contadores e registradores de deslocamento

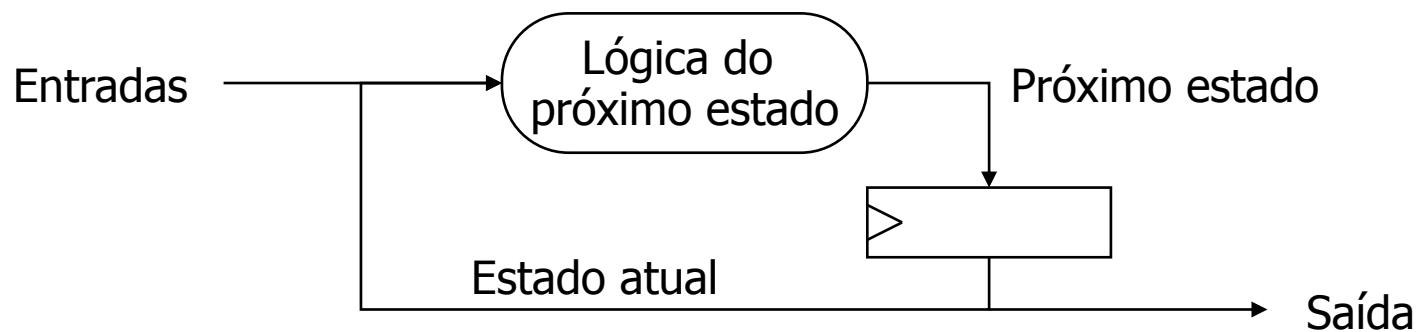
- ▶ Valores armazenados representam o estado do circuito
- ▶ Lógica combinacional calcula
 - ▶ Próximo estado
 - ▶ Em função do estado atual das entradas
 - ▶ Saídas
 - ▶ Valores dos flip-flops





Modelo genérico de máquinas de estado


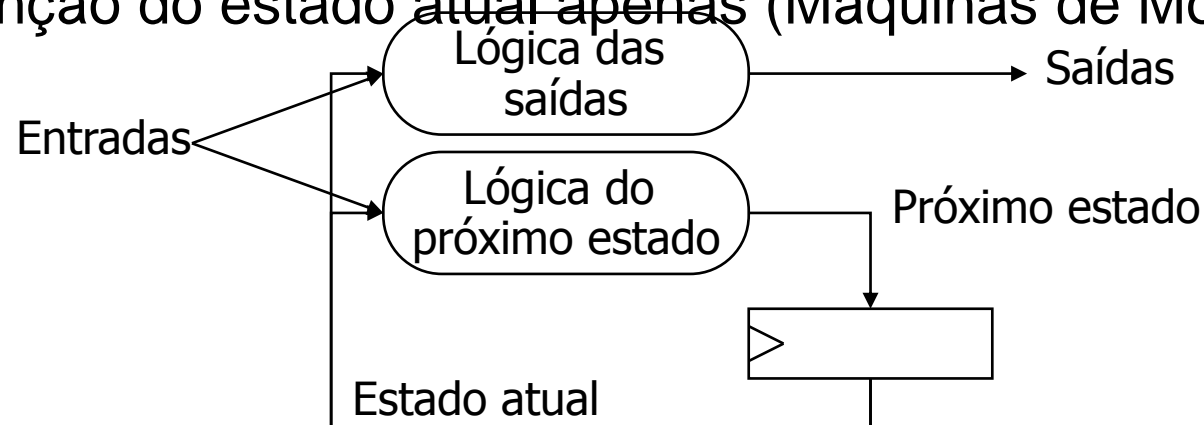
- ▶ Valores armazenados representam o estado do circuito
- ▶ Lógica combinacional calcula
 - ▶ Próximo estado
 - ▶ Em função do estado atual das entradas
 - ▶ Saídas
 - ▶ Função do estado atual e das entradas (Máquinas de Mealy)
 - ▶ Função do estado atual apenas (Máquinas de Moore)





Modelo genérico de máquinas de estado

 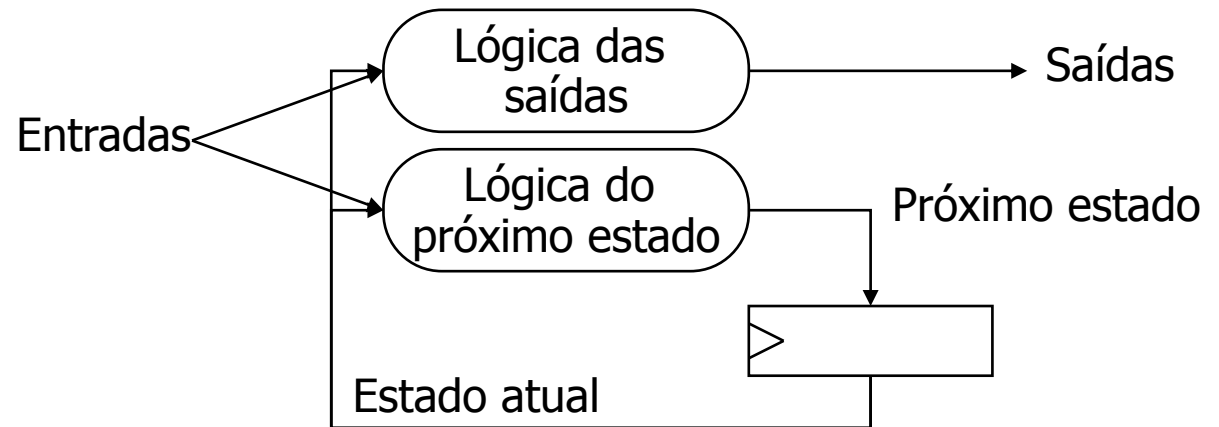
- ▶ Estados: S_1, S_2, \dots, S_k
- ▶ Entradas: I_1, I_2, \dots, I_m
- ▶ Saídas: O_1, O_2, \dots, O_n
- ▶ Funções de transição: $F_s(S_i, I_j)$
- ▶ Função de saída: $F_o(S_i)$ or $F_o(S_i, I_j)$





Conceito de máquina de estado

 - Identifica número ímpar de 1's
 - Em caso positivo, saída=1



Present State	Input	Next State	Output
Even	0	Even	0
Even	1	Odd	0
Odd	0	Odd	1
Odd	1	Even	1


Present State	Input	Next State	Output
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1



Conceito de máquina de estado

► Identificador de paridade ímpar


Present State	Input	Next State	Output	D_Next State
0	0	0	0	
0	1	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	1	

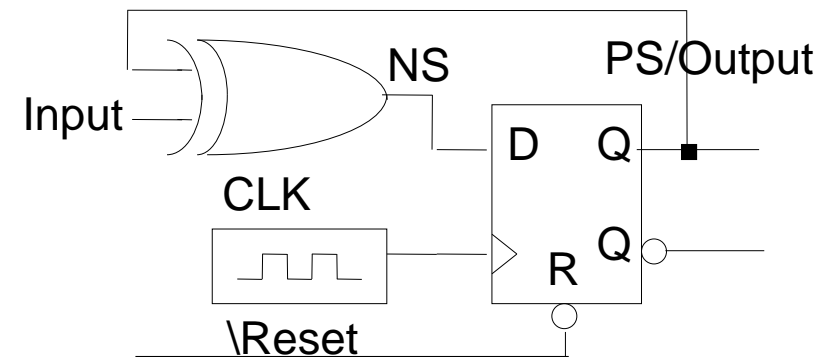



Conceito de máquina de estado

► Identificador de paridade ímpar

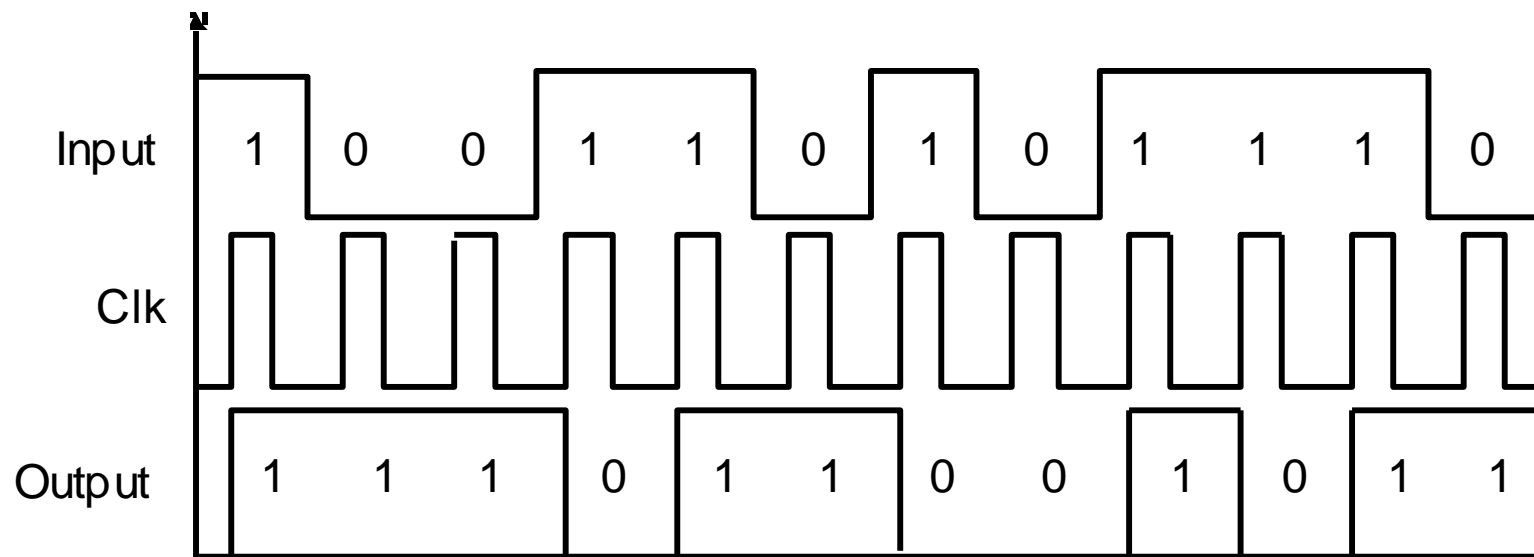




Comparação entre máquinas Mealy e Moore

- ▶ Máquinas Mealy tendem a ter menos estados
 - ▶ Diferentes saídas em arcos (n^2) ao invés de estados (n)
- ▶ Máquinas Moore são mais seguras por utilizar
 - ▶ Mudanças nas saídas um ciclo após uma borda
 - ▶ Em máquinas Mealy, a mudanças nas entradas por causar mudanças nas saídas tão logo o cálculo da lógica seja realizado
 - ▶ Pode causar problemas quando duas máquinas estão interconectadas
- ▶ Máquinas Mealy reagem mais rapidamente às entradas
 - ▶ Reagem no mesmo ciclo, pois não dependem de clock
- ▶ Em máquinas Moore mais lógica pode ser necessária para decodificar os estados em saídas – mais atrasos de




Comparação entre máquinas Mealy e Moore


► Moore

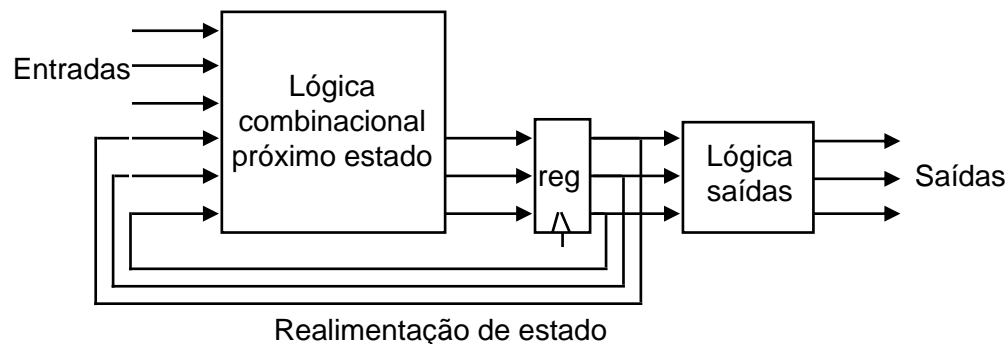

► Mealy

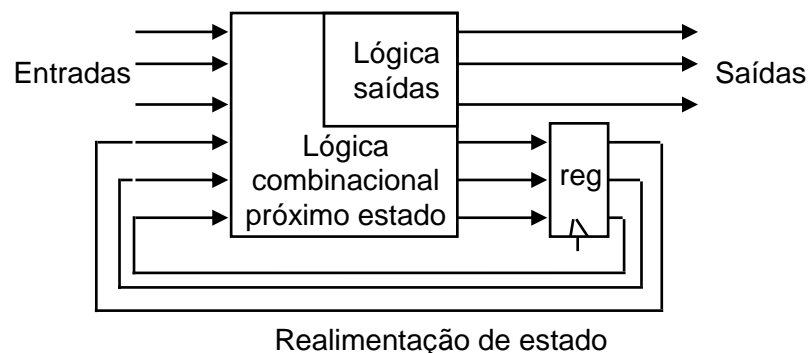


► Mealy síncrona

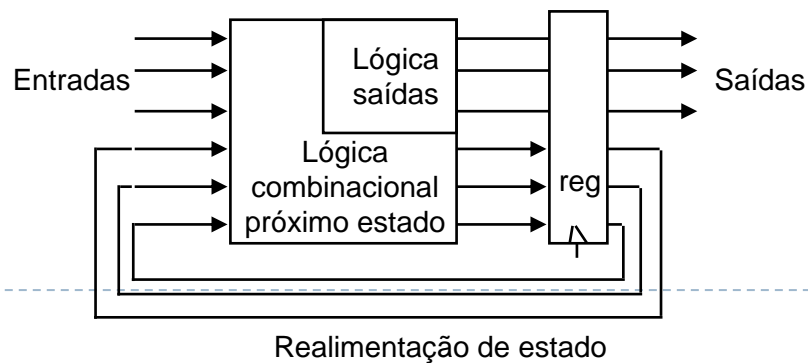



Especificação de saídas para uma máquina Moore

 - ▶ Saída é unicamente uma função do estado
 - ▶ Especificação em diagrama de estados
 - ▶ Exemplo
 - ▶ Detector de sequencia 01 ou 10




reset	Entr.	Estado Atual	Próximo estado	saída
1	—	—	A	
0	0	A	B	0
0	1	A	C	0
0	0	B	B	0
0	1	B	D	0
0	0	C	E	0
0	1	C	C	0
0	0	D	E	1
0	1	D	C	1
0	0	E	B	1
0	1	E	D	1



Especificação de saídas para uma máquina Mealy

 - ▶ Saída é uma função do estado e das entradas
 - ▶ Especificação em diagrama de estados
 - ▶ Exemplo
 - ▶ Detector de sequencia 01 ou 10




reset	Entr.	Estado atual	Próximo estado	saída
1	—	—	A	0
0	0	A	B	0
0	1	A	C	0
0	0	B	B	0
0	1	B	C	1
0	0	C	B	1
0	1	C	C	0



Máquina Mealy com registradores

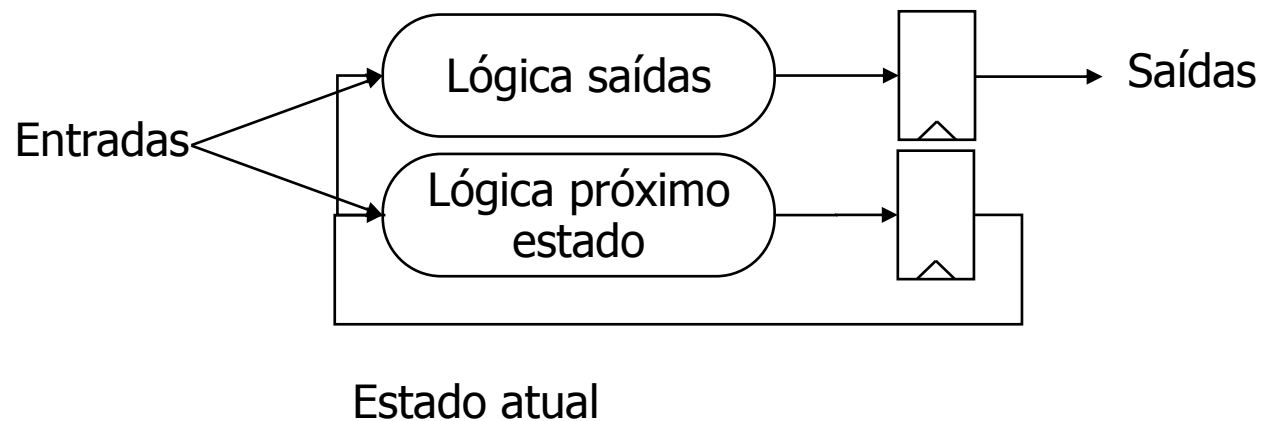
- ▶ Máquina Mealy síncrona
 - ▶ Estados e saídas com registradores
 - ▶ Evita saídas com glitch
 - ▶ Fácil implementação em PLDs
- ▶ Máquina Moore sem decodificação de saída
 - ▶ Saídas computadas na transição do estado seguinte
 - ▶ Enxerga saídas como um vetor de estados expandido





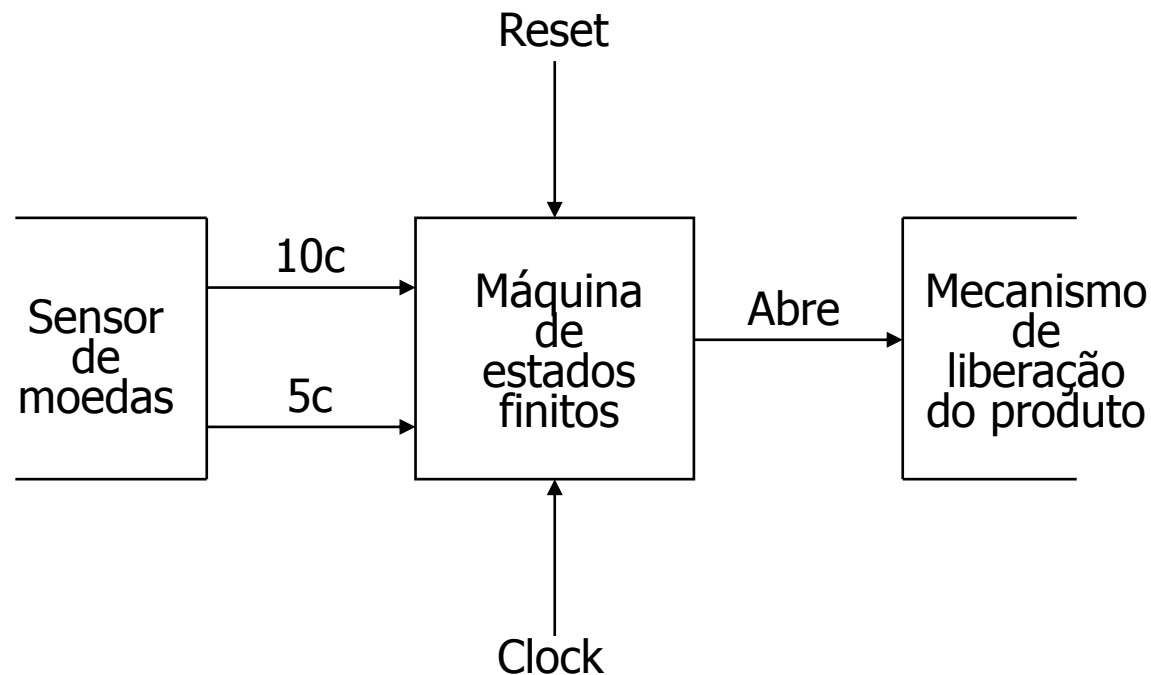Exemplo: Máquina de vendas automática

- ▶ Libera o produto após a inserção de 15 centavos
- ▶ Moedas de 5 ou 10 centavos
- ▶ Sem troco





Exemplo: Máquina de vendas automática

► Representação

► Possíveis sequências de entrada válidas


- 3 moedas de 5c
- 1 moeda de 5c e 1 moeda de 10c
- 1 moeda de 10c e 1 moeda de 5c
- 2 moedas de 10c

► Diagrama de estados

- Entradas: 5c, 10c, reset
- Saídas: Liberação do produto

► Definições

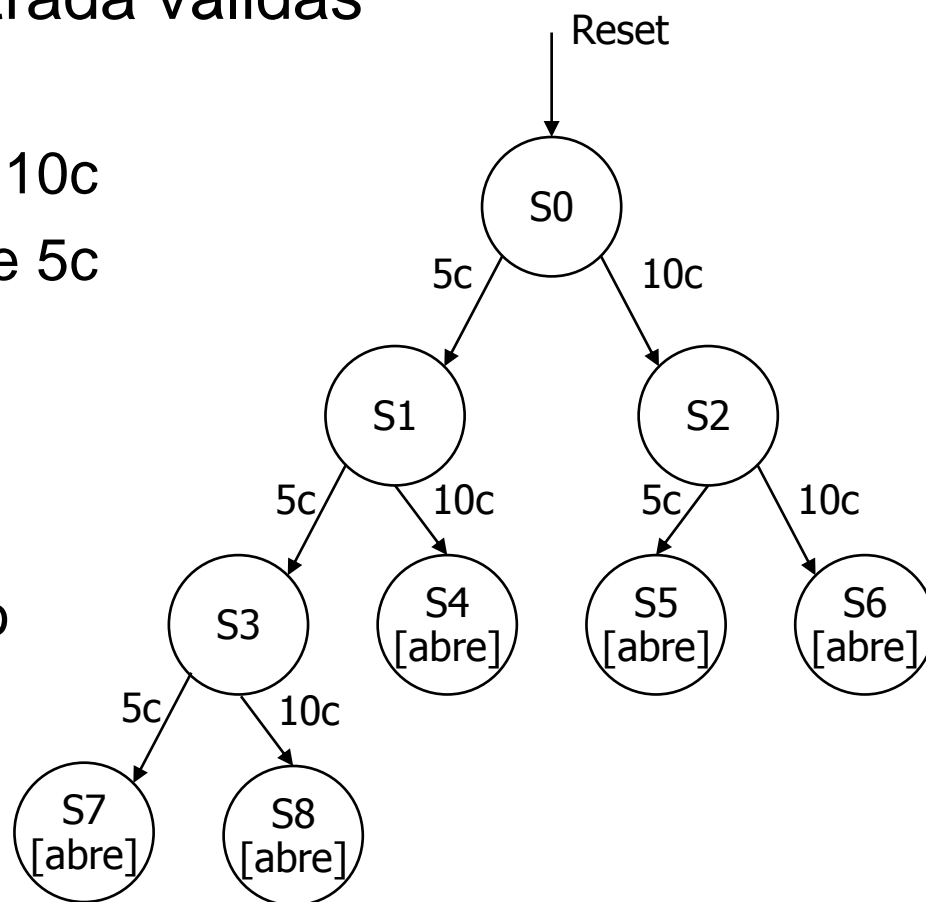
- 5c e 10c são contabilizadas para um ciclo
- Cada estado tem um transição para ele mesmo, representando que não foi inserida nenhuma moeda (5c = 10c = 0)





 Exemplo: Máquina de vendas automática

- ▶ Minimizando o número de estados
 - ▶ Reaproveitamento de estados



Estado atual	Entradas		Próximo estado	Abre
10c	5c			
0c	0	0	0c	0
	0	1	5c	0
	1	0	10c	0
	1	1	—	—
5c	0	0	5c	0
	0	1	10c	0
	1	0	15c	0
	1	1	—	—
10c	0	0	10c	0
	0	1	15c	0
	1	0	15c	0
	1	1	—	—
15c	—	—	15c	1

Tabela de transição de estados



Exemplo: Máquina de vendas automática

► Codificação do estados

Estado atual		Entradas		Próx. estado		Abre
Q1	Q0	10c	5c	D1	D0	
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1




Exemplo: Máquina de Moore

► Mapeamento para lógica

D1	Q1				
	0	0	1	1	
	0	1	1	1	
D	X	X	1	X	N
	1	1	1	1	
	Q0				

D0	Q1				
	0	1	1	0	
	1	0	1	1	
D	X	X	1	X	N
	0	1	1	1	
	Q0				

Abre	Q1				
	0	0	1	0	
	0	0	1	0	
D	X	X	1	X	N
	0	0	1	0	
	Q0				

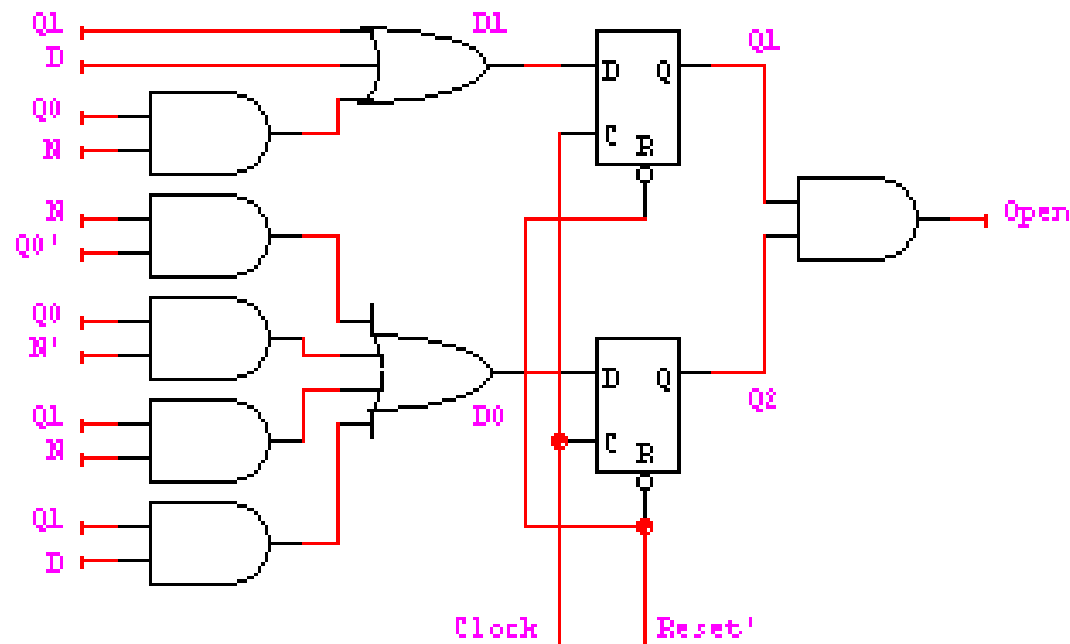

$$D1 = Q1 + D + Q0 N$$

$$D0 = Q0' N + Q0 N' + Q1 N + Q1 D$$

$$OPEN = Q1 Q0$$



Exemplo: Máquina de vendas automática

► Codificação one-hot

Estado atual				Entradas		Próx. Estado				Saída
Q3	Q2	Q1	Q0	D	N	D3	D2	D1	D0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	0	0
				1	0	0	1	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
				0	1	0	1	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
				0	1	1	0	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
1	0	0	0	-	-	1	0	0	0	1

$$D0 = Q0 D' N'$$

$$D1 = Q0 N + Q1 D' N'$$

$$D2 = Q0 D + Q1 N + Q2 D' N'$$

$$D3 = Q1 D + Q2 D + Q2 N + Q3$$


$$OPEN = Q3$$



Diagramas de estado de Moore e de Mealy


▶ Máquina de Moore

- ▶ Saídas associadas com estado

 


■ Máquina de Mealy

- Saídas associadas com transição

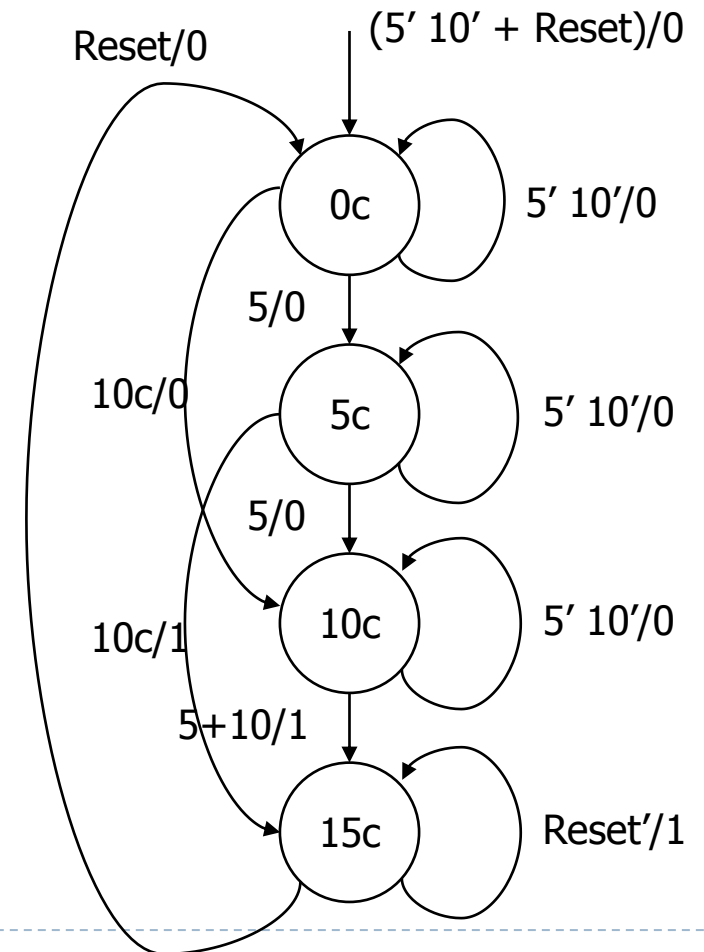



Exemplo: Máquina de Mealy

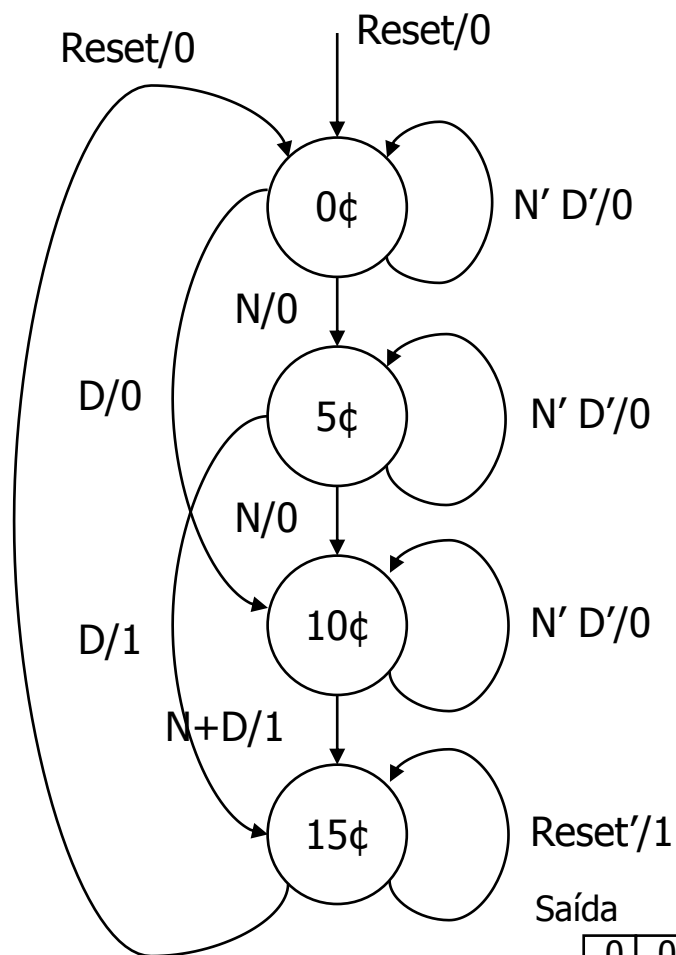

Saída		Q1			
D	0	0	1	0	N
	0	0	1	1	
	X	X	1	X	
	0	1	1	1	
		Q0			

Estado atual		Entradas		Próx. est.		Saída
Q1	Q0	D	N	D1	D0	
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$\text{Saída} = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$




Exemplo: Máquina de Mealy

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$\text{Saída} = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$

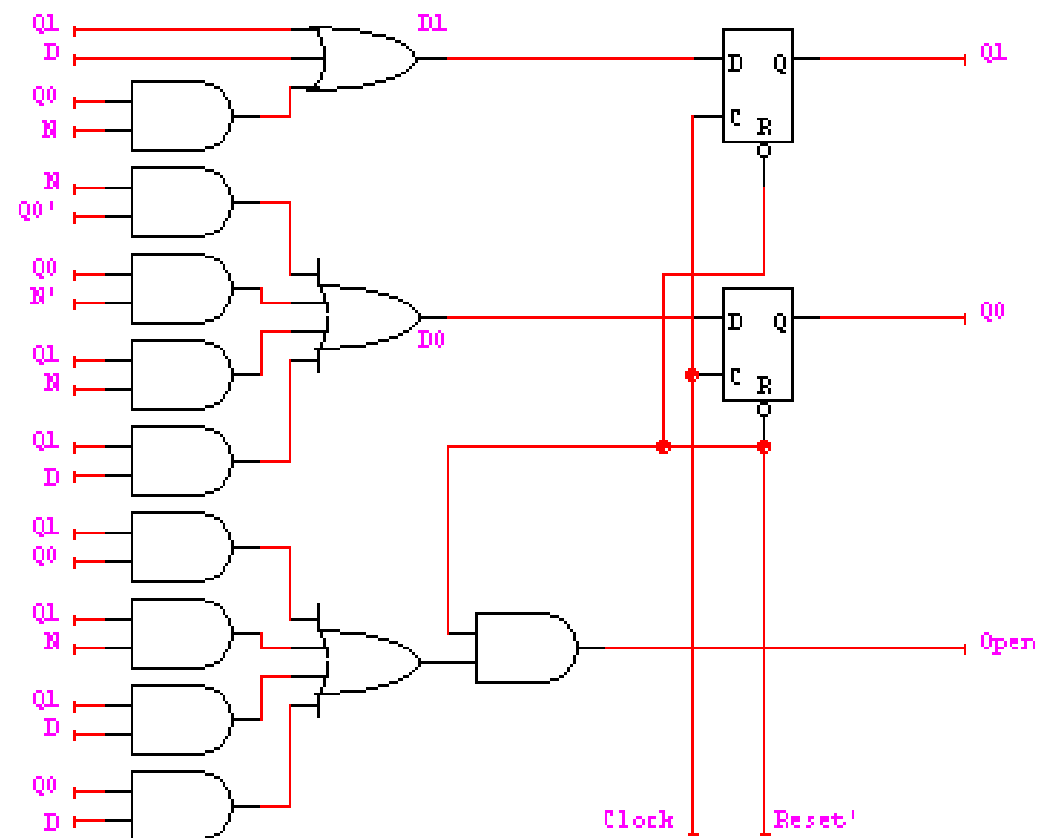Para garantir que saída é igual a 0 durante o reset, adicione uma porta AND





Linguagens de Descrição de Hardware e Lógica Sequencial

► Flip-flops

- Representação dos clock – temporização das mudanças de estado
- Assíncrono vs. síncrono

► Máquinas de estado finito

- Visão estrutural (FFs separados da lógica combinacional)
- Visão comportamental


► Caminhos de dados = Computação

- (ALUs, comparadores) + registradores
- Utilização de operadores aritméticos de lógicos
- Controle de elementos de armazenamento




Exemplo: Identifica sequência com pelo menos 2 1's

Moore

 

Mealy

 




Exemplo: Identifica sequência com pelo menos 2 1's

► Código Verilog da máquina de Moore

```
module reduce (clk, reset, in, out);  
  input clk, reset, in;  
  output out;  
  
  parameter zero    = 2'b00;  
  parameter one1    = 2'b01;  
  parameter two1s   = 2'b10;  
  
  reg out;  
  reg [2:1] state;      // state variables  
  reg [2:1] next_state;  
  
  always @(posedge clk)  
    if (reset) state = zero;  
    else      state = next_state;
```

Assinalamento
de estados

 



Código Verilog da máquina de Moore

```
always @(in or state)

case (state)
  zero:
    // last input was a zero
    begin
      if (in) next_state = one1;
      else   next_state = zero;
    end
  one1:
    // we've seen one 1
    begin
      if (in) next_state = twols;
      else   next_state = zero;
    end
  twols:
    // we've seen at least 2 ones
    begin
      if (in) next_state = twols;
      else   next_state = zero;
    end
endcase
```

Todos os estados que são levados em consideração na determinação do estado devem ser incluídos

Observe que a saída depende apenas do estado

```
always @(state)
case (state)
  zero: out = 0;
  one1: out = 0;
  twols: out = 1;
endcase
```

```
endmodule
```





Código Verilog da máquina de Mealy

```
module reduce (clk, reset, in, out);
  input clk, reset, in;
  output out;
  reg out;
  reg state; // state variables
  reg next_state;

  always @(posedge clk)
    if (reset) state = zero;
    else      state = next_state;

   always @(in or state)
    case (state)
      zero:           // last input was a zero
      begin
        out = 0;
        if (in) next_state = one;
        else   next_state = zero;
      end
      one:            // we've seen one 1
      if (in) begin
        next_state = one; out = 1;
      end else begin
        next_state = zero; out = 0;
      end
    endcase
endmodule
```





Máquina de Mealy síncrona

```
module reduce (clk, reset, in, out);
  input clk, reset, in;
  output out;
  reg out;
  reg state; // state variables

  always @(posedge clk)
    if (reset) state = zero;
    else
      case (state)
        zero:      // last input was a zero
          begin
            out = 0;
            if (in) state = one;
            else   state = zero;
          end
        one:       // we've seen one 1
          if (in) begin
            state = one; out = 1;
          end else begin
            state = zero; out = 0;
          end
      endcase
endmodule
```



Resumo

- ▶ Modelos de representação de circuitos sequenciais
 - ▶ Abstração de elementos sequenciais
 - ▶ Máquinas de estado finitos e seus diagramas de estados
 - ▶ Entradas/saídas
 - ▶ Máquinas de Mealy, Moore, Mealy síncrona
- ▶ Etapas de projeto de máquinas de estado finitos
 - ▶ Implementação do diagrama de estados
 - ▶ Implementação da tabela de transição de estados
 - ▶ Determinar funções de próximo estado e saída
 - ▶ Implementação da lógica combinacional
- ▶ Linguagens de descrição de hardware